

ZADATAK Trošilo impedancije $Z = 10 + j20 \Omega$ povez. je na idealni sinusni naponski izvor, efektiv. vrij. napona 220V i frekv. 50 Hz. Odredite iznos kapaciteta kondenzatora koji treba spojiti paralelni trošilu trošila da bi se faktor snage trošila povećao na 0.9 (induktivno).

Rje.

U ovom primjeru imamo induktivni trošak. Najprije odredimo kolika je radna i fazova snaga troška.

$$P = |I|^2 R = 968 \text{ W}$$

$$Q_L = |I|^2 \cdot X = 1936 \text{ VAR}$$


$$I = \frac{U}{Z} = 9.8387 \angle -63.4349 \text{ A}$$

Fazni kut je $\arctg\left(\frac{Q_L}{P}\right) = 63.4349^\circ$. Iz tog sljedi da je faktor snage trošila jednako $\cos \varphi = \cos(63.4349^\circ) = 0.45$ (ind.).

Potrebno je povećati faktor snage na 0.9. Spajanjem kom. paralelni trošak na kvt snage treba biti $\arccos(0.9) = 25.84^\circ$.


U ovom trošku snage radna snaga je i dulje 968 W, kvt je 25.84°, stoga je preostala reaktivna snaga $Q = P \cdot \tan \varphi' = 468.78 \text{ VAR}$. Kondenzator prevezet može $Q_C = Q_L - Q = 1467.22 \text{ VAR}$. Napon na kondenzatoru je 220V pa sljedi:
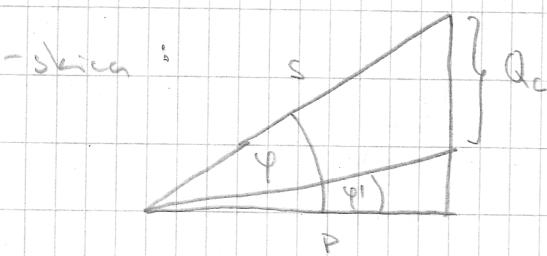
$$C = \frac{Q_C}{\omega U^2} = 96.49 \mu\text{F}$$



ZADATAK Kolika je snaga simetričnog trifaznog troška spojenog u tokut ($\underline{z}_1 = \underline{z}_2 = \underline{z}_3 = 100 \angle 30^\circ \Omega$) priklj. na simetričan trifazični izvor linijskog napona $U_L = 380 \text{ V}$?

Rj.

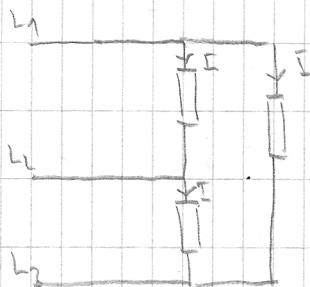

$$I = \frac{U_f 10^2 \text{ V} - U_f 120^\circ \text{ V}}{Z} = 3.8 \text{ A}$$

$$U_f = \frac{U_L \sqrt{3}}{3} = 219.3931 \text{ V}$$

$$P_{\text{uk}} = 3P = 3|I|^2 R = 3 \cdot 3.8^2 \cdot 86.60 = 3751.512 \text{ W}$$

$$\underline{z} = 100 \angle 30^\circ = 86.60 + j50 \Omega$$

ZADATAK Osnovna čelija izvora napona ima napon povezog kola $E = 1.5 \text{ V}$ i unut. otpor $R_i = 0.005 \Omega$. Koliko je čelija potreba serijski spojiti u bateriju, da bi pri opterećenju strujom $I = 20 \text{ A}$ baterija imala napon $U = 112 \text{ V}$?

Rj.

$$U = U_0 - IR_i$$

$$112 = X \cdot 1.5 - 20 \cdot X \cdot 0.005 \Rightarrow X = 80$$

ZADATAK Dva opterećena jedn. nivoinska napona U_n serijski su spojeni i priklj. na izvor nivoinske napone. Odredite ukupnu snagu spoja, ako je zadano $P_{n1} = 50 \text{ W}$, $P_{n2} = 150 \text{ W}$.


Rj.

$$P_{\text{uk}} = P_1 + P_2 = I^2 R_1 + I^2 R_2 = I^2 (R_1 + R_2) = \frac{U_n^2}{R_1 + R_2} = \frac{U_n^2}{\frac{U_n^2}{P_{n1}} + \frac{U_n^2}{P_{n2}}} =$$

$$I = \frac{U_n}{R_1 + R_2} \quad P_n = \frac{U_n^2}{R} \quad = \frac{1}{\frac{1}{P_{n1}} + \frac{1}{P_{n2}}} = 37.5 \text{ W}$$

ZADATAK Induktivnim trošku koje je povećan na gradsku mrežu efektive vrijednosti napona 220V i frekvencije 50 Hz i koje razvija snagu od 240W paralelno je spojen kondenzator kapaciteta 150 μF. Uključen faktor snage za ovaj kombinaciju iznosi 0.8 (ind.). Koliki je bio faktor snage troška prije spojenja kondenzatora?

Rj.

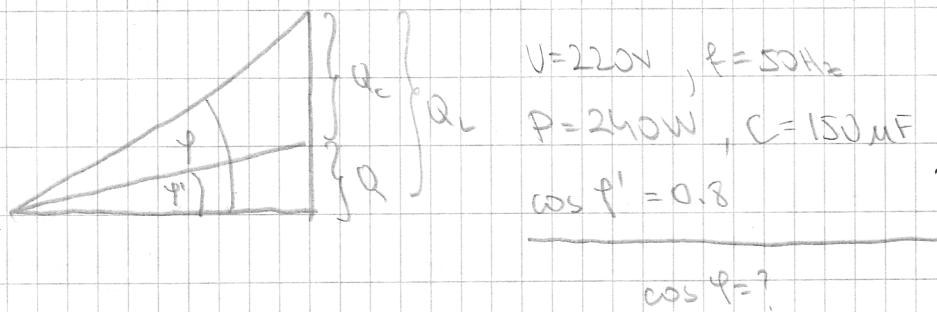

$$Q_L = Q_c + Q, \quad \varphi' = \arccos(0.8) = 36.8699 \Rightarrow \operatorname{tg} \varphi' = \frac{Q}{P} \Rightarrow Q = P \operatorname{tg} \varphi' = 180\text{VA}$$


$$C = \frac{Q_c}{\omega^2} \Rightarrow Q_c = C \omega V^2 = 150\mu\text{F} \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 220^2 = 2280.75 \text{ VAR}$$

$$Q_L = Q_c + Q = 2400.7563 \text{ VAR}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{Q_L}{P} \Rightarrow \cos \varphi = \cos \left[\arctg \left(\frac{Q_L}{P} \right) \right] = 0.697$$


ZADATAK Odredite maks. snagu koja se može razvijati na pravoj impedanciji u mreži prema slici.

Rj.

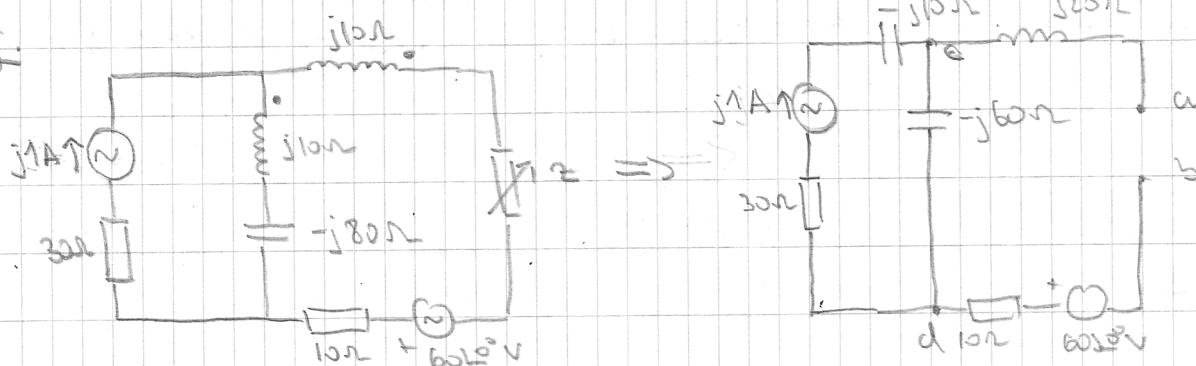

$$U_{ab} = U_{cd} + 60\angle 0^\circ \text{V} = 120\text{V}$$

\Rightarrow

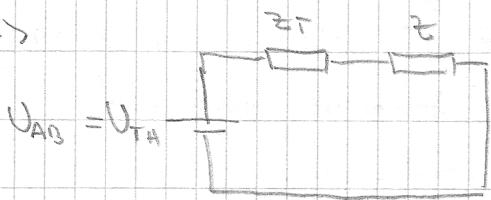


$$Z_{TH} = Z_{AB} = 10 - j4\Omega$$

$$Z = Z_{TH}^* = 10 + j4\Omega$$

$$I = \frac{U}{Z_{TH} + Z} = \frac{120V}{20\Omega} = 6A$$

$$P_{max} = I^2 R_e(Z) = 6^2 \cdot 10 \Omega = 360W \quad \checkmark$$

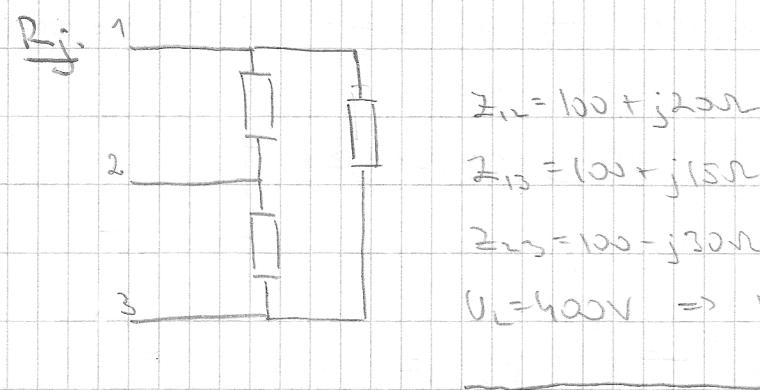ZADATAK Tri impedancije spojene su u trokut itmeđu tanku 1, 2 i 3 te povezane na trokutni izvor linijskog napona $U_1 = 400V$. Ako impedancije itnose $Z_{12} = 100 + j20\Omega$, $Z_{13} = 100 + j15\Omega$, $Z_{23} = 100 - j30\Omega$, odredite ukupnu jedanu snagu spojne.



$$Z_{12} = 100 + j20\Omega$$

$$Z_{13} = 100 + j15\Omega$$

$$Z_{23} = 100 - j30\Omega$$

$$U_1 = 400V \Rightarrow U_\phi = \frac{400\sqrt{3}}{3}$$

$$Q_{tot} = ?$$

$$Q_{tot} = Q_{12} + Q_{13} + Q_{23} = |I_{12}|^2 \operatorname{Im}(Z_{12}) + |I_{13}|^2 \operatorname{Im}(Z_{13}) + |I_{23}|^2 \operatorname{Im}(Z_{23})$$

$$I_{12} = \frac{U_\phi \angle 120^\circ V - U_\phi \angle 240^\circ V}{Z_{12}} = 3.5223 \angle -8.65^\circ A$$


$$\boxed{Q_{tot} = 102 \text{ VA}}$$

$$I_{13} = \frac{U_\phi \angle 120^\circ V - U_\phi \angle 240^\circ V}{Z_{13}} = 3.5557 \angle -73.3^\circ A$$

$$I_{23} = \frac{U_\phi \angle 120^\circ V - U_\phi \angle 240^\circ V}{Z_{23}} = 3.5557 \angle -38.53^\circ A$$

ZADATAK Na trošilju prikazanu slikom podelj. je mreža ne simetričnog naponu koj se može opisati jedn. $u(t) = 10 + 100 \sin(\omega t) + 50 \sin(2\omega t)$. Odredite struju ampermetera ako je u mreži krovnoj fazi. ω rad/s: $R_1 = R_2 = X_C = 10 \Omega$, $X_L = 5 \Omega$.

d)

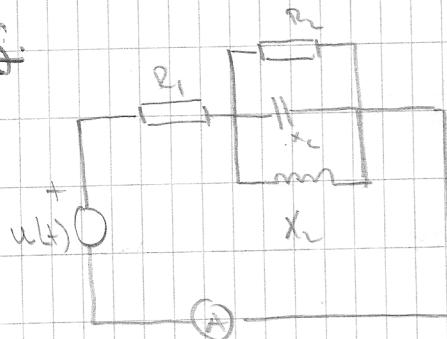

$$u(t) = 10 + 100 \sin(\omega t) + 50 \sin(2\omega t)$$

$$R_1 = R_2 = X_C = 10 \Omega, X_L = 5 \Omega$$

$$I_A = ?$$

$$1^o \quad u(t) = 10V$$

$$2^o \quad u(t) = 10 \sin(\omega t)$$

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = 1A$$

$$I_2 = \frac{U_{eff}}{Z} = \frac{\frac{100\sqrt{2}}{2}}{15} = 4.714A$$

$$2^o \quad X_C = 5 \Omega$$


$$X_L = 10 \Omega$$

$$I_3 = \frac{\frac{25\sqrt{2}}{2}}{2} = 2.357A$$

$$I_A = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2} = 5.36A$$

ZADATAK Odredite polariziranje voltmetra u mreži prema slici ako je napon izvora $U = 10V$ i vrijedi $R = X_L = \frac{1}{2}X_C = A$.

R:

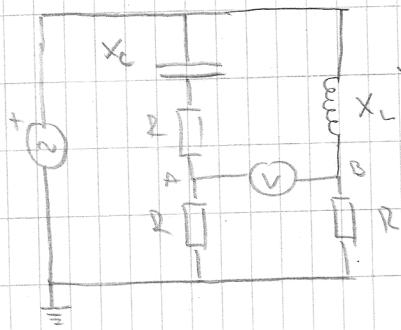

$$U_A = U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = U - U_L - U_R - U + U_L = U_L - U_R - U_R =$$

$$\varphi_A = U - U_L - U_R$$

$$\varphi_B = U - U_R$$



$$I_1 = \frac{U}{2R - jX_L} \quad , \quad I_2 = \frac{U}{R + jX_L}$$

$$U_L = I_2 \cdot (jX_L)$$

$$U_C = I_1 \cdot (-jX_C)$$


$$U_o = I_1 R$$

$$U_o = U_L - U_C - U_o = \frac{U}{R + jA} (jA) + j \frac{U}{2R - j\frac{A}{2}} \frac{A}{2} - \frac{U}{2R - j\frac{A}{2}} A$$

$$= j \frac{AU}{R + jA} + j \frac{AU}{4R - jA} - \frac{2AU}{4R - jA} =$$

ZADATAK Odredite napon U_{ab} u mreži prema slici.

Rješ.

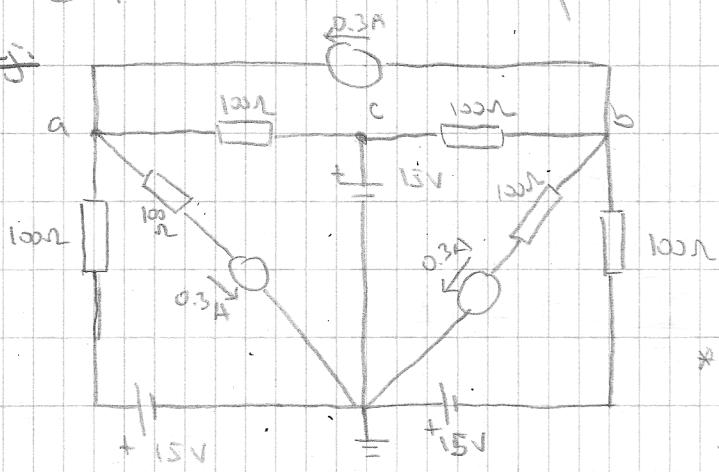

Primj. metoda naponu izvorova:

$$\varphi_x G_{xx} - \sum_{i \neq x} \varphi_i G_{xi} = \text{alg} \sum_{i=1}^n U_i G_{xi}$$

* ako je u gornji strujni strujni izvor, njeni naponi se zameanjaju

$$(zadatok a) \varphi_a \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{100} \right) - \varphi_b \cdot \frac{1}{100} = \frac{15}{100} - 0.3 + 0.3$$


$$(zadatok b) \varphi_b \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{100} \right) - \varphi_a \cdot \frac{1}{100} = - \frac{15}{100} - 0.3 - 0.3$$

$$\Rightarrow \frac{2}{100} (\varphi_a - \varphi_b) = \frac{30}{100} + 0.6 = 0.9$$

$$\frac{2}{100} U_{ab} = 0.9 \Rightarrow \boxed{U_{ab} = 45V}$$

ZADATAK Koliki napon potenzije voltmetra u mreži prema skici ako je $U_f = 180V$?

Rješ.

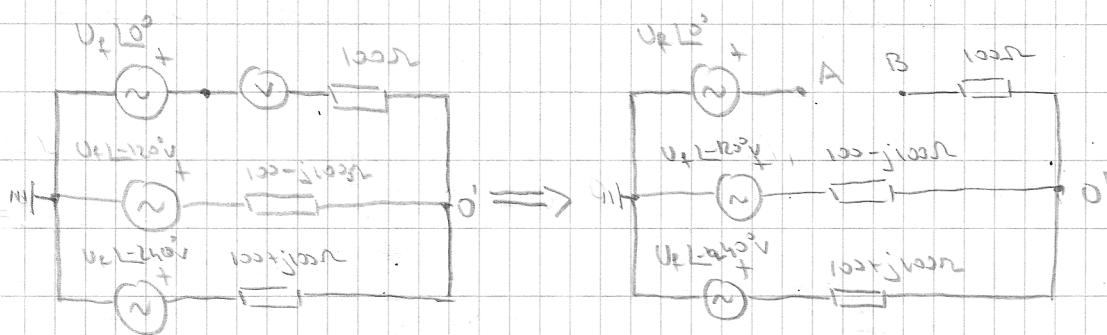


$$U_o = U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = 180 + 65.88 V = 114.11 V$$


$$\varphi_a = 180V, \varphi_b = \varphi_3$$

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = \frac{\frac{U_f L=120^\circ}{100-j100\Omega} + \frac{U_2 L=-240^\circ}{100+j100\Omega}}{\frac{1}{100-j100\Omega} + \frac{1}{100+j100\Omega}} = 65.88 V$$

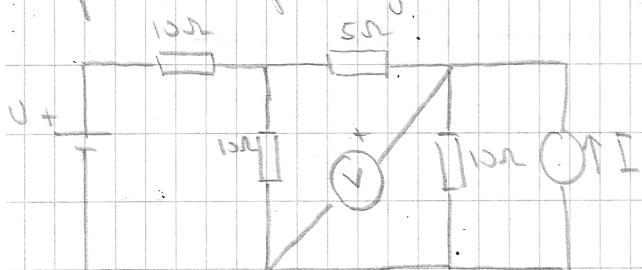ZADATAK Voltmetar u spoju s mreži potenzije 10V. Ako se ukloniti jekost struje strujnog izvora I, voltmetar potenzije 15V. Koliki je napon naponskog izvora U2?




Rješ. Koristimo metodu superpozicije.

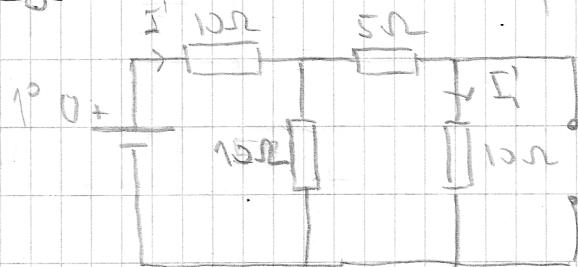

$$R_{eq} = 10 + 10//10 = 16 \Omega$$

$$I' = \frac{U}{16}, I'' = I' \frac{10}{25} = \frac{U}{40} A$$

20

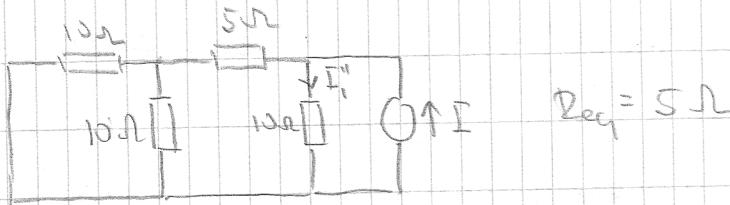

$$I_1 = I_2 = I$$


Postavljamo sustav jednačina za oba slučaja:

$$\begin{cases} \frac{U}{40} + \frac{I}{10} = 1A \\ \frac{U}{40} + \frac{2I}{2} = 1.5A \end{cases} \Rightarrow I = 1A$$

$\boxed{U = 20V}$

ZADATAK Odredite iznos struje kroz otpornik $R=3\Omega$ u mreži prema slici.

Rje.

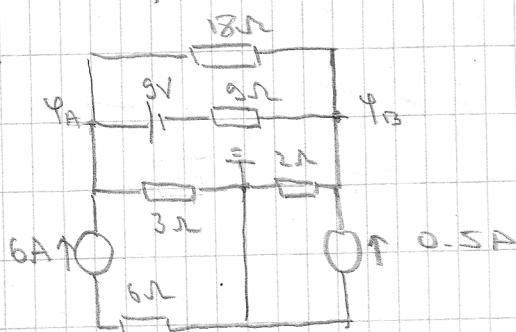

$$\begin{cases} \varphi_A \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{18} \right) - \frac{\varphi_B}{9} - \frac{\varphi_D}{18} = 6 + \frac{9}{3} \\ \varphi_B \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{18} + \frac{1}{2} \right) - \frac{\varphi_A}{9} - \frac{\varphi_D}{18} = 0.5A - \frac{9}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\varphi_A}{2} - \frac{\varphi_B}{6} = 7/1.6 \\ \frac{2}{3}\varphi_D - \frac{\varphi_B}{6} = -\frac{1}{2}/1.6 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 3\varphi_A - \varphi_B = 42/1.4 \\ 4\varphi_B - \varphi_A = -3 \end{cases} \Rightarrow 11\varphi_A = 165$$


$\varphi_B = 15V$

$$U_{D0} = 15V - 0V = 15V$$

$$I_3 = \frac{U_{D0}}{R_3} = \frac{15V}{3\Omega} = 5A$$

ZADATAK Ako idealni ampermeter pokazuje $I_A = 1.5 \text{ A}$, a idealni voltmeter $V_V = V_{AB} = 12 \text{ V}$, odredite ičnos otpornika R_V .

Rj:

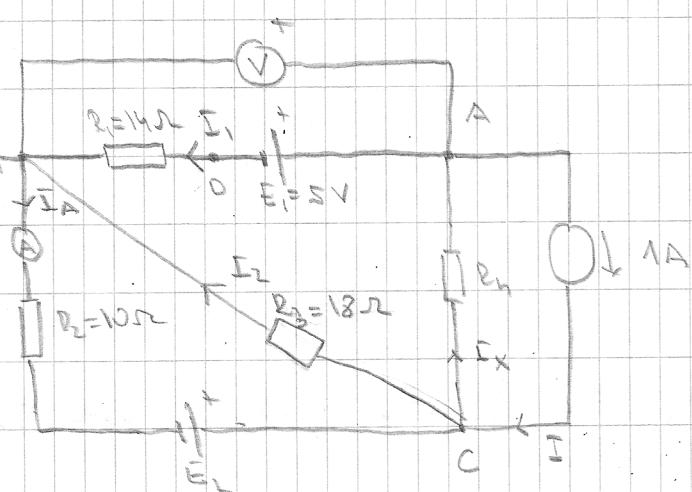

$$V_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = 12 \text{ V}$$

$$I_A = 1.5 \text{ A}$$

$$R_V = ?$$

$$V_{AB} = \varphi_B - \varphi_A = 7 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{V_{AB}}{R_1} = 0.5 \text{ A}$$


$$I_1 + I_2 = I_A \Rightarrow I_2 = I_A - I_1 = 1.5 \text{ A} - 0.5 \text{ A} = 1 \text{ A} \Rightarrow I_2 = 1 \text{ A} \Rightarrow \varphi_C = 18 \text{ V}$$

$$I + I_A = I_x + I_2 \Rightarrow I_x = I + I_A - I_2 = 1 \text{ A} + 1.5 \text{ A} - 1 \text{ A} = 1.5 \text{ A}$$

$$V_{CA} = \varphi_C - \varphi_A = 18 \text{ V} - 12 \text{ V} = 6 \text{ V}; \quad I_x = \frac{V_{CA}}{R_M} \Rightarrow R_M = \frac{V_{CA}}{I_x} = \frac{6 \text{ V}}{\frac{3}{2} \text{ A}} = 4 \Omega \quad \checkmark$$


ZADATAK Četiri točkunstva naboja smještena su u kvadratnoj kavu na slij. Ako je $Q = 5 \mu \text{C}$ i $a = 0.2 \text{ m}$, kolika je jekost elekt. polja u točci X?

Rj:

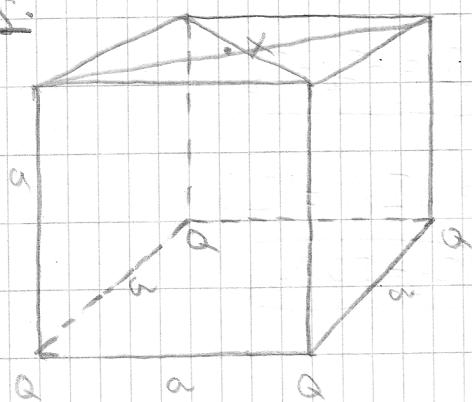


ZADANIE Kolik treba být R_3 aby straje konec R_1 i R_2 byly jednake?

Rje:

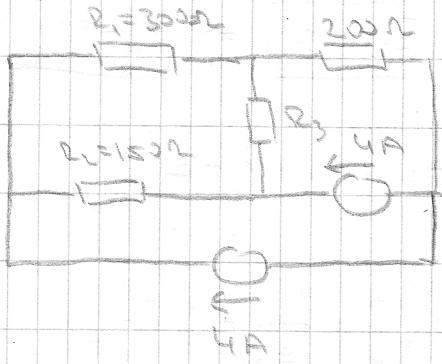

$$I = 4 \text{ A}$$


10)

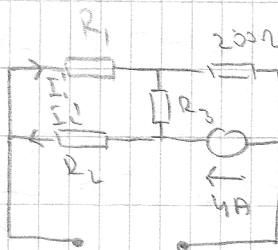

oprotnej smy.

$$I'_1 = I \frac{R_3}{450 + R_3} (+), \quad I'_2 = \frac{R_3}{450 + R_3} (-)$$

2)

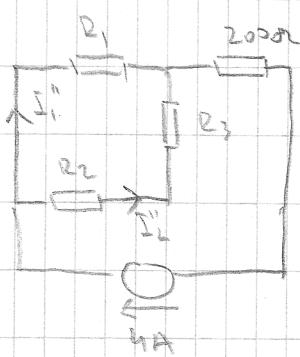

$$I''_1 = I \frac{150 + R_3}{450 + R_3}$$


$$I''_2 = I \frac{300}{450 + R_3}$$

$$\begin{cases} I_1 = I'_1 + I''_1 \\ I_2 = -I'_2 + I''_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow |I_1| = |I_2|$$

$$\Rightarrow |R_3 = 50\Omega|$$

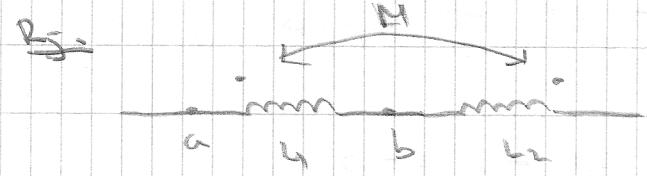ZADATAK Dva svitka $L_1 = 3 \text{ mH}$ i $L_2 = 2 \text{ mH}$ spojena su u seriju s fiks. magn. vezu $k = 1$. Odrediti napon U_{ab} ako struja kroz lin. kore. 10 A/s .



$$M = L \frac{di}{dt}$$

$$M = 30 \text{ mV}$$


$$M_2 = M \frac{di}{dt}, M = k \sqrt{l_1 l_2}$$

$$= 60 \text{ mV}$$

$$U_{ab} = U_a - U_b = -30 \text{ mV}$$

ZADATAK Odredite maks. snagu koja se može izvajati na stupnju u maks. prema sljavi.

Pi.

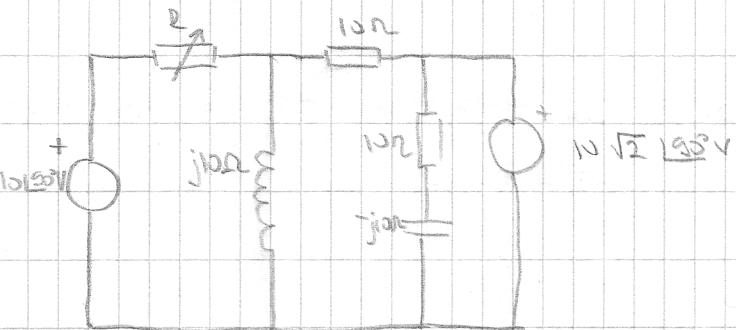

$$U_{TH} = 7.6536 \angle \frac{\pi}{2} \text{ V}$$


$$Z_{TH} = 5 + 5i \Rightarrow R = 5 \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z_{TH} + R} = 0.6845 \angle -1.065 \text{ A}$$

$$P = |I|^2 R = 2.34 \text{ W}$$

ZADATAK Uz poravne struje i stupce na skicu odrediti napon V_{ab} .

Rje.

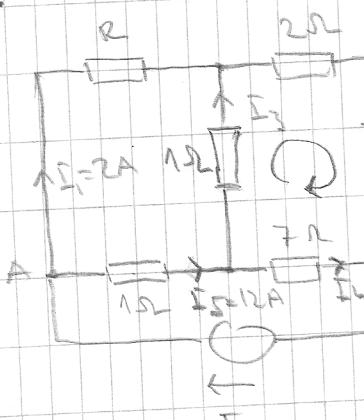

$$I_1 + I_3 = I_2 \Rightarrow I_3 = 8A$$

$$-8V - 20V + I_4 \cdot 2 = 0$$

$$I_4 = 4A$$

$$I = I_4 + I_5 = 14A$$

$$I = I_5 + I_1 \Rightarrow \boxed{I_5 = 12A}$$

$$V_{ab} = \varphi_A - \varphi_B = 12V + 28V = 40V$$


$$\varphi_A = 12V = I_5 \cdot 1\Omega$$

$$\varphi_B = -28V = -I_4 \cdot 2\Omega$$

ZADATAK Odredite napon $U_{ab}(t)$ u trenutku $t=0.5 \text{ ms}$ ako

$$je: L_1 = 1 \text{ mH}, L_2 = 4 \text{ mH}, k = 0.5 \text{ i } R = 2 \Omega.$$

Rje.

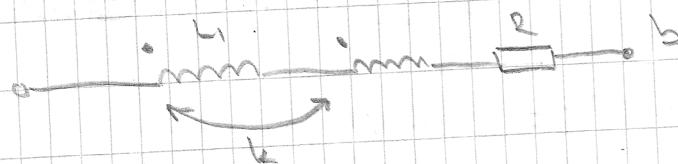

$$t = 0.5 \text{ ms}$$

$$L_1 = 1 \text{ mH}, L_2 = 4 \text{ mH}, R = 2\Omega$$

$$k = 0.5$$


$$M_{ab}(t) = ?$$

$$U_{L1} = (L_1 + M) \frac{di}{dt} = 2V$$



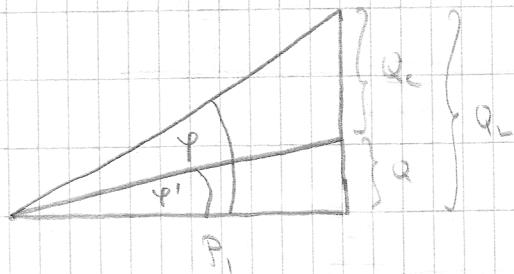ZADATAR Na trofazni sustav faze sa napona $U_f = 220V$ radij.
 50 Hz pribj. je elektromotor snage 6kW ($\cos\varphi = 0.77$). Treba
 izvesti kompenzaciju jalone snage s tri kondenzatora odgov.
 spojena na trofazni sustav. Odredi najmanji kapacitet kojim
 bismo ukupni faktor snage povećali na $\cos\varphi' = 0.86$.

Rješenje:
 $U_f = 220V, t = 50Hz$
 $P = 6kW, \cos\varphi = 0.77$
 $\cos\varphi' = 0.86$
 $C = ?$



$$P_1 = \frac{P}{\cos\varphi} = 2000 \text{ kW}$$

$$\varphi' = \arccos(0.86) = 30.68^\circ$$

$$\varphi = 39.64^\circ$$


$$Q = P_1 \tan\varphi' = 1186.569 \text{ VA} \quad \left. \right\} Q_c = Q_L - Q = 470.328 \text{ VAR}$$

$$Q_L = P_1 \tan\varphi = 1656.897 \text{ VA}$$

$$C = \frac{Q_c}{3\omega U^2} = 10.3 \mu F$$

ZADATAK Trafoverna struktura slijedi u svijetlu navedenoj se u
trofuzne mreže. Odredite polativanje ampermetra, ako je
zadani farni napon izvor $U_f = 220 \text{ V}$.

Rješ.

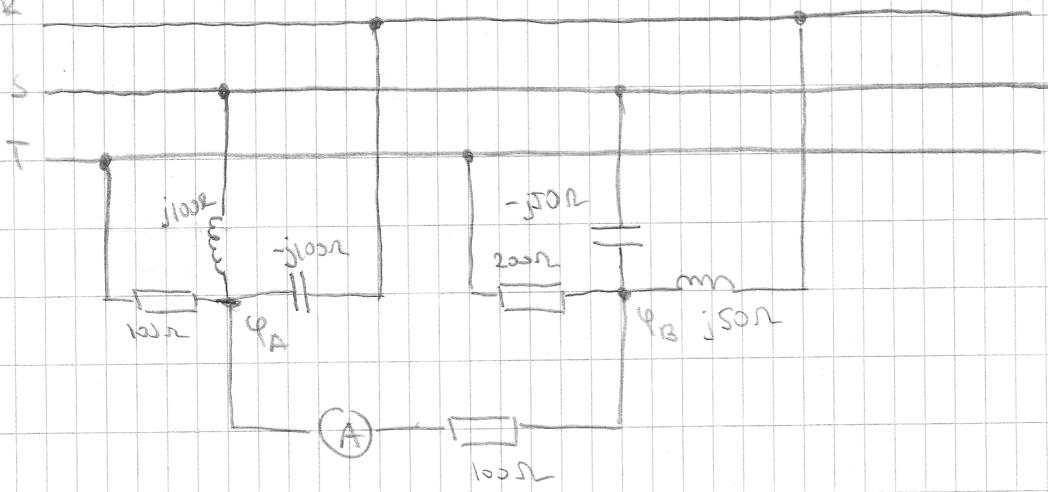

$$I_A = \left| \frac{U_{AB}}{100\Omega} \right| = \left| \frac{\varphi_A - \varphi_B}{100\Omega} \right| = \left| \frac{476.3 \angle 120^\circ}{100} \right| = 4.76 \text{ A} \quad \checkmark$$

$$\left\{ \begin{aligned} \varphi_A \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{j100} + \frac{1}{-j100} + \frac{1}{100} \right) - \frac{\varphi_B}{100} &= \frac{U_f L 0^\circ}{-j100} + \frac{U_f L 120^\circ}{j100} + \frac{U_f L 240^\circ}{100} \\ \end{aligned} \right.$$

$$\left. \begin{aligned} \varphi_B \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{200} + \frac{1}{j50} + \frac{1}{-j50} \right) - \frac{\varphi_A}{100} &= \frac{U_f L 0^\circ}{j50\Omega} + \frac{U_f L 120^\circ}{-j50\Omega} + \frac{U_f L 240^\circ}{200} \end{aligned} \right.$$

$$\frac{\varphi_A}{50} = \frac{\varphi_B}{100} + 6.01 \angle 120^\circ \quad / \cdot 2 \Rightarrow \frac{\varphi_A}{100} = \frac{\varphi_B}{200} + 3.005 \angle 120^\circ$$

$$\frac{3\varphi_B}{200} = \frac{\varphi_A}{100} + 6.521 \angle 120^\circ$$

$$\varphi_A = 124.7 \angle 120^\circ \text{ V}$$

$$\frac{3\varphi_B}{200} = \frac{\varphi_B}{200} + 3.005 \angle 120^\circ + 6.521 \angle 120^\circ$$

$$\therefore U_{AB} = 476.3 \angle 120^\circ \text{ V}$$

$$\Rightarrow \varphi_B = 351.6 \angle 120^\circ$$