

# **Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi**

## **Završni ispit**

### **Usmeni**

**2022.**

1. Kaskoda – izvod pojačanja i izlaznog otpora.
2. Dvostupanjsko Miller OTA -  $A_{V0}$ ,  $BW(f_d)$ ,  $GBW$ ,  $f_{nd}$ ,  $f_z$ .
3. Strujno zrcalo.