

## SNAGA I IMJENIČNE STRUJE

LED - dioda

10 mW



↙ 90%

E BIKE


250 W

MOTOR AUTOMOBILA

60 kW

ŽARULJA

100 W

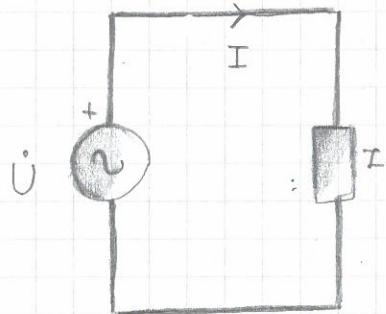

$$I = |I| \angle \varphi$$

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \delta_u)$$

$$\dot{U} = |U| \angle \delta_u$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \delta_i)$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{|U|}{|Z|} \angle \delta_u - f$$

$$\delta_i = \delta_u - P$$

### TRENUTNA SNAGA

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = U_m \sin(\omega t + \delta_u) \cdot I_m \sin(\omega t + \delta_i)$$

$$\left[ \sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)) \right]$$

$$= \frac{1}{2} U_m I_m \left[ \underbrace{\cos(\delta_u - \delta_i)}_{\text{KONSTANTNI ČLAN}} - \underbrace{\cos(2\omega t + \delta_u + \delta_i)}_{\text{ČLAN DVOSTRUKE FREKVENCije}} \right]$$

$$\text{konst. članam: } p(t) = U_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \cdot \cos \varphi$$

$$\text{član 2f: } p(t) = -U_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \cdot \cos(2\omega t + \delta_u + \delta_i)$$

$$\dot{U} = 2 \angle 0^\circ$$

$$I = \frac{4}{3} \angle 60^\circ$$

$$I = 1.5 \angle -60^\circ$$


$p(t) > 0 \rightarrow$  izvor predaje snagu trošilcu

$p(t) < 0 \rightarrow$  energija se vraća prema izvoru
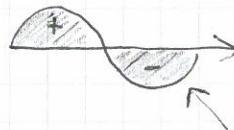
### SREDNJA VRIJEDNOST SNAGE

$$P_{\text{sred.}} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} U_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \int_0^T (\cos \varphi - \cos(2\omega t + \delta_u + \delta_i)) dt$$

$$= \frac{1}{T} U_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cdot \cos \varphi \cdot T \rightarrow \text{RADNA SNAGA}$$



## FAKTOR SNAGE

$$\cos \varphi = \frac{P}{U \cdot I}$$

$S = UI$  [VA] PRIVIDNA SNAGA

$P = UI \cos \varphi$  [W] RADNA SNAGA

$Q = UI \sin \varphi$  [VAR] JALOVA SNAGA

$$\Rightarrow S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

(trokut)

$$\varphi > 0$$

$Q > 0$  induktivno ponašanje


$$\varphi < 0$$

$Q < 0$  kapacitivno ponašanje

$L$  = trošilo jalove snage


$C$  = izvor jalove snage

### KOMPENCIJACIJA $Q$

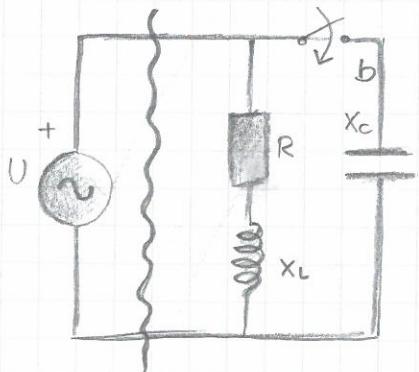

izvor nije opterećen jer kondenzator daje jalovu snagu koju troši induktivitet

Trokut snage za indukt. trošilo

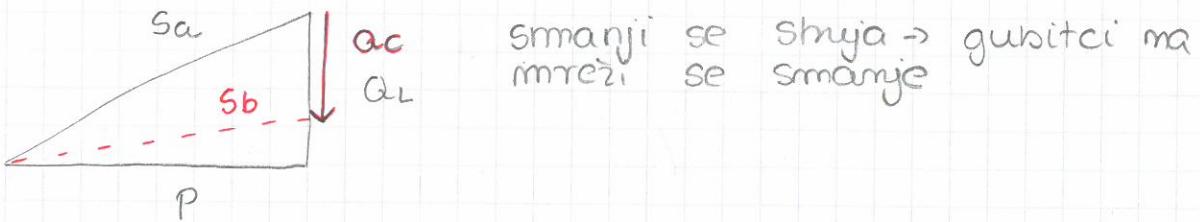

Primjer: Odrediti  $C$  kog je dodajemo paralelno da faktor snage bio 0.95.

$$C = ?$$

$$\angle = 20^\circ / 30^\circ$$

$$\cos \varphi = 0.95$$

$$U = 120 \text{ V}$$

$$\angle = |Z| \angle \varphi$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{120}{20} = 6 \text{ A}$$

$$\varphi = 30^\circ$$

$$\cos \varphi = 0.95 \rightarrow \varphi = 18.19^\circ$$


$$\tan \varphi' = \frac{I \sin \varphi - I_c}{I \cos \varphi}$$

$$I_c = I \sin \varphi - I \cos \varphi \tan \varphi$$

$$I_c = 1.292 \text{ A}$$

$$X_c = \frac{U}{I_c} = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow$$

$$C = 34.29 \text{ nF}$$

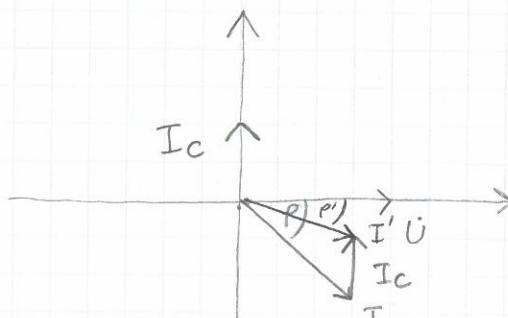

# IIZRAČUN SNAGE U KOMPLEKSNOJ PODRUČJU

$$\dot{U} = U \angle \varphi_u$$

$$\dot{I} = I \angle \varphi_i ; P = \dot{U}u - \dot{I}i$$

$$S = \dot{U} \cdot \dot{I}^*$$


↑ konjugiramo kompleksno

$$S = U \cdot I (\cos \varphi + j \sin \varphi)$$

$$P = U I \cos \varphi$$

$$Q = U I \sin \varphi$$

$$S = P + jQ$$

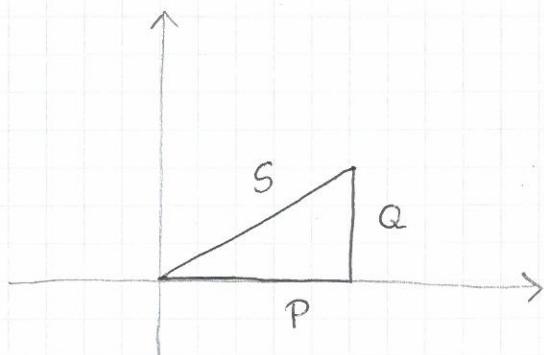

$$Z = |Z| \angle \varphi$$


$$\dot{U} = \dot{I} \cdot Z$$

$$S = Z \cdot \dot{I} \cdot \dot{I}^* = Z \cdot |I|^2 = |I|^2 (R + jXL) =$$

$$= \underbrace{|I|^2 \cdot R}_P + j \underbrace{|I|^2 X}_Q$$

Senjski spoj m impedancija
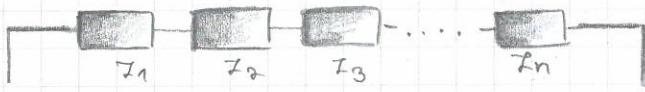
$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 \dots + \dot{U}_m = \sum_{i=1}^m \dot{U}_i$$




$$S = \dot{U} \cdot \dot{I}^* = \sum_{i=1}^m S_i = \sum_{i=1}^m (P_i + jQ_i) = \sum_{i=1}^m P_i + \sum_{i=1}^m jQ_i$$

$$|S| = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^m P_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^m Q_i\right)^2}$$

$$\text{Paralelni spoj } \dot{I} = \dot{U} \cdot Y \quad S = \dot{U} \cdot \dot{I}^* = \dot{U} \cdot \dot{U}^* \cdot Y^* = |U|^2 \cdot Y^* \\ = |U|^2 \cdot (G - jB)$$

$$S = P + jQ ; P = |U|^2 G ; Q = -|U|^2 B$$

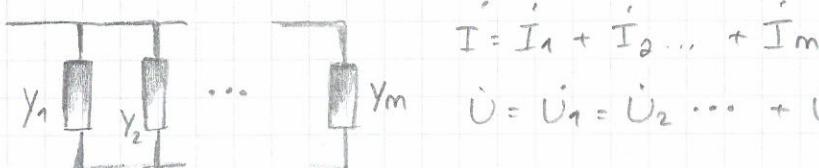

$$S = \dot{U} \cdot \dot{I}^* = \sum_{i=1}^m \dot{U} \cdot \dot{I}_i^* = \sum_{i=1}^m S_i = \sum_{i=1}^m P_i + \sum_{i=1}^m jQ_i$$

$$|S| = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^m P_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^m Q_i\right)^2} \leftarrow \text{isto je zbroj očuvanja energije}$$

Primjer: Na izvor je prikazana impedancija  $Z$ . Odredite  $S, P, Q$

$$U = 100 \angle 30^\circ V$$

$$Z = 3 + j4 \Omega = \sqrt{3^2 + 4^2} \angle \arctg \frac{4}{3} = 5 \angle 63,13^\circ$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{100 \angle 30^\circ}{5 \angle 63,13^\circ} = 20 \angle -23,13^\circ$$

$$a) P = I^2 \cdot R = 20^2 \cdot 3 = 1200 W$$

$$Q = I^2 \cdot X = 20^2 \cdot 4 = 1600 \text{ VAR}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 2000 \text{ VA}$$

$$b) P = UI \cos \varphi$$

$$Q = UI \sin \varphi$$

$$S = UI$$

Primjer. Paralela  $Z_1$  i  $Z_2$ , smaga na otporniku  $\overset{Z_1}{V}$  je  $20 \text{ W}$ .

$$Z_1 = 2 - j5 \Omega$$

$$Z_2 = 1 + j2 \Omega$$

$$P(Z_1) = 20 \text{ W}$$

$$I_2 = \frac{U}{|Z_2|} = \frac{\sqrt{290}}{\sqrt{2}} = \sqrt{145}$$

$$Q_2 = I_2^2 \cdot X_2 = 145 \text{ VAR}$$

$$P = I_1^2 \cdot R$$

$$I_1^2 = \frac{P}{R} = \frac{20}{2} = 10$$

$$I_1 = \sqrt{10} \text{ A}$$

$$Q(Z_1) = |I_1|^2 \cdot (-5) = -50 \text{ VAR}$$

$$|U| = (I_1 \cdot |Z_1|) = \sqrt{10} \cdot \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{290}$$

$$Q_{\text{ukl}} = Q_1 + Q_2 = 145 - 50 = 95 \text{ VAR}$$

$U$  i  $I$  među dvopola su  $u(t) = 100 \sin(\omega t)$ ,  $i(t) = 5 \sin(\omega t - \frac{\pi}{3})$   
Odredite  $Z, S, P, Q$

$$u(t) = 100 \sin(\omega t)$$

$$i(t) = 5 \sin(\omega t - \frac{\pi}{3})$$

$$U = 50\sqrt{2} \angle 0^\circ$$

$$I = \frac{5\sqrt{2}}{2} \angle 60^\circ$$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{50\sqrt{2} \angle 0^\circ}{\frac{5\sqrt{2}}{2} \angle 60^\circ} = 20 \angle -60^\circ$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 125 \text{ W}$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi = 216.5 \text{ VAR}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 250 \text{ VA}$$

Na izvor su spajena paralelno 3 trošila

$$1) 250 \text{ VA}, \cos \varphi = 0.5 \text{ (ind)}$$

$$2) 180 \text{ W}, \cos \varphi = 0.8 \text{ (kap)}$$

$$3) 300 \text{ VA}, \cos \varphi = ?, 100 \text{ VAR} \text{ (ind)}$$

$P, Q, S, \cos \varphi$

moram zbrojati  $P_1$  i  $Q_1$ , me s

1)  $S_1 = 250 \text{ VA}$

2)  $P_2 = 180 \text{ W}$

$P_1 = S_1 \cos \phi_1 = 125 \text{ W}$

$Q_1 = S_1 \sin \phi_1 = 216,5 \text{ VAR}$

3)  $S_3 = 300 \text{ VA}$

$Q_3 = 100 \text{ VAR}$

$P_3 = \sqrt{S_3^2 - Q_3^2} = 282,84 \text{ W}$

$S_2 = P_2 / \cos \phi_2 = 725 \text{ VA}$

$Q_2 = P_2 / \sin \phi_2 = (-)135 \text{ VAR}$   
kapacitivna


$P_{uk} = P_1 + P_2 + P_3 = 587,84 \text{ W}$

$Q_{uk} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 181,5 \text{ VAR}$  (incl)

$S = \sqrt{P_{uk}^2 + Q_{uk}^2} = 615,22 \text{ VA}$  ( $S = S_1 + S_2 + S_3$ )

$\cos \phi = \frac{P_{uk}}{S_{uk}} = 0.955$

NE SMIJEM !

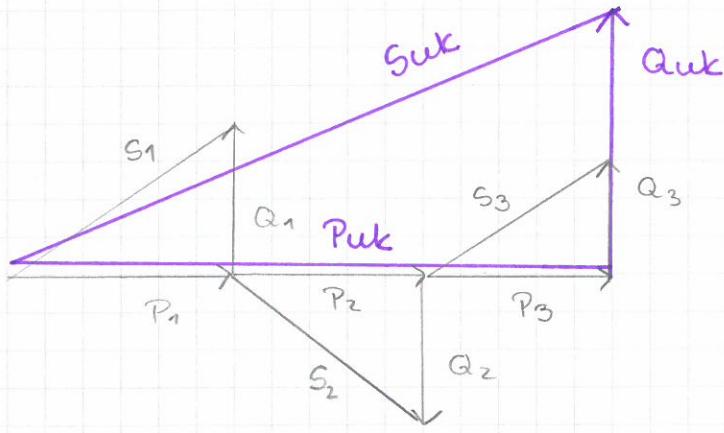

## Zbirka SNAGA U KRUGOVIMA IZMJENIČNE STRUJE

P1.  $u(t) = 5 \sin(314t) V$

$$i(t) = 1 \sin(\omega t + \pi/3) A$$


struja prethodci napomu  $\rightarrow$  kapacitivni karakter

$$P(t) = U \cdot I \cos \phi - UI \cos(\omega t - \phi) \quad P = U_i - I_i$$

ef. vrij.  $\downarrow$

harmonijska funkcija  
duoshake frekvencije

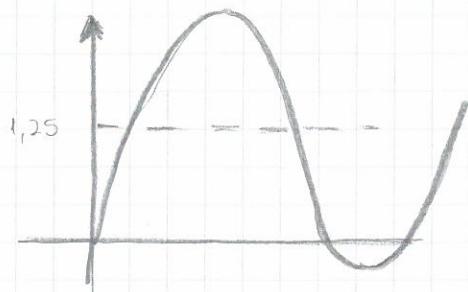ISTOSMJERNA  
KOMPONENTA  
(srednja vrijednost)



KONDENZATOR  $\rightarrow$  prilikom nabijanja skupja energiju, a kod izbijanja ju vraća u broj.

Ako je duopol samo L ili C tada je srednja vrijednost jedinaka nuli.

Ako je samo otpornik u krugu snaga nema neg. vrijednosti jer cm me može vratići E u krug.

P2.  $U = 3,5 V$

$$I = 0,7 A$$

$$\phi = -60^\circ$$

radna snaga (srednja vrijednost trenutne)  $P = UI \cos \phi = 1,225 W$

$$P = I^2 R \Rightarrow R = 2,5 \Omega$$

$$S = UI = 2,5 VA \rightarrow \text{prividna snaga}$$

$$\text{jelova, reaktivna snaga (ma L i C)} \quad Q = UI \sin \phi = -2,12 VAr$$

$$Q = I^2 X_C \Rightarrow X_C = 4,33 \Omega$$

induktivna reaktivna snaga - pozitivna

kapacitivna reaktivna snaga - negativna

P3. maks. trenutačna snaga 300 VA  
min. -100 VA

"od vrha do vrha" = 400 VA  $\Rightarrow$  200 je amplituda  $\Rightarrow$  PRIMORDNA SNAGA

$$P = 100 \text{ W}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 173 \text{ VAr}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = 0,5$$

P4.  $R = 10 \Omega$

$$X_L = 5 \Omega$$

$$X_C = 15 \Omega$$

$$I = 1 \text{ A}$$

$$P = I^2 \cdot R = 10 \text{ W}$$

$$P_{uk} = 10 \text{ W}$$


$$Q_L = I^2 \cdot X_L = 5 \text{ VAr}$$

$$Q_C = -I^2 \cdot X_C = -15 \text{ VAr}$$

$$S_{uk} = \sqrt{P_{uk}^2 + Q_{uk}^2}$$

$$Q_{uk} = -10 \text{ VAr} \quad S_{uk} = 14,1 \text{ VA}$$
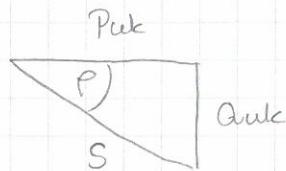
$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \Rightarrow \varphi = -45^\circ \quad \text{kapacitivan spoj}$$



$$S_{uk} = \sqrt{P_{uk}^2 + Q_{uk}^2}$$

Ako je spoj u rezonanciji reaktivna se energija u cijeloosti razmjenjuje između reaktivnih elemenata unutar spoja.

P6.  $U = 120 \text{ V}$   
 $f = 50 \text{ Hz}$   
 $Z = 20 + 30j \Omega$

kompenzacija reaktivne snage - zbog suprotnih karaktera induktivne i kapacitivne snage.  
 $\Rightarrow$  postiže se da se razmjena reaktivne snage odvija na manji strani trošila, a ne između trošila i izvora


$$Z = 36 \Omega$$

$$I = U/Z = 3,33 \text{ A}$$

$$P = I^2 R = 3,33^2 \cdot 20 = 221,778 \text{ W}$$

$$Q_L = I^2 \cdot X_L = 3,33^2 \cdot 30 = 332,7 \text{ VAr}$$
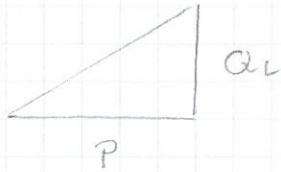
$$\varphi = \arctg \frac{Q_L}{P} = 56,3^\circ$$



$\cos \varphi = 0.55$  (ind.)  $\Rightarrow$  paralelno treba spojiti kondenzator

$$\arccos(0.55) = 53.2^\circ$$



$$Q = \operatorname{tg} 53.2^\circ \cdot P = 72,89 \text{ VAr}$$

$$Q_C = 332,7 - 72,89 = 259,8$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C}$$

$$C = 57 \text{ NF}$$

$$P.F. \quad U = 100 \text{ V}$$

$$R_i = 10 \Omega$$

$$X_C = 5 \Omega \quad (\text{kap})$$

$$R_{TC} = 20 \Omega$$

$$X_{TP} = 20 \Omega \quad (\text{kap})$$

$$X_{TC} = 20 \Omega \quad (\text{ind})$$

maksimalna snaga  $\Rightarrow R_t = R_i$

$X_t = -X_C$  (istog iznosa ali suprotnog predznaka)

### SERIJSKA REZONANCIJA


Napomena: Ako se može mijenjati samo otpor radnog dijeleća trošiće tada je ujet za maks. snagu

$$R_t = \sqrt{X_i^2 + R_i^2}$$

reaktivni dio impedancije trošiće dodaje se unutarnjoj impedanciji izvora

ZADACI:

1.

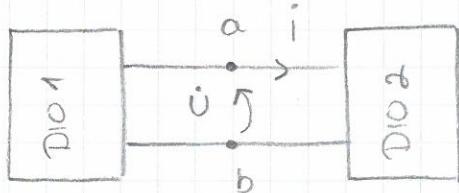

$$U = 220 \text{ V}$$

$$I = 10 \text{ A}$$

$$\angle u = 0^\circ$$

$$\angle i = 45^\circ$$

$$U = 220 (\cos 0^\circ + j \sin 0^\circ) = 220 \text{ V}$$

$$I = 10 (\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ) = 7,07 + 7,07 j \text{ A}$$

$$S = U \cdot I$$

$$2. \quad P_{\max} = 1600 \text{ VA}$$

$$P_{\min} = -400 \text{ VA}$$

Amplituda = S

$$\text{"od vrha do vrha"} = 2000 \text{ VA} \Rightarrow S = 1000 \text{ VA}$$

$$P = 600 \text{ W}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 800 \text{ VA}$$

$$\rho = \arctg \frac{Q}{P} \Rightarrow \cos \rho = 0,6$$

$$3. \quad U_m = 220 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$I_m = 4,5 \text{ A}$$

$$\cos \rho = 0,866$$

$$C = ?$$

$$S = U \cdot I = 990 \text{ VA}$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \rho = 857,34 \text{ W}$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \rho = 495,04 \text{ Var}$$



$$\cos \rho = 0,95 \Rightarrow \rho = 18,2^\circ \quad \tan 18,2^\circ = \frac{Q}{P} \Rightarrow Q = 231,87 \text{ VAr}$$

$$Q_C = 213,16 \text{ VAr}$$

$$C = \frac{Q_C}{\omega U^2} = 14 \text{ nF}$$

$$4. \textcircled{1} S_1 = 250 \text{ VA}; \cos P_1 = 0,5 \text{ (ind.)}$$

$$\textcircled{2} P_2 = 180 \text{ W}; \cos P_2 = 0,8 \text{ (kap.)}$$

$$\textcircled{3} S_3 = 300 \text{ VA}; Q_3 = 100 \text{ VAr}$$

$$\textcircled{1} P_1 = S_1 \cdot \cos \varphi_1 = 125 \text{ W}$$

$$Q_1 = S_1 \cdot \sin \varphi_1 = 216,5 \text{ VAr}$$

$$\textcircled{2} S_2 = 225 \text{ VA}$$

$$Q_2 = S_2 \cdot \sin \varphi = -135 \text{ VAr}$$

$$\textcircled{3} Q_3 = S_3 \cdot \sin \varphi \Rightarrow \sin \varphi = \frac{1}{3}$$

$$P_3 = S_3 \cdot \cos \varphi = 282,84 \text{ W}$$

$$P_{\text{uk}} = P_1 + P_2 + P_3 = 587,84 \text{ W}$$

$$Q_{\text{uk}} = Q_1 - Q_2 + Q_3 = 181,5 \text{ VAr}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$= 615 \text{ VA}$$

5.  $\cos \varphi = 0,5 \Rightarrow$  paralelni senjski?

$$I_p = \frac{R \cdot (-jX_C)}{R-jX_C} \cdot \frac{R+jX_C}{R+jX_C} = \frac{R^2(-jX_C) + R(X_C)^2}{R^2 + X_C^2}$$

$$S_p = I_p^2 \cdot I_p = I_p^2 \cdot \underbrace{\frac{RX_C^2}{R^2 + X_C^2}}_P - \underbrace{I_p^2 \cdot \frac{R^2 X_C j}{R^2 + X_C^2}}_Q$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$|S| = I_p^2 \sqrt{\frac{R^2 X_C^4}{(R^2 + X_C^2)^2} + \frac{R^4 X_C^2}{(R^2 + X_C^2)^2}}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{\frac{RX_C^2}{R^2 + X_C^2}}{\sqrt{\frac{R^2 X_C^4 + R^4 X_C^2}{(R^2 + X_C^2)^2}}} = \frac{RX_C^2}{RX_C \sqrt{X_C^2 + R^2}} = \frac{1}{2} / 2$$

$$\frac{X_C^2}{X_C^2 + R^2} = \frac{1}{4}$$

$$4X_C^2 = X_C^2 + R^2 \Rightarrow R^2 = 3X_C^2$$

$$I = R - jX_C$$

$$S = I_s^2 \cdot I = \underbrace{I_s^2 R}_{P} - I_s^2 jX_C$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{I_s^2 R}{I_s^2 \sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{P}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} / 2$$

$$\cos^2 \varphi = \frac{R^2}{R^2 + X_C^2} = \frac{3X_C^2}{4X_C^2} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$6. U = 110V$$

$$Z_i = 4\sqrt{2} \angle 45^\circ = 4 + 4j$$


$$X_C = -j10\Omega = 10\Omega \text{ me mogu ga varirati pa}$$

$$R_1 = 40\Omega \quad R_2 = 80\Omega \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} R = [40, 80]\Omega \text{ ga dodajem izvoru}$$


$$P = I^2 \cdot R = \frac{U}{(R_i + R)^2}$$

$$R(P_{\max}) = \sqrt{R_i^2 + X_i^2} = \sqrt{52}$$
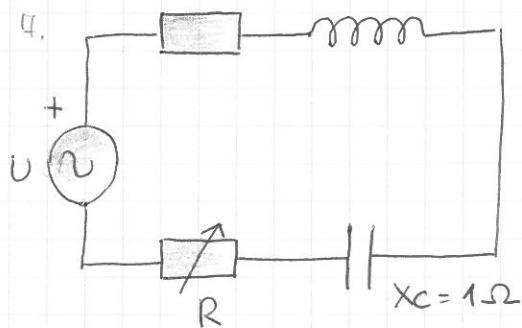
$$P = \frac{\left(\frac{U}{\sqrt{(R_i + R)^2 + (X_i - X_C)^2}}\right)^2 \cdot R}{4} \quad R = 245,4 \text{ W}$$



$$U = 9,48V$$

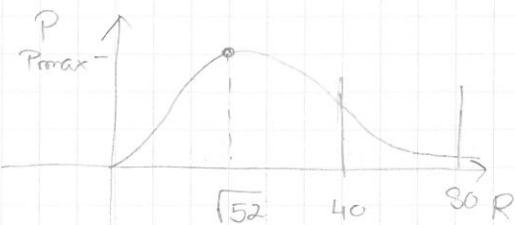


$$\Rightarrow R = 40\Omega$$

$$R = \sqrt{R_i^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5\Omega$$

$$I = 4 + 4j - j + 5 = 9 + 3j = 3\sqrt{10} \angle 16,7^\circ$$

$$I = \frac{U}{Z} = 0.99 \angle -16,7^\circ$$
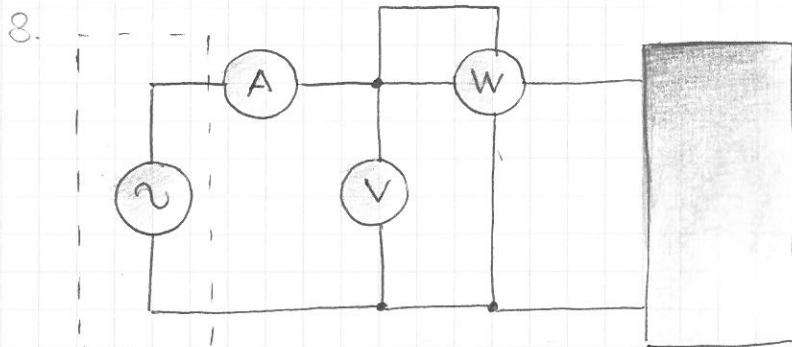
$$P = I^2 \cdot R = 5 \text{ W} \angle 16,7^\circ$$



$$P = 30W$$

$$U = 220V$$

$$I = 300mA$$

$$f = 50Hz$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$30 = 220 \cdot 0,3 \cdot \cos \varphi$$

$$\varphi = 62,96^\circ$$

$$Z = \frac{U}{I} = 733,33$$

$$30 = 0,3^2 \cdot R$$


$$R = 333\Omega$$

$$S = I^2 Z = \underbrace{I^2 R}_{P} + \underbrace{I^2 X_L}_{Q}$$

$$Q = S \sin \varphi = 53,785 = 0,3^2 \cdot X_L$$

$$X_L = 653,17 = 2\pi f \cdot L$$

$$L = 2,079 \text{ H}$$

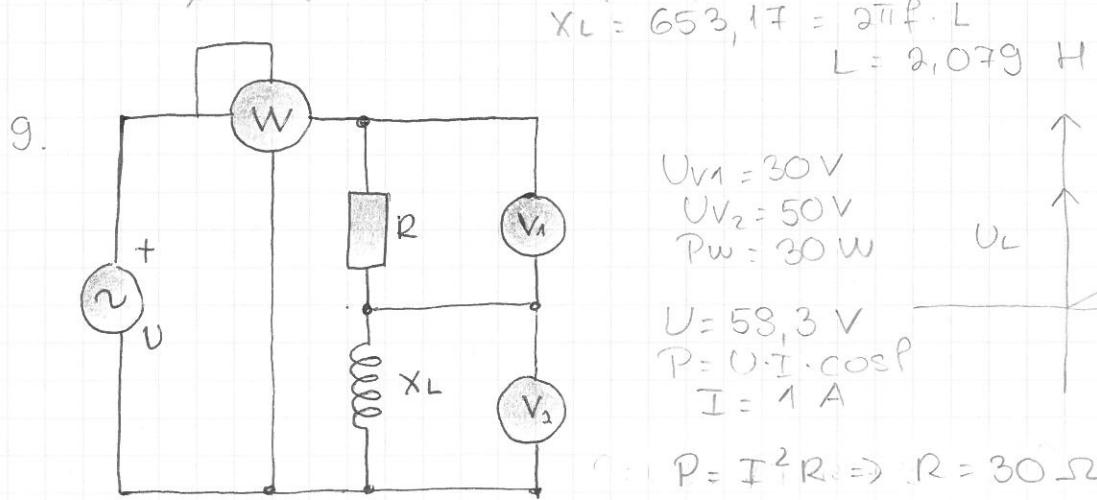

$$U_{V1} = 30V$$

$$U_{V2} = 50V$$


$$P_W = 30W$$

$$U = 58,3V$$


$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$I = 1A$$
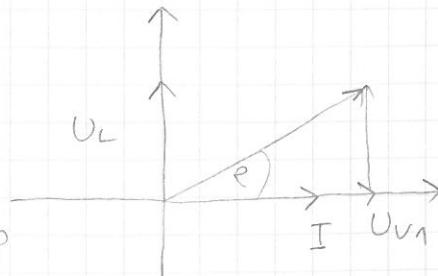
$$\therefore P = I^2 R \Rightarrow R = 30\Omega$$



$$-R^2$$

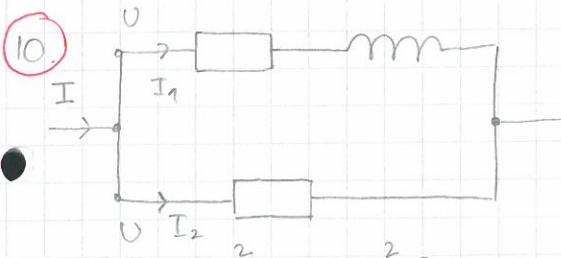

$$\begin{aligned} P_{uk} &= I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2 \\ 1100 &= 10I_1^2 + 3I_2^2 \\ 1100 &= 40I_2^2 + 3I_2^2 \\ I_2 &= 5,06 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 10 \Omega \\ R_2 &= 3 \Omega \\ X_L &= 4 \Omega \\ P_{uk} &= 1100 \text{ W} \end{aligned}$$

$$Z_1 = R_1 + jX_L = 3 + 4j = 5 \angle 53,13^\circ$$

$$I_1 = R_1 = 10 \angle 0^\circ$$

SLJEDEĆA  
STRANICA

11.  $R = 5 \Omega$   
 $I = 3 + 4j \Omega$   
 $Q = 100 \text{ VAr}$

$$S = \underbrace{I^2 R}_P + \underbrace{jI^2 X}_Q \quad \theta = \frac{Q}{P} = \frac{4 \cdot I^2}{I^2 R} = \frac{4}{R} = 8 \Rightarrow \theta = 80^\circ$$

12.  $R = 5 \Omega ; U_R = 31,6 \text{ V} \Rightarrow I = 6,32 \text{ A}$   
 $X_L = 15 \Omega$

$$S = I^2 R + jI^2 \cdot X = 200 + 600j$$

13.  $Z_1 = 2 - 4j$   
 $Z_2 = 4 + 2j$   
 $P = 20 \text{ W}$

$$\begin{aligned} |Z_1| &= 2\sqrt{5} \\ |Z_2| &= 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

je jednaka snaga

$$\begin{aligned} 20 &= 4 \cdot I^2 \\ I &= \sqrt{5} \end{aligned}$$

upola manji  $R$ , jednaka snaga

$$P_{R2} = 20 \text{ W} ; P_{R1} = 10 \text{ W} \quad P_{uk} = 30 \text{ W}$$


$$Q_1 = 4 \cdot I^2 = -20 \text{ VAr} \quad Q_2 = 10 \text{ VAr} \quad Q_{uk} = 10 \text{ VAr (kap)}$$

$$S_{uk} = 31,63 \text{ VA}$$


14.  $S = 25 \text{ kVA} = U \cdot I$   
 $P_t = 12 \text{ kW}$   
 $\cos \varphi = 0,6$

$$P_{uk} = 15 \text{ kW}$$

$$m = \frac{12}{15} = 0,8$$

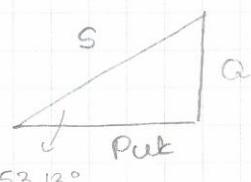
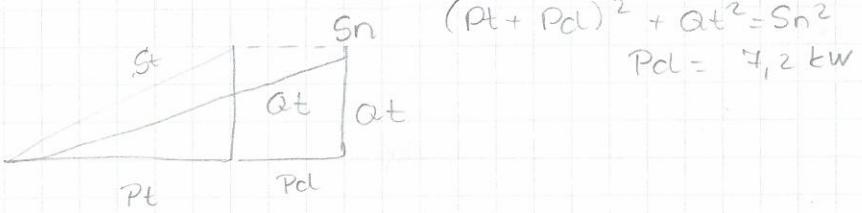
$$S = \frac{P_t}{\cos \varphi} = \frac{12 \text{ kW}}{0,6} = 20 \text{ kVA}$$




Priemjer: Odredite struju ampermetra.

$$P_{uk} = 1100 \text{ W}$$

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

$$X_L = 4 \Omega$$

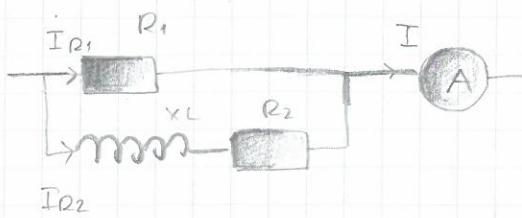

$$Z_1 = 10 \Omega$$

$$Z_2 = 3 + 4j = 5 \angle 53.13^\circ$$

$$Z_{uk} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{10 \cdot (3 + 4j)}{13 + 4j} = \frac{30 + 40j}{13 + 4j} \angle 13.9^\circ$$


$$\frac{390 - 120j + 520j + 160}{169 + 16} = \frac{550}{185} + \frac{400j}{185} = 2.97 + 2.16j = 3.67 \angle 36^\circ$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = I^2 \cdot R \cdot \cos \varphi$$

$$1100 \text{ W} = I^2 \cdot 3.67 \cdot \cos 36^\circ$$

$$I = 19.25 \text{ A}$$

## TEOREM PRIJENOSA MASHANE SNAGE

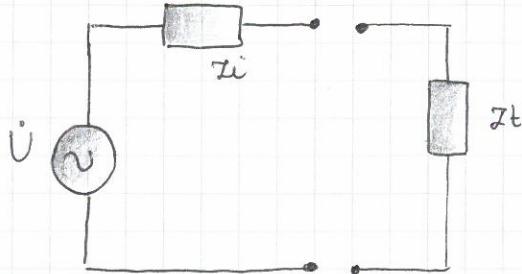

$$Z_i = R_i + j X_i$$

$$Z_t = R_t + j X_t$$

$$I = \frac{U}{Z_i + Z_t} = \frac{U}{(R_i + R_t) + j(X_i + X_t)}$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{(R_i + R_t)^2 + (X_i + X_t)^2}}$$

$$P_t = I^2 \cdot R_t =$$

$$U^2 \frac{R_t}{(R_i + R_t)^2 + (X_i + X_t)^2} = f(R_t, X_t)$$

$$(1) \quad \frac{dP_t}{dR_t} = U^2 \frac{(R_i + R_t)^2 + (X_i + X_t)^2 - R_t \cdot 2 \cdot (R_i + R_t)}{((R_i + R_t)^2 + (X_i + X_t)^2)^2} = 0$$

$$(2) \quad \frac{dP_t}{dX_t} = U^2 \frac{-R_t \cdot 2(X_i + X_t)}{((R_i + R_t)^2 + (X_i + X_t)^2)^2} = 0$$

$$\frac{dP_t}{dX_t} = 0 ; \quad X_t = -X_i$$

$$U(1) \quad \frac{dP_t}{dR_t} = 0 \quad (R_i + R_t)(R_i + R_t - 2R_t) + (X_i + X_t)^2 = 0$$

$$R_i = R_t$$

$$Z_t = Z_i *$$


2. Ako je u trošilu samo radni otpor  $R_t$

$$R_t = \sqrt{R_i^2 + X_i^2}$$

3. Ako imam samo  $X_t$

$$X_t = -X_i$$

### Mjerenje snage izmjenične struje

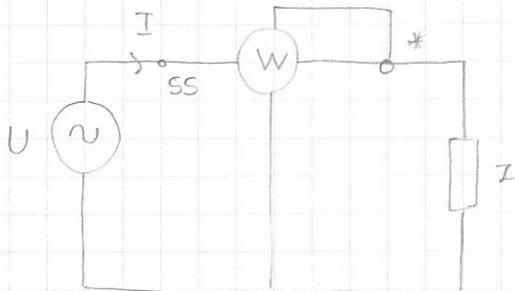

$$P_w = U_w I_w \cos \angle U_w I_w$$


$$\begin{aligned}U_{V1} &= 30 \text{ V} \\U_{V2} &= 50 \text{ V} \\P_w &= 30 \text{ W}\end{aligned}$$

$$R, X_L, U = ?$$

$$\begin{aligned}P_w &= U \cdot I \cdot \cos \varphi \\30 &= 58,3 \cdot I \cdot \cos 59^\circ\end{aligned}$$

$$I = 1 \text{ A}$$
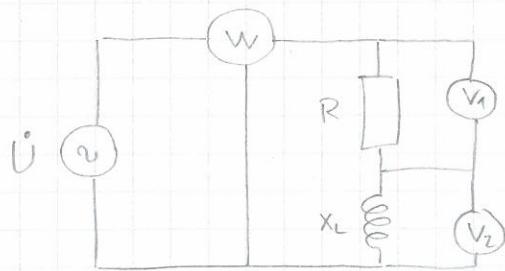
$$\begin{aligned}Q &= I \cdot U \cdot \sin \varphi = I^2 X_L \\X_L &= 49,97 \Omega\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}U &= 58,3 \\P &= 59^\circ\end{aligned}$$

$$P = \frac{U_e^2}{R} = \frac{30^2}{30} = 30 \Omega$$

Zbirka:

15.  $R = 10 \Omega$   
 $I = 8 \angle -30^\circ$


$$I = 5 \text{ A}$$

$$I = 4\sqrt{3} - j4$$

$$R_p = RII = \frac{R \cdot I}{R + Z} = 4,4 - j1,3$$

$$P = I^2 R_p = 110 \text{ W}$$



$$Q = I^2 \cdot X_p = -33 \text{ VAR}$$

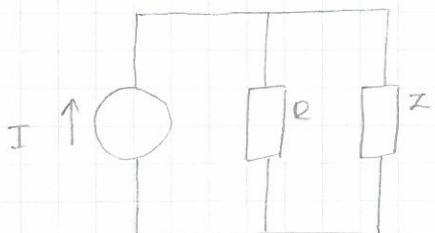

$$U = I \cdot Z_p = 5 \cdot (4,4 - j1,3) = 23 \text{ V}$$

$$P_R = \frac{U^2}{R} = 52,9 \text{ W}$$

17.

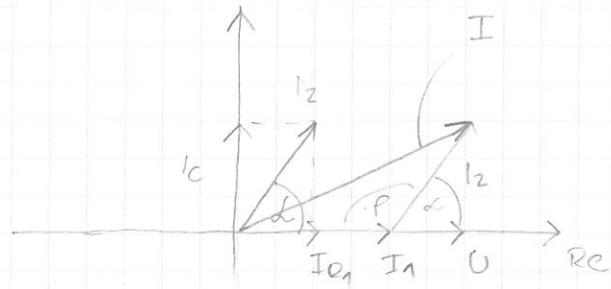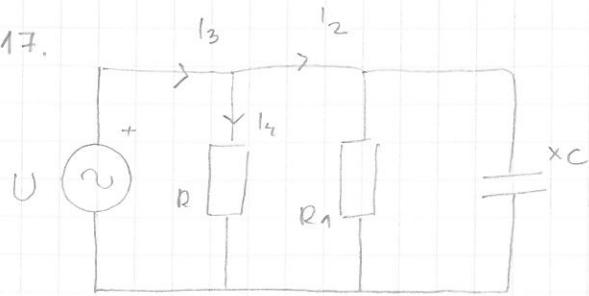

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 - 2I_1 I_2 \cos \rho$$

$$\cos \rho = \frac{-1}{8}$$

$$\rho = 97,18^\circ$$

$$\angle = 180^\circ - \rho = 82,82^\circ$$

$$\cos \angle = \frac{IR_1}{I_2}$$

$$\sin \angle = \frac{I_c}{I_2}$$

$$IR_1 = I_2 \cos \angle$$

$$I_c = I_2 \sin \angle$$



$$Q = I_c^2 \cdot X_C = (I_2 \sin \angle)^2 \cdot \frac{R_1}{\tan \angle} = 4 \cdot \sin 82,82^\circ$$

$$= 1,98 \text{ VAR}$$


$$\tan \angle = \frac{I_c}{IR_1} = \frac{\frac{U}{X_C}}{\frac{U}{R}} = \frac{R}{X_C}$$

$$\frac{R}{X_C} = \frac{R_1}{\tan \angle}$$




# TOPOGRAFSKI DIJAGRAM

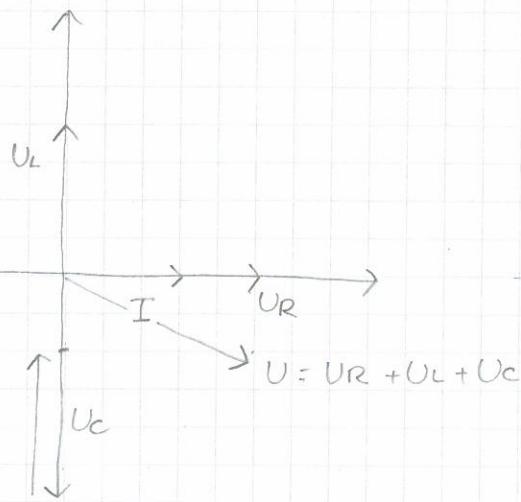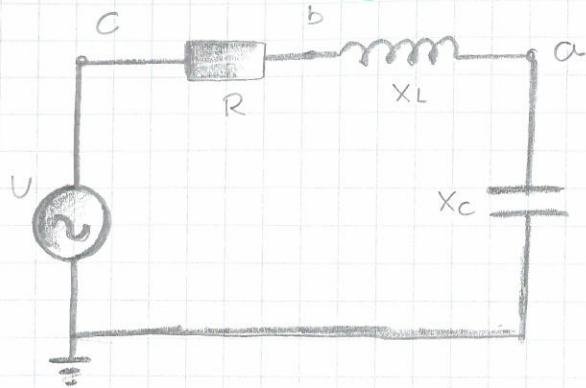

FAZORSKI DIJAGRAM

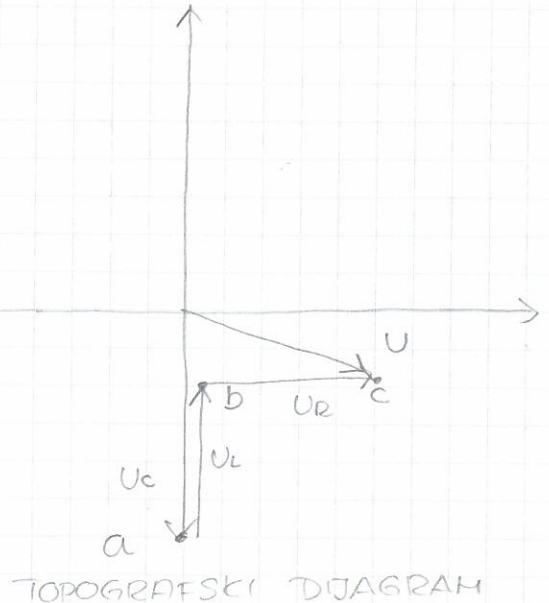


TOPOGRAFSKI DIJAGRAM

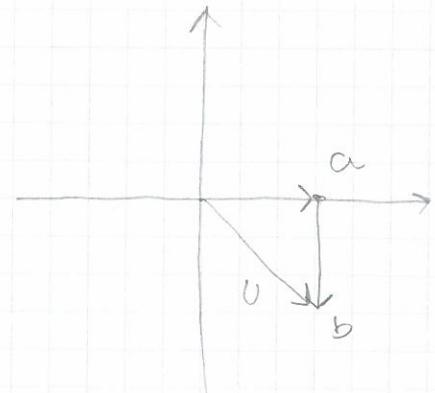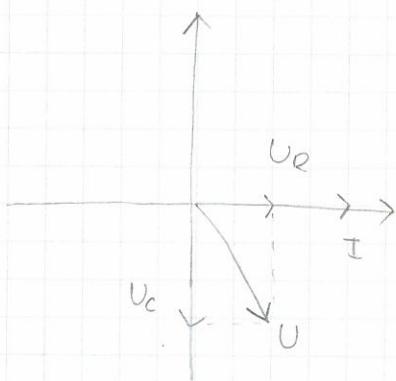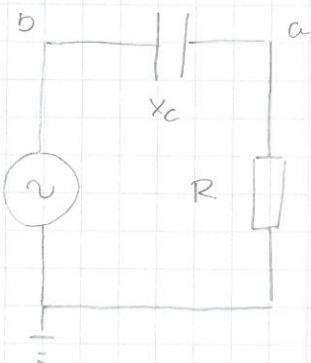

# Topografski dijagram - zbirka

P1.

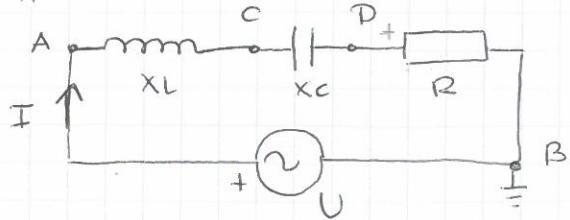

$$\begin{aligned} R &= 20 \Omega \\ X_L &= 20 \Omega \\ X_C &= 40 \Omega \\ U &= 20 V \end{aligned}$$

$$I = 20 - 20j \Omega = 20\sqrt{2} \angle -45^\circ$$


$$U = 20 \angle 0^\circ$$

$$I = \frac{U}{Z} = 0,7 \angle 45^\circ$$

$$P_0 = I \cdot R = 0,5 \angle 45^\circ \cdot 20 = 14,1 \angle 45^\circ = 10 + 10j \text{ V}$$

$$\begin{aligned} P_C &= P_0 + I \cdot X_C = 10 + 10j + 0,707 \angle 45^\circ \cdot 40 \angle -90^\circ = 30 \angle -45^\circ + 10 + 10j \\ &= 30 - 10j \text{ V} \end{aligned}$$

P3.

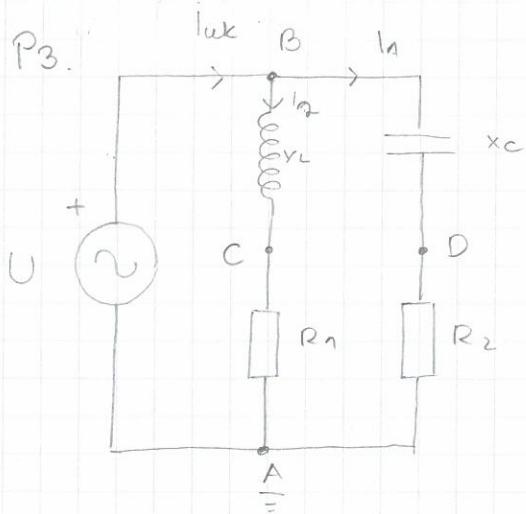



$$R_1 = R_2 = X_C = X_L = 24 \Omega ; U = 24 V$$

$$Z_1 = 24 - 24j$$


$$Z_2 = 24 + 24j$$

$$I_1 = \frac{U}{Z_1} = 0,707 \angle 45^\circ$$

$$I_2 = 0,707 \angle -45^\circ$$

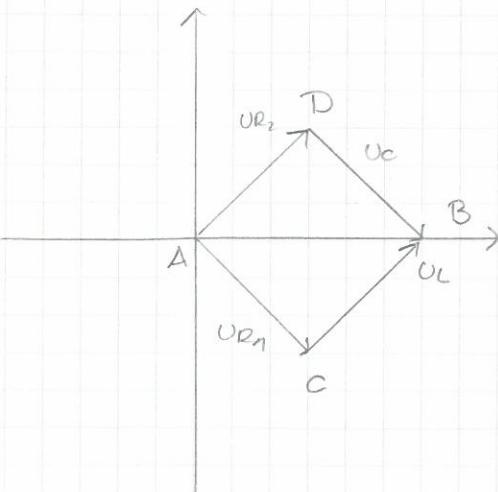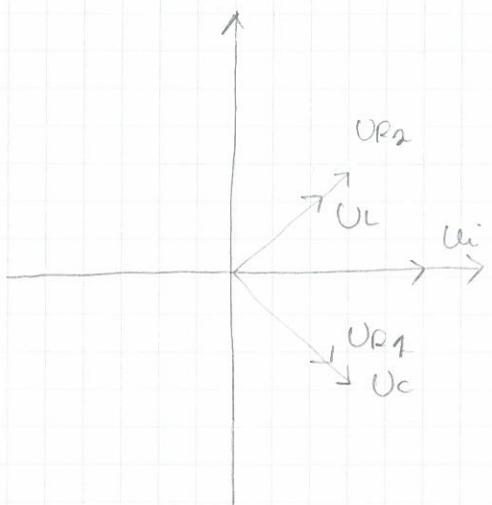

P5.

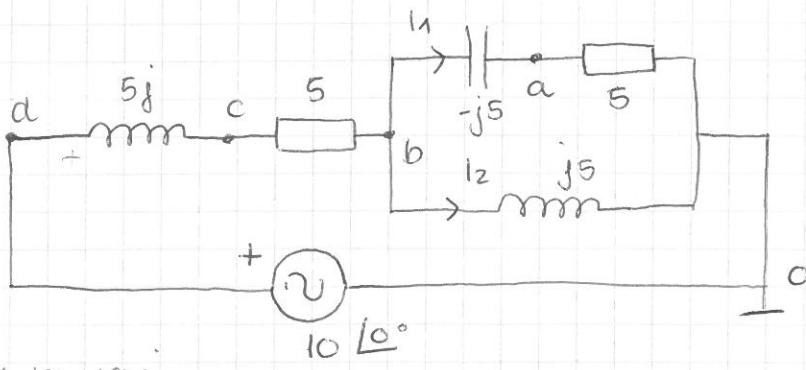

$$U = 10 + 10i \\ = 10\sqrt{2} \angle 45^\circ$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{10 \angle 0^\circ}{10\sqrt{2} \angle 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle -45^\circ = 0,707 \angle -45^\circ$$

$$U_{dc} = I \cdot 5j = 0,707 \angle -45^\circ \cdot 5 \angle 90^\circ = 3,535 \angle 45^\circ V$$

$$U_{cb} = I \cdot 5 = 3,535 \angle -45^\circ V$$

$$U_p = 5 V$$



$$I_1 = \frac{U_p}{5-5j} = 0,707 \angle 45^\circ A$$

$$I_2 = 1 \angle -90^\circ A$$

$$U_{ba} = 3,535 \angle -45^\circ$$

$$U_{ao} = 3,535 \angle 45^\circ$$


$$U_{bo} = I_2 \cdot 5j = 5$$

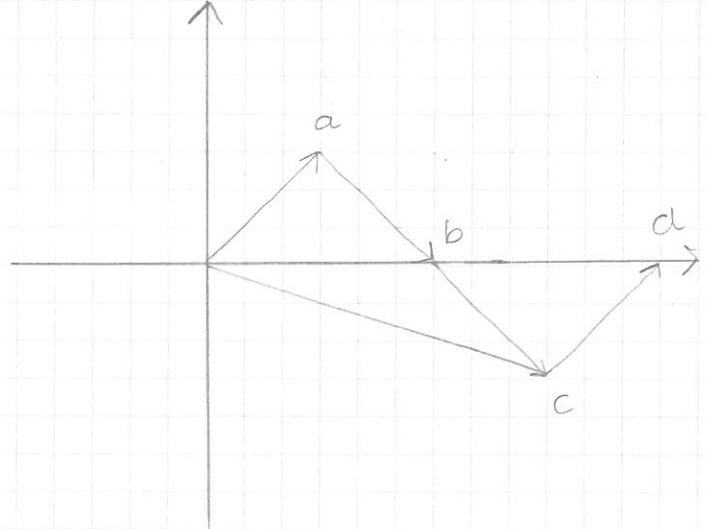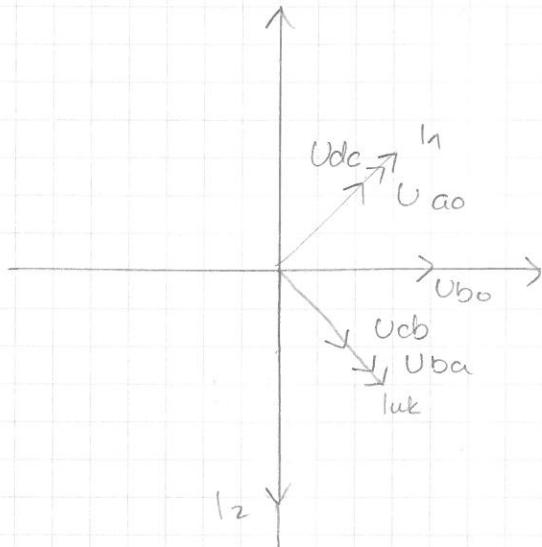
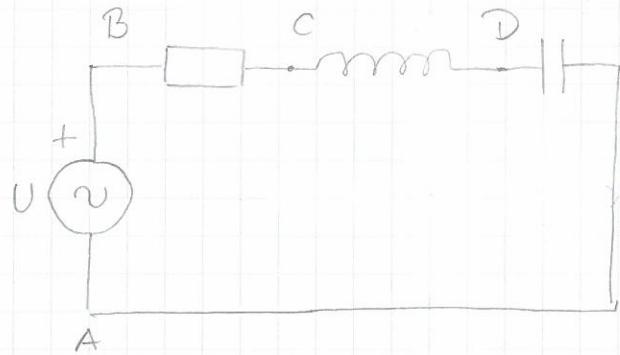
## TOPOGRAFSKI DIJAGRAM

→ vektorski dijagrami mreža u krugu

- vektori mrežama su madovezani jedan na drugi iako su elementi spojeni u shemi
- odaberemo 1 čvor kao referentni  $P = \emptyset$
- potencijale ostalih čvorova u odnosu na čvor ref. pot.



$$U = 6 \angle 0^\circ V$$

$$R = 2 \Omega$$

$$X_L = 8 \Omega$$

$$X_C = 10 \Omega$$



$$Z = R + j(X_L - X_C) = 2\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{3}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ$$



$$U_R = I \cdot R = 3 + 3j V$$

$$U_L = i j X_L = -12 + j 12 V$$


$$U_C = 15 - 15j V$$

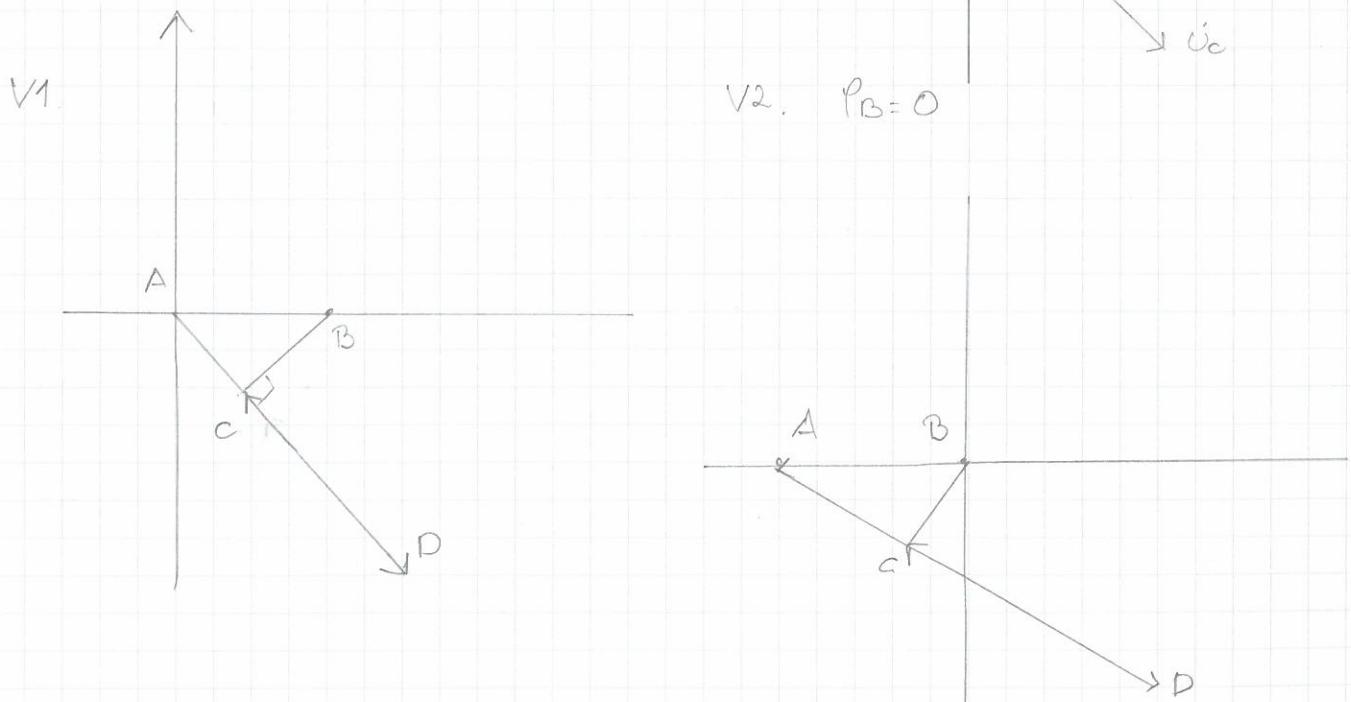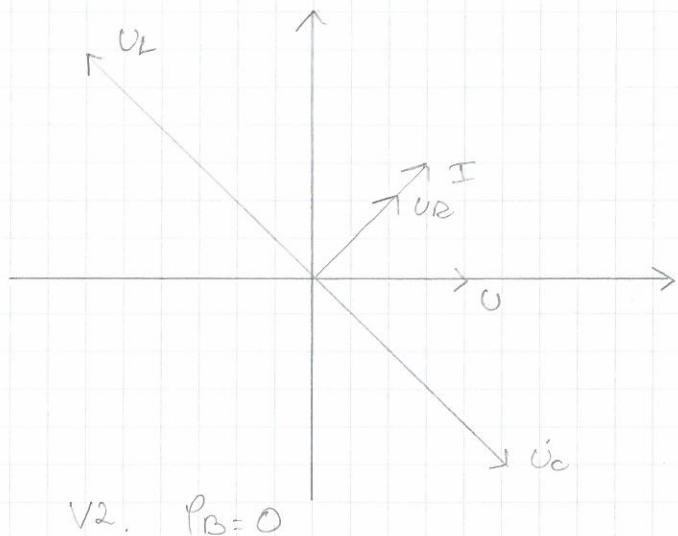

## MJESNI DIJAGRAM

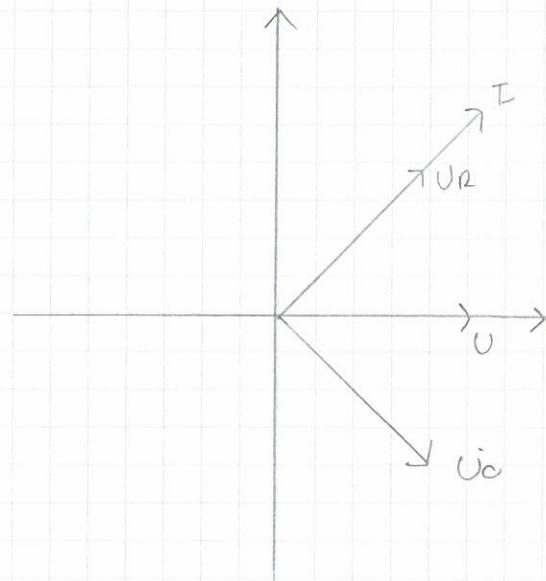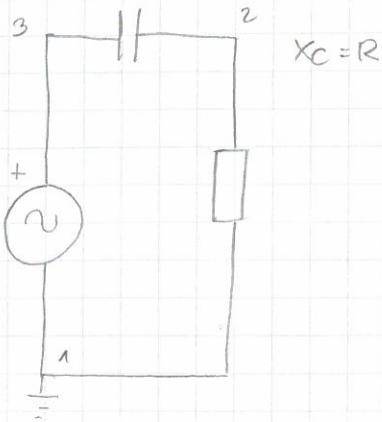


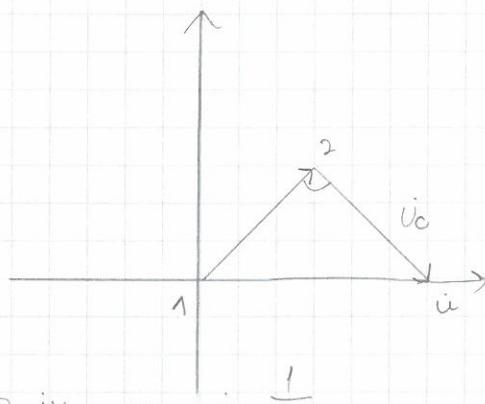Mjesni dijagram je pribaz u kompleksnoj računari koje neka veličina poprima pri promjeni nekog parametra.






$$Z = R - jX_c = R - j \cdot \frac{1}{\omega C}$$


$$\omega = 0 \\ \omega = \infty$$

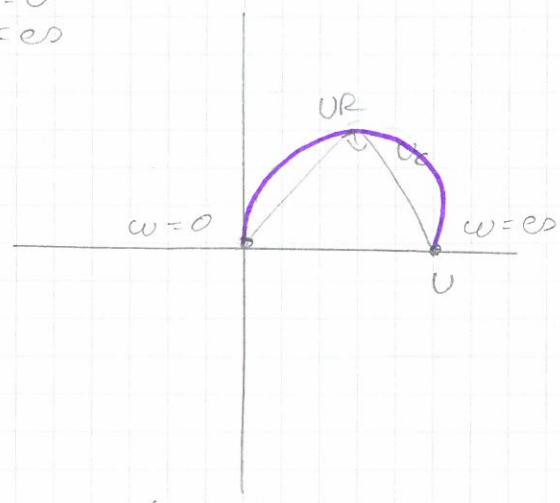


$$R(\omega = \infty) \\ (\omega = 0)$$
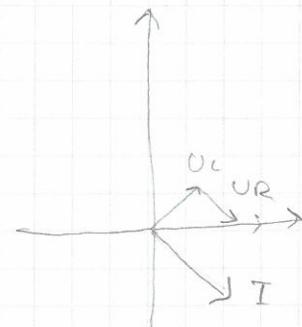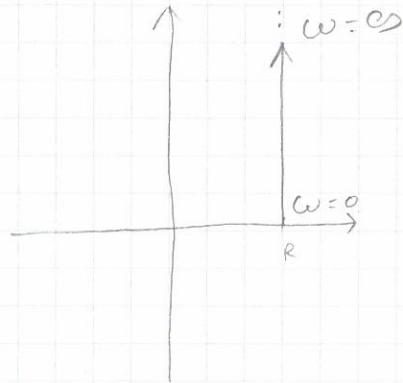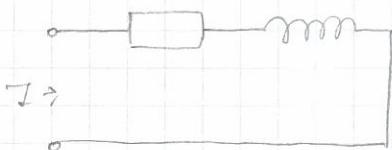
$$\omega = \infty \quad U_R = U, \quad U_C = 0 \\ \omega = 0 \quad U_R = 0 \quad (\text{jedan je } I = 0), \quad U_C = U_R$$





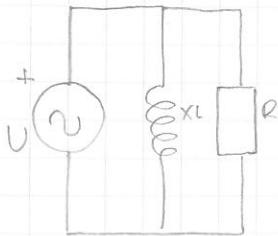
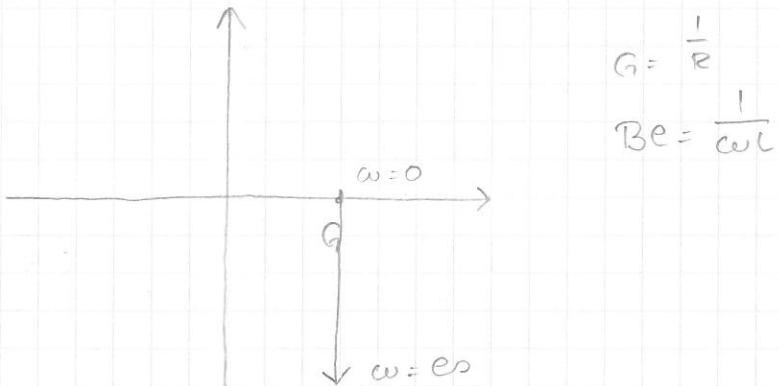
$$Z = \frac{R + jXL}{R - jXL} = \frac{R^2 + XL^2}{R^2 - XL^2} \quad \omega = 0 \quad \omega = \omega_0 \quad 0$$



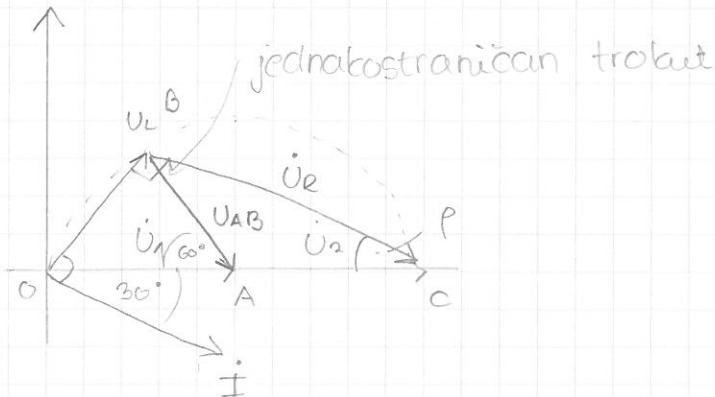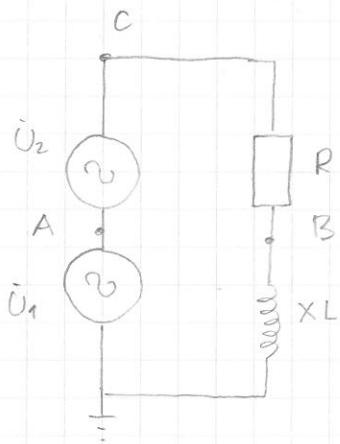Zadatok: Odredite L pri kožern je but izmedu napona U<sub>1</sub> i U<sub>AB</sub> jednak 60° pri  $\omega = 13 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$ . U<sub>1</sub> = U<sub>2</sub> = U. R = 100 Ω




$$|U_{AB}| = |U|$$

$$\rightarrow \triangle ABC \text{ jednakostraničan} \quad |U_L| = |U|$$

$$\varphi = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\tan \varphi = \frac{U_L}{U_R} = \frac{X_L \cdot I}{R \cdot I} = \frac{X_L}{R} \Rightarrow L = \frac{R \tan \varphi}{\omega} = 39,3 \text{ mH}$$

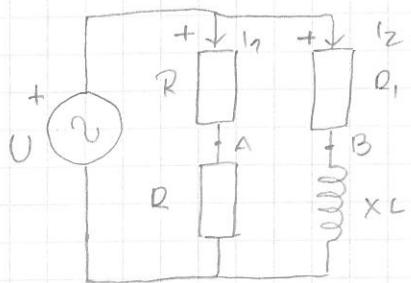U krugu prema sluci mijenja se  $L$ , kako se pmi tome mijenja  $U_{AB}$ . Nacrtajte diagram promjene struje  $I_2$



$$I_1 = \frac{U}{2R}$$

$$I_2 = \frac{U}{R_1 + jXL}$$

$$U_{AB} = I_2 \cdot R_1 - I_1 \cdot R$$

$$= \frac{U}{R_1 + jXL} \cdot R_1 - \frac{U}{2R} \cdot R$$

$$U_{AB} = U \left[ \frac{-1}{2} + \frac{R_1}{R_1 + jXL} \cdot \frac{R - jXL}{R - jXL} \right]$$

$$= U \left[ \frac{-1}{2} + \underbrace{\frac{R_1^2}{R_1^2 + XL^2}}_{a} - j \underbrace{\frac{R_1 XL}{R_1^2 + XL^2}}_{b} \right]$$

$$U_{AB} = U \cdot (a + jb) = U \cdot c \cdot e^{j\varphi}$$

$$Z_2 = R_1 + jXL \quad |Z_2| \angle \varphi_2$$

$$\operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{XL}{R_1}$$

$$U_{AB} = U \cdot c \cdot e^{j\varphi} = \frac{1}{2} U e^{-j2\varphi_2}$$


$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \frac{1}{2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a} = \frac{2R_1 XL}{R_1^2 - XL^2} \cdot \frac{\frac{1}{R_1^2}}{\frac{1}{R_1^2}}$$

$$= - \frac{2 \frac{XL}{R_1}}{1 - \left(\frac{XL}{R_1}\right)^2} = \frac{-2 \operatorname{tg} \varphi_2}{1 - \operatorname{tg}^2 \varphi_2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = -\operatorname{tg}(2\varphi_2)$$

$$\varphi = -2\varphi_2$$

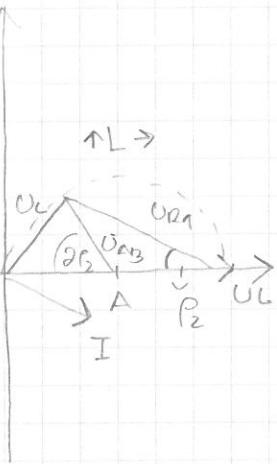

$$I_2(L)$$


$$I_2 = \frac{U}{R_1 + jXL}$$

$$|I_2| = \frac{U}{\sqrt{R_1^2 + XL^2}} = \frac{U}{R_1 \sqrt{1 + \left(\frac{XL}{R_1}\right)^2}} =$$



$$\frac{U}{R_1 \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi_2}}$$

$$L = 0 \Rightarrow I_2 = \frac{U}{R_1}$$

$$L = \infty \Rightarrow I_2 = 0$$

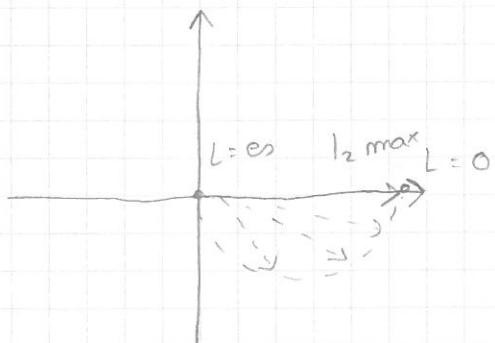

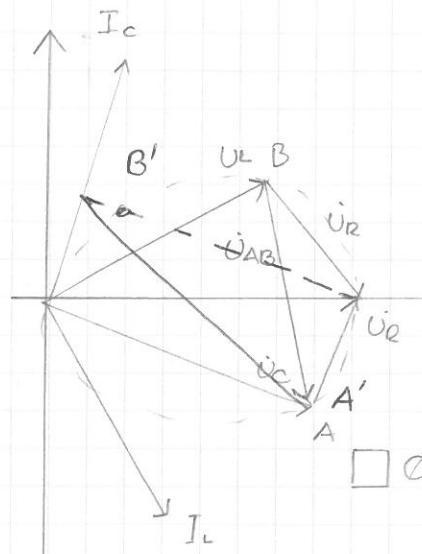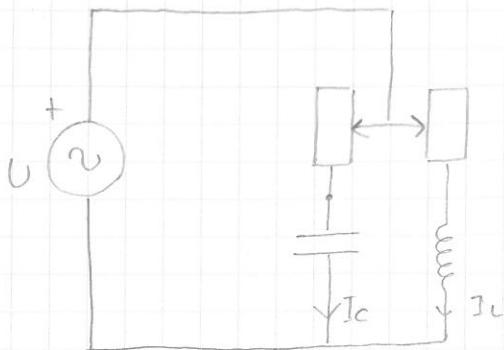U krugu prema slici rezultiraju mijenjaju se konstantno  $R [0, R_p]$   
Određuite  $R$  pri kojem je  $R$  ( $U_{AB} = U_{AB}$  maks)




$$\begin{aligned} \overline{OB'} &= \overline{AC} \\ \overline{OA'} &= \overline{B'C} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} I_L \omega L = I_C \cdot R \quad (1) \\ I_C \cdot \frac{1}{\omega C} = I_L \cdot R \quad (2) \\ I_L \cdot R = I_C \cdot \frac{1}{\omega C} \quad (3) \end{array} \right.$$

$$1 : 3 \quad \frac{\omega L}{R} = R \omega C \quad R^2 = \frac{L}{C} \Rightarrow R = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Krug rezonira na svim frekvencijama

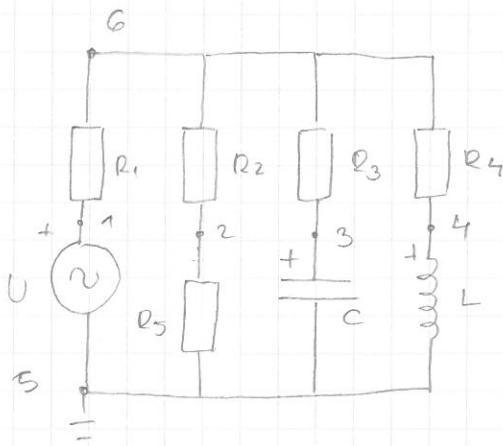Nacrtajte topografski dijagram za mrežu prema scici



$$\begin{aligned} U_{65} &= 100 \angle 0^\circ V \\ R_1 &= 10, R_2 = 50, R_3 = 50, R_4 = R_5 = 50 \Omega \\ L &= 160 \text{ mH} \\ C &= 64 \mu F \\ \omega &= 312,5 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

$$Y_2 = \frac{1}{R_2 + R_5} = 10 \text{ mS}$$

$$Y_3 = \frac{1}{R_3 - j\omega C} = \frac{1}{50 - j \cdot \frac{1}{312,564 \cdot 10^{-6}}} = 10 + j10 \text{ mS}$$

$$Y_4 = \frac{1}{R_4 + j\omega L} = 10 - j10 \text{ mS}$$

$$Y_{pm} = Y_2 + Y_3 + Y_4 = 30 \text{ mS}$$

$$Z_{pm} = \frac{1}{Y_{pm}} = \frac{100}{3} \Omega$$

$$I_4 = U_{65} \cdot Y_4 = \sqrt{2} \angle 45^\circ$$

$$I_3 = U_{65} \cdot Y_3 = \sqrt{2} \angle 45^\circ$$

$$U_{43} = I_4 j\omega L - I_3 \cdot (-j\omega C) = j100$$


$$Z_{pk} = Z_{pm} + R_1 = \frac{130}{3} \Omega$$

$$U_{65} = U \cdot I R_1$$


$$I = \frac{U_{65}}{Z_{pm}} = 3 \angle 0^\circ$$

$$U = U_{65} + I R_1$$

$$= 130 \angle 0^\circ V$$


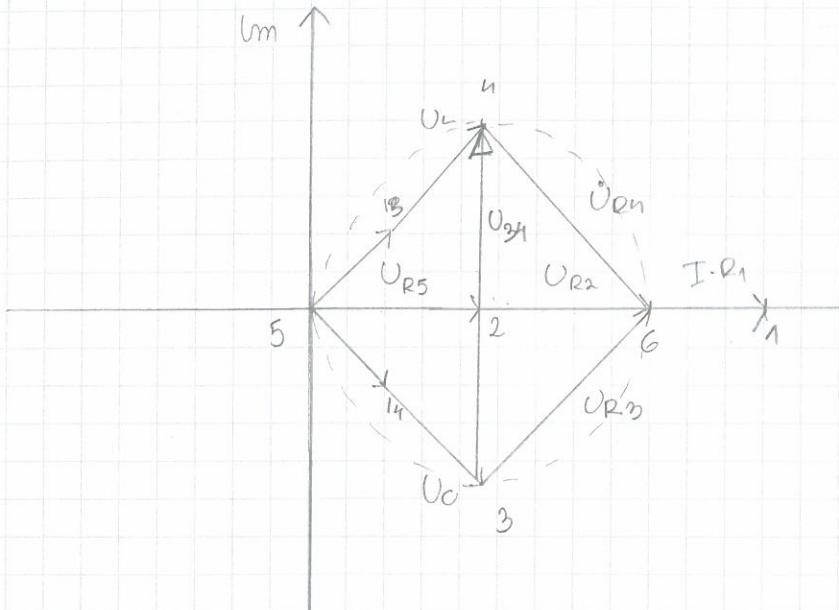


## MOSNI SPOJ

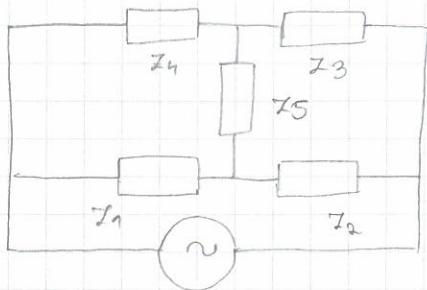

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

Pretvorba  $\Delta \rightarrow \lambda$

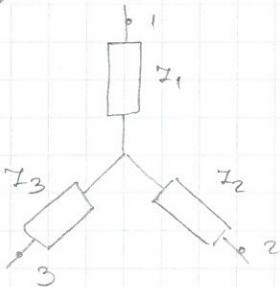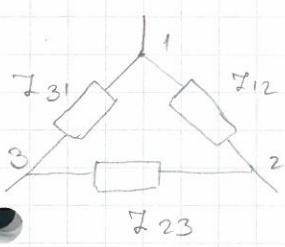

$$\Delta \rightarrow \lambda \quad Z_\Delta = Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}$$


$$Z_1 = \frac{Z_{12} Z_{31}}{Z_\Delta}$$

$$Z_2 = \frac{Z_{12} \cdot Z_{23}}{Z_\Delta}$$

$$Z_3 = \frac{Z_{31} \cdot Z_{23}}{Z_\Delta}$$

$\lambda \rightarrow \Delta$
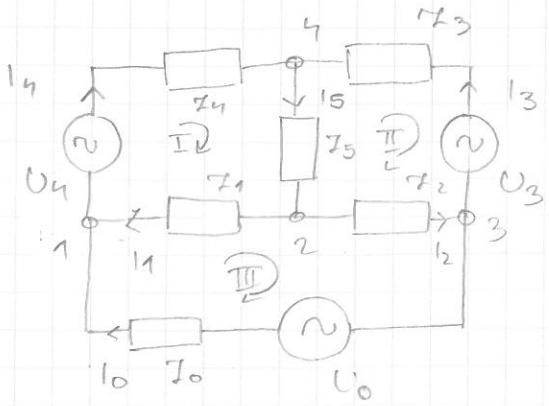
$$Z_{12} = Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_3}$$



$$1. \quad I_o + I_1 - I_4 = 0$$

$$2. \quad -I_1 - I_2 + I_5 = 0$$

$$3. \quad I_3 + I_4 - I_5 = 0$$


$$I. \quad U_4 = I_1 Z_1 + I_4 Z_4 + I_5 Z_5$$

$$II. \quad -U_3 = -I_3 Z_3 - I_5 Z_5 - I_2 Z_2$$

$$III. \quad U_o = I_o Z_o - I_1 Z_1 + I_2 Z_2$$

$$\left[ \begin{array}{cccccc|c|c} I_o & I_1 & I_2 & I_3 & I_4 & I_5 & \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & I_6 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & I_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & I_2 & 0 \\ 0 & Z_1 & 0 & 0 & Z_4 & Z_5 & I_3 & U_4 \\ 0 & 0 & -Z_2 & -Z_3 & 0 & -Z_5 & I_4 & -U_3 \\ Z_o & -Z_1 & Z_2 & 0 & 0 & 0 & I_5 & U_o \end{array} \right] =$$

## TRETMAN MEDUINDUKTIVITETA

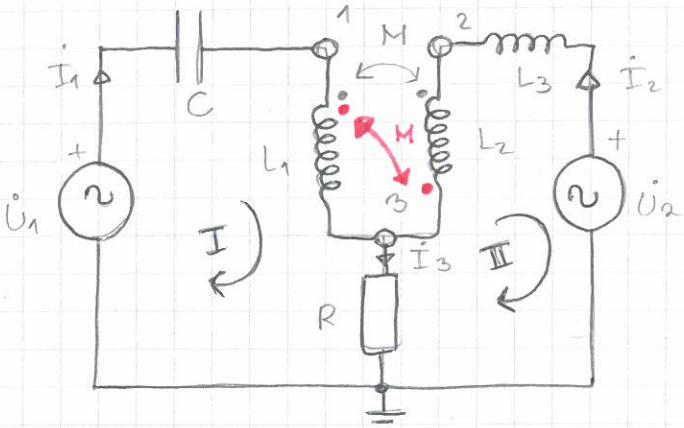

*u suprotan smjen m.veze*

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$IIK2.① I_1 \cdot \frac{1}{\omega C} + I_1 j\omega L_1 - I_2 j\omega H + I_3 \cdot R = U_1$$



$$IIIK2.② -I_1 j\omega H - I_2 j\omega L_2 - I_2 j\omega L_3 - I_3 \cdot R = -U_2$$

$$U_{13} = I_1 j\omega L_1 - I_2 j\omega H \quad [I_2 = I_3 - I_1]$$

$$U_{23} = I_2 j\omega L_2 - I_1 j\omega H \quad [I_1 = I_3 - I_2]$$

$$U_{13} = I_1 j\omega (L_1 - H) + I_3 j\omega H$$


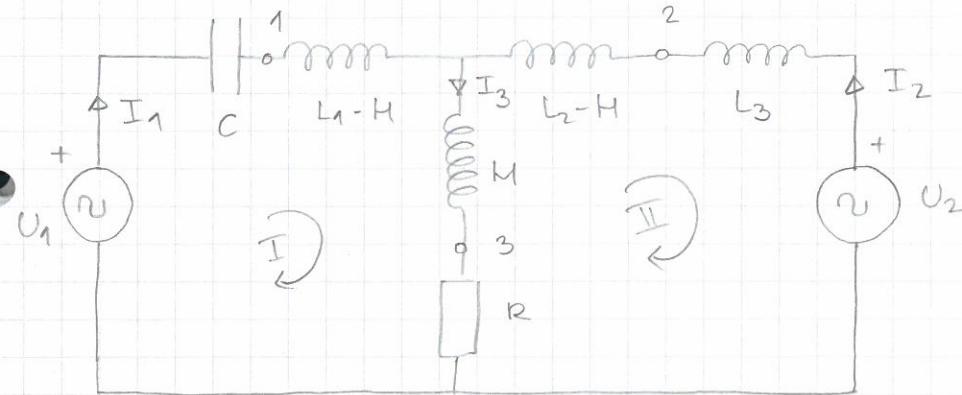
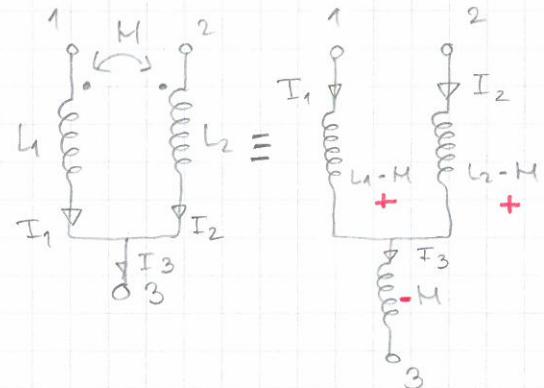
$$U_{23} = I_2 j\omega (L_2 - H) + I_3 j\omega H$$



$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$U_1 = I_1 \left( \frac{-1}{\omega C} \right) + I_1 \omega (L_1 - H) + I_3 j\omega H + I_3 \cdot R$$
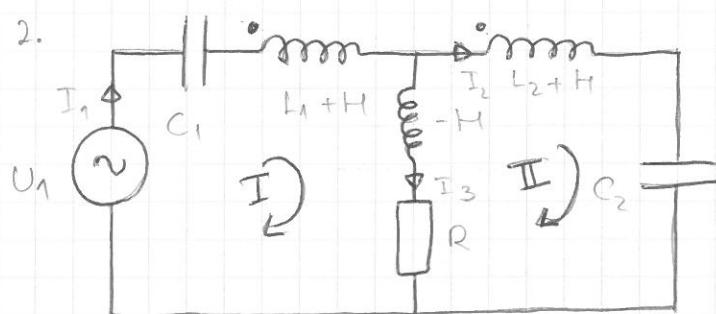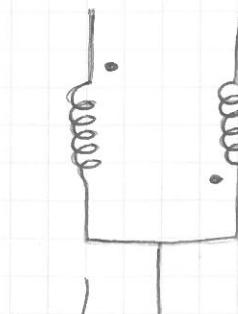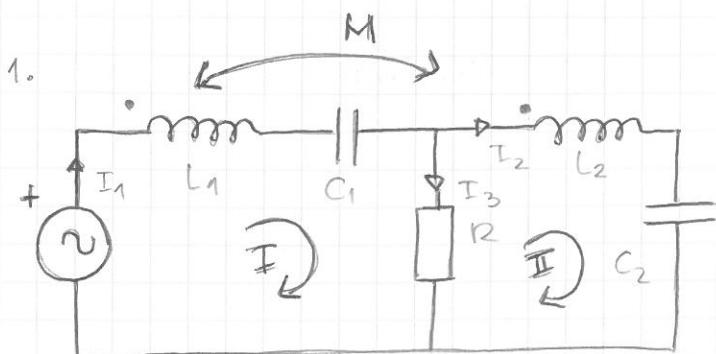
$$-U_2 = -I_2 \cdot j\omega L_3 - I_2 (L_2 - H) j\omega - I_3 j\omega H - I_3 \cdot R$$



$$1. \quad I_1 = I_3 + I_2 \quad \text{smjera koja ju uzrokuje učari u točkici}$$

$$U = I_1 \cdot j\omega L_1 + I_2 \cdot j\omega H + I_1 \cdot \left( \frac{-j}{\omega C_1} \right) + I_3 \cdot R$$


$$0 = -I_3 \cdot R + I_2 \cdot L_2 + I_1 \cdot j\omega H + I_2 \cdot \left( \frac{-j}{\omega C_2} \right)$$

$$2. \quad I_1 = I_3 + I_2$$

$$U = I_1 \cdot \left( \frac{-j}{\omega C_1} \right) + I_1 \cdot j\omega (L_1 + H) + I_3 \cdot j\omega (-H) + I_3 \cdot R$$

$$0 = -I_3 \cdot R - I_3 \cdot j\omega (-H) + I_2 \cdot j\omega (L_2 + H) + I_2 \cdot \left( \frac{-j}{\omega C_2} \right)$$

## SUPERPOZICIJA

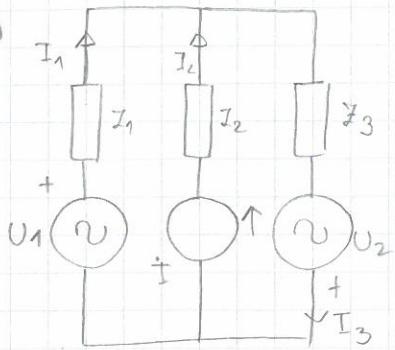

AKTIVAN  $U_1$

$$I_1' = \frac{U_1}{Z_1 + Z_3} ; I_2 = 0 ; I_3' = -I_1'$$

AKTIVAN  $I$

$$I_2'' = -I ; I_1'' = I \cdot \frac{Z_3}{Z_1 + Z_3} ; I_3'' = I \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3}$$

AKTIVAN  $U_2$

$$I_2''' = 0 ; I_1''' = \frac{U_2}{Z_1 + Z_3} ; I_3''' = -I_1'''$$

$$I_1 = I_1' + I_1'' + I_1''' = \frac{U_1 + U_2 + I \cdot Z_3}{Z_1 + Z_3}$$


$$I_2 = -I$$

$$I_3 = \frac{-U_1 - U_2 + I \cdot Z_1}{Z_1 + Z_3}$$

$$\boxed{\begin{aligned} I_1 &= -jX_C \\ Z_3 &= jX_L \\ X_L &= X_C \end{aligned}}$$


PROBLEM !

Paralelna rezonancija

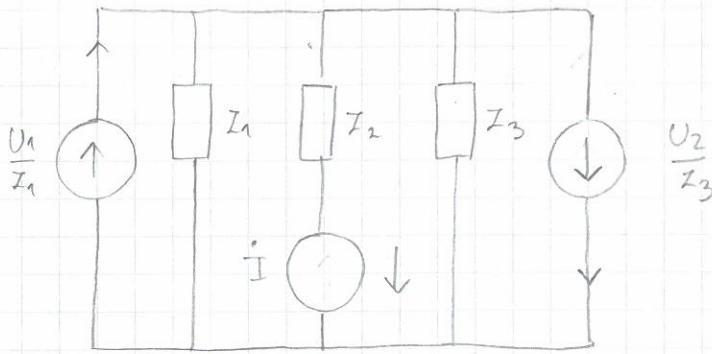


$$I_{13} = \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1 + Z_3} = e^{\circ}$$

Odredite napon v voltmetra

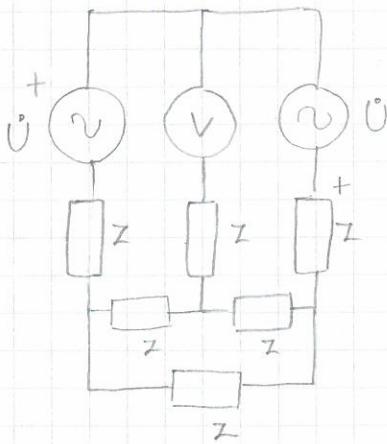

$\Delta \Rightarrow \lambda$


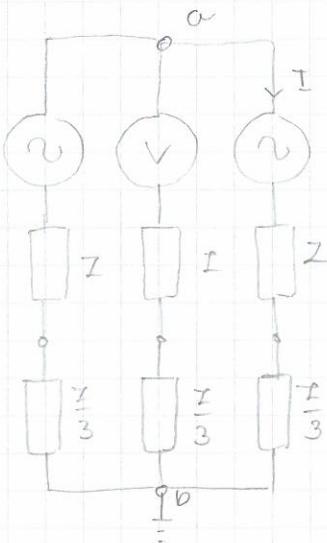
$$I = \frac{Z_{12} \cdot Z_{31}}{Z_D} = \frac{Z^2}{3Z} = \frac{Z}{3}$$



$$I = \frac{20}{2 \cdot \frac{4}{3}Z}$$

$$U_1 = I \cdot \frac{4}{3}Z = 0$$

$$U_V = U - U_1 = 0$$

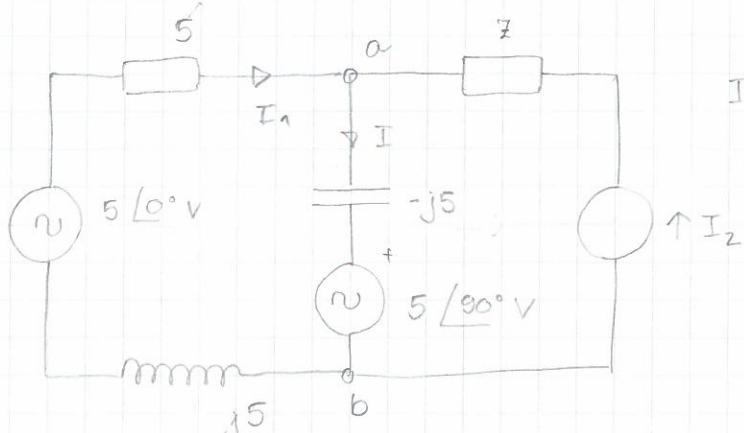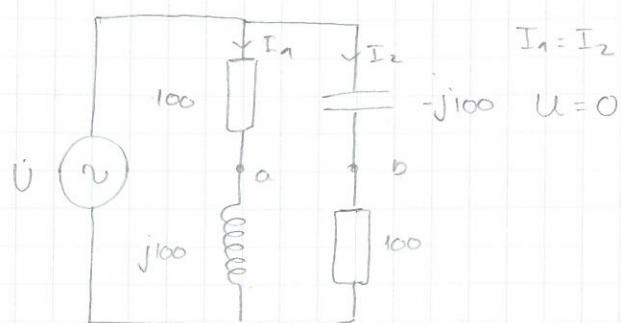

$$I = 2 \text{ } 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I} = I_1 + I_2$$


$$U_{ab} = 5 \text{ } 90^\circ + I \cdot j5 \\ = j5 - j10 = -j5$$

$$I_1 = \frac{5 \text{ } 0^\circ - U_{ab}}{5 + j5} = \frac{5 + j5}{5 + j5} = 1 \text{ } 0^\circ \text{ A}$$


$$I_2 = I - I_1 = 2 \text{ } 0^\circ - 1 \text{ } 0^\circ = 1 \text{ } 0^\circ \text{ A}$$

1. Odredite  $U_{ab}$

b) Ako v zamjenju sa A odredite  $I_A$

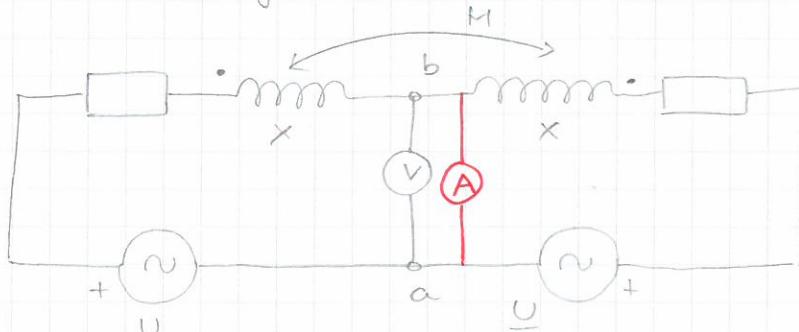
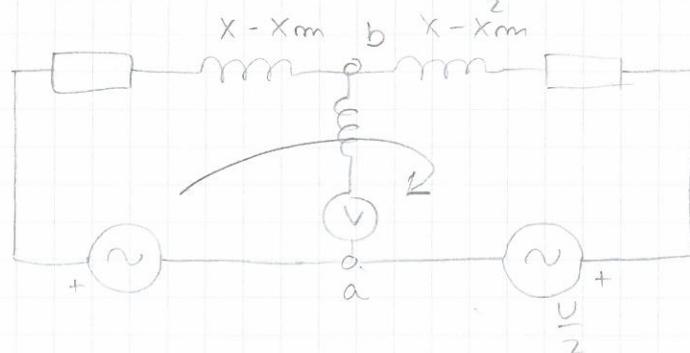
$$R = 50 \Omega \\ X = 100 \Omega \\ X_m = 50 \Omega \\ U = 200 \text{ } 0^\circ \text{ V}$$




$$U - \frac{U}{2} = I (2R + 2j(X - X_m)) \\ \frac{U}{2} = 2I (R + j(X - X_m)) \\ I = \frac{U}{4(R + j(X - X_m))} \\ = \frac{200 \text{ } 0^\circ}{4(50 + j50)} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ } (-45^\circ)$$

$$P_A + U - I \cdot R - I \cdot j(X - X_m) = P_B$$

$$P_A - P_B = U_{ab} = -200 \text{ } 0^\circ + \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ } (-45^\circ) \cdot 50\sqrt{2} \text{ } 45^\circ = -150 \text{ } 0^\circ$$

$$U_{ab} = 150 \text{ V}$$

b)

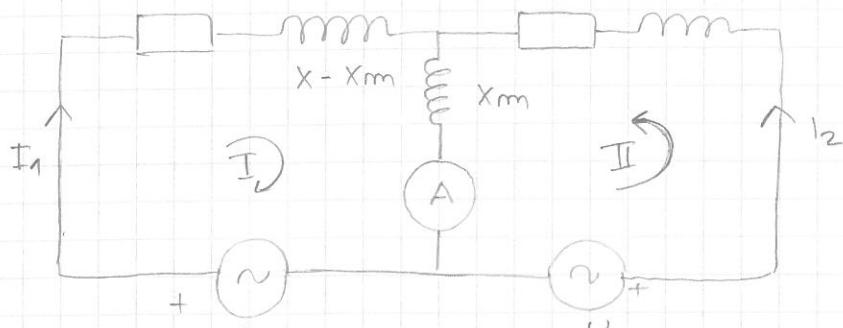


$$U = I_1 \cdot \left( \frac{U}{R + j(X - Xm)} \right) + \left( \frac{U}{2} I_1 + I_2 \right) \cdot jXm$$

$$\frac{U}{2} = I_2 (R + j(X - Xm)) + (I_1 + I_2) \cdot jXm$$

$$200 \angle 0^\circ = I_1 \cdot (50 + j100) + I_2 \cdot j50$$

$$100 \angle 0^\circ = I_1 \cdot j50 + I_2 \cdot (50 + j100)$$

→ pretvoriti maponske u strujne

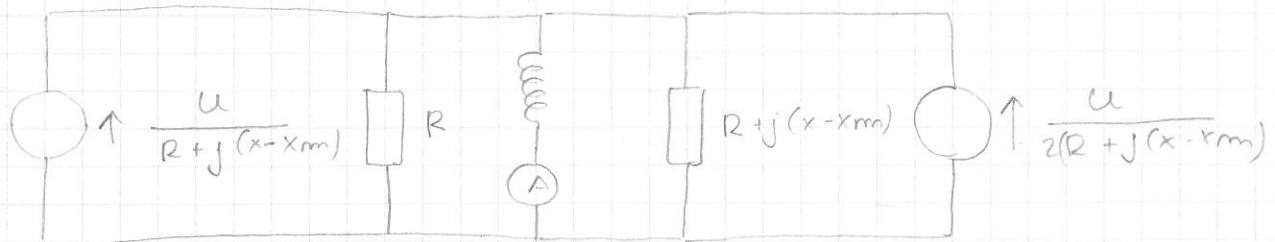

$$U_{10} = I / Y$$

struje koje ulaze u čvor 1

$$U_{10} = \frac{U}{R + j(X - Xm)} + \frac{U}{2(R + j(X - Xm))}$$

$$\frac{1}{R + j(X - Xm)} + \frac{1}{jXm} + \frac{1}{R + j(X - Xm)}$$

$$= \frac{3}{2} \frac{U}{R + j(X - Xm)}$$


$$\frac{jXm + R + j(X - Xm) + jXm}{jXm (R + j(X - Xm))}$$

$$= \frac{3}{2} \frac{U \cdot jXm}{R + j(X + Xm)}$$

$$I_A = \frac{U_{10}}{jXm} = \frac{3}{2} \cdot \frac{200 \angle 0^\circ}{50 + j(50 + j150)} = \frac{3}{5} (1 - j3)$$

# Zbirka: topografski dijagram


1.1.

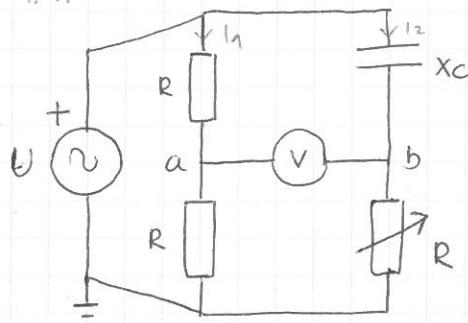


$$R = Xc; U = 80V$$

$$U_{ab} = Ur \cdot \tan 45^\circ = 40V$$


vektorski dijagram

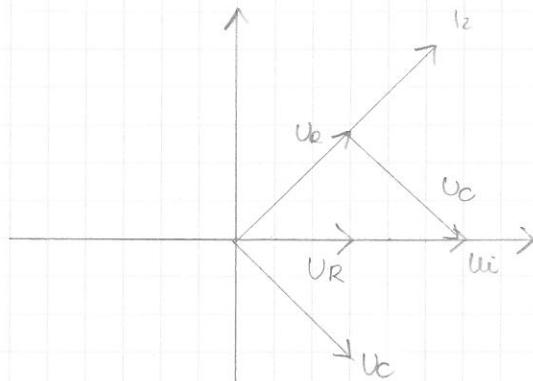

topografski dijagram

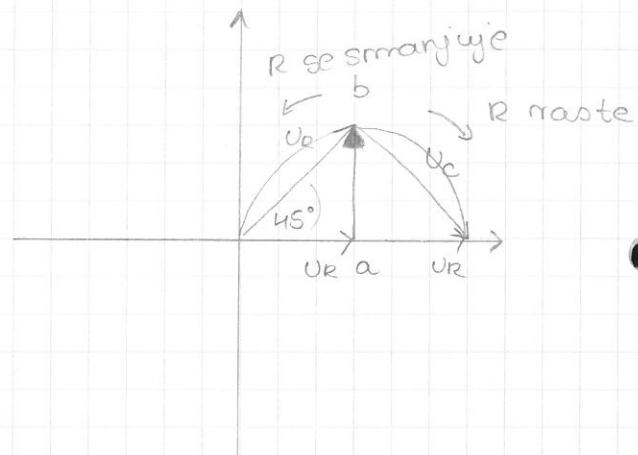

1.2.

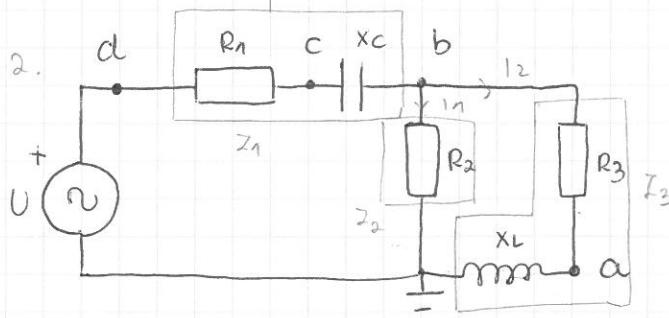

$$I_{wc} = \frac{U}{Z_{wc}} = 1A$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{Z_3}{Z_2} = \frac{5+5j}{5}$$

$$\frac{I_1}{1-I_1} = 1+j$$

$$I_1 = 1 - I_1 + j - I_1 \cdot j$$

$$I_1(1+1+j) = 1+j$$

$$I_1 = 0,632 \angle 18,43^\circ A$$

$$I_2 = 1 \angle 0^\circ - I_1 = 0,447 \angle -26,57^\circ A$$

$$U = 8V$$

$$R_1 = 5\Omega$$

$$X_C = 1\Omega$$

$$R_2 = 5\Omega$$

$$R_3 = 5\Omega$$

$$X_L = 5\Omega$$

$$Z_1 = 5-j$$

$$Z_2 = 5$$


$$Z_3 = 5+5j$$

$$Z_P = \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3} = 3+j$$


$$Z \cdot k = Z_1 + Z_P = 8$$

$$U_{R1} = R \cdot I = 5 \cdot 1 \angle 0^\circ = 5V$$


Vektorski dijagram

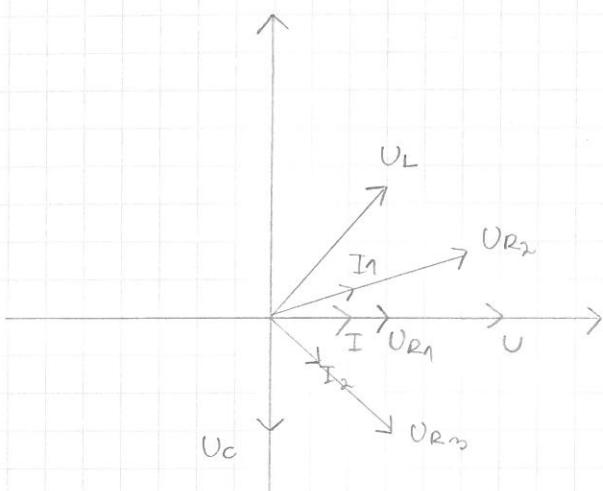

topografski dijagram

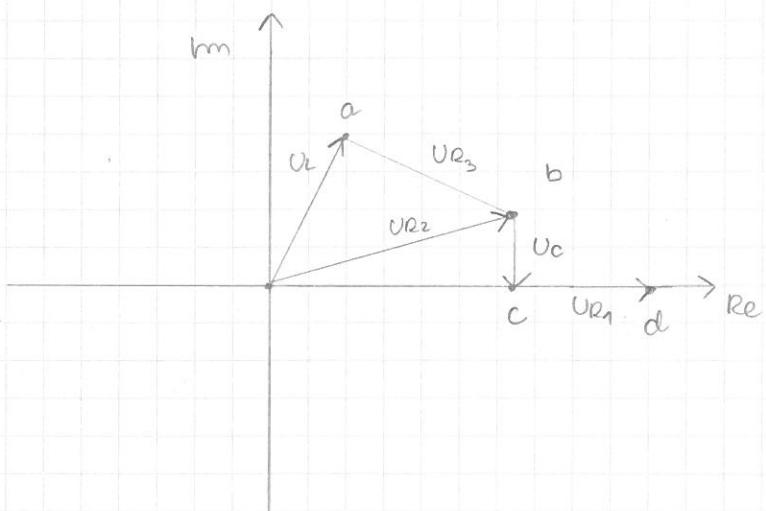

1.3.

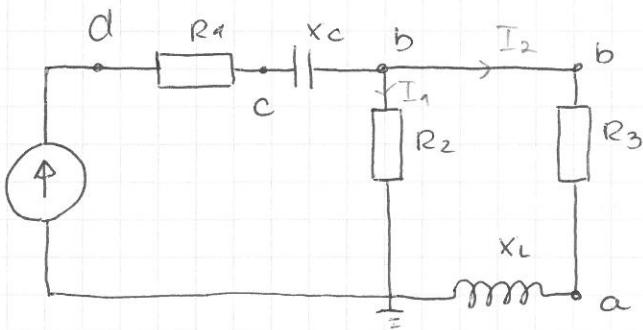


$$I = 2 \text{ A}$$

$$Z_{uk} = 8 \Omega \angle 0^\circ$$

$$U = I \cdot Z_{uk} = 16 \text{ V} \angle 0^\circ$$

$$U_1 = 2 \cdot 5 = 10 \text{ V} \angle 0^\circ$$



1.4.

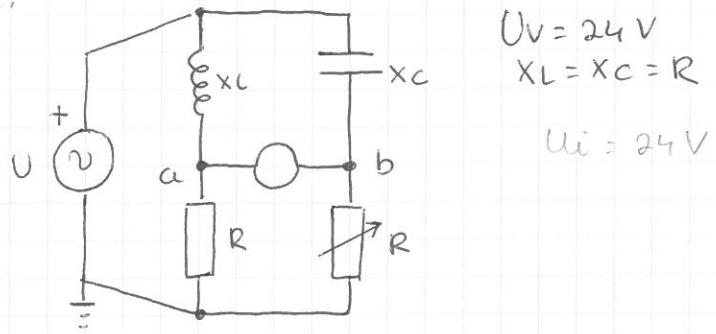

$$U_V = 24 \text{ V}$$

$$X_L = X_C = R$$

$$U_{ii} = 24 \text{ V}$$

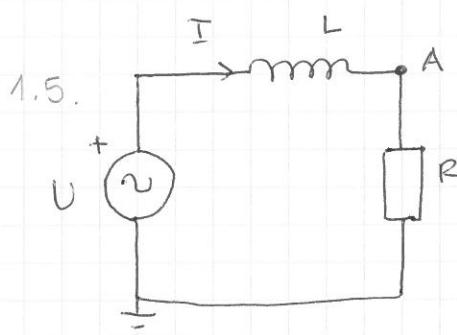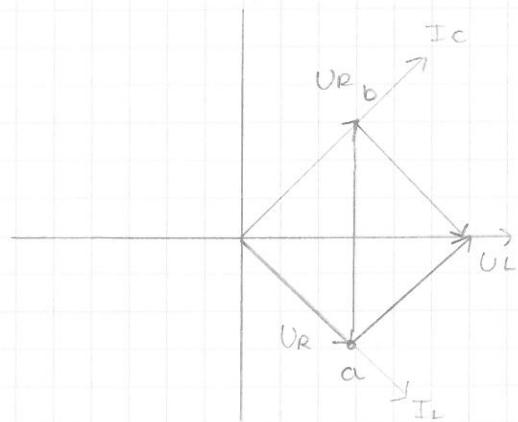


$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$L = 1 \text{ H}$$


$$R = 2\pi f \cdot L$$

$$f = 160 \text{ Hz}$$

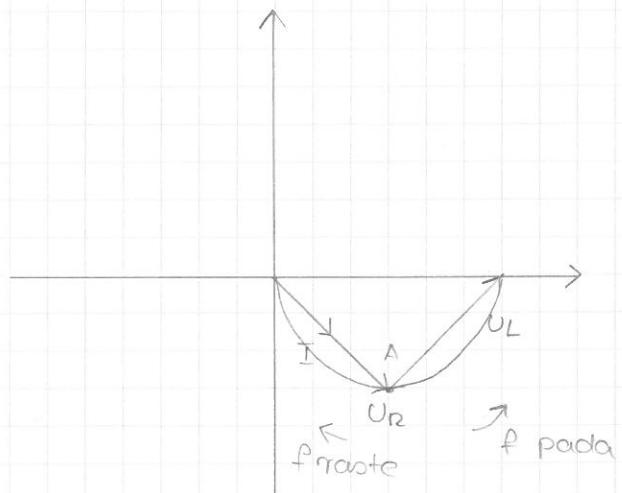

# ZBIRKA: SLOŽENI KRUGOVI IZMJENIČNE STRUJE

P1.

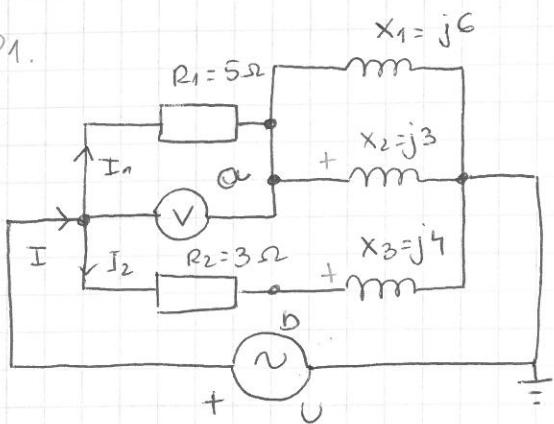

$$I_1 = \frac{45}{5} = 9A \angle 0^\circ \quad Z_P = 2j\Omega$$

$$U = 45 \angle 0^\circ \quad U_P = 2j \cdot 9A = 18j$$



$$U_{uk} = 43,47 \angle 21,8^\circ$$

$$I_2 = \frac{U_{uk}}{3 + 4j} = 9,67 \angle -31,13^\circ$$

$$I_{uk} = 18 \angle -16^\circ A$$

$$U_{ab} = -I_2 \cdot Z_3 + U_P =$$

P2.

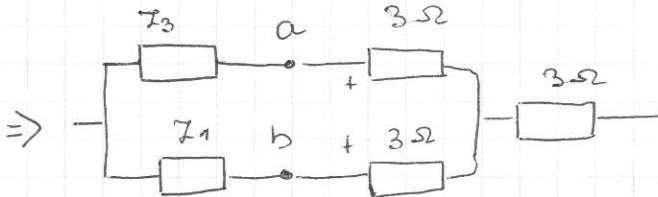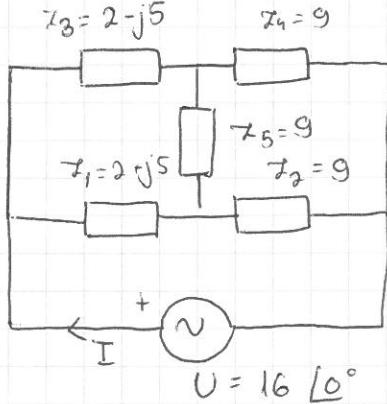

$$Z_{uk} = 8 \Omega \angle 0^\circ$$

$$I_{uk} = \frac{16}{8} \angle 0^\circ = 2 \angle 0^\circ A$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{5+5i}{5-5i}$$


$$\begin{aligned} \frac{I_1}{1-I_1} &= i \\ I_1 &= i - I_1 \cdot i \end{aligned}$$

$$I_1(1+i) = i$$

$$I_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 45^\circ \quad I_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle -45^\circ$$

$$U_{ab} = -I_2 \cdot 3 + I_1 \cdot 3 = 6jV$$

1.

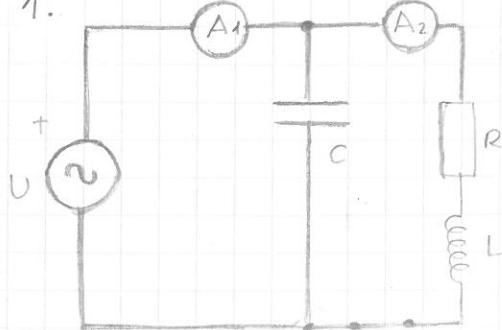

$$I_A = 0,5 \text{ A}$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$


$$U = 110 \text{ V}$$

$$\frac{1}{220} = \frac{1}{220} + \frac{1}{R+L}$$

$$Z = \frac{U}{I} = 220 \Omega$$

$$X_C = 220 \Omega$$

2.

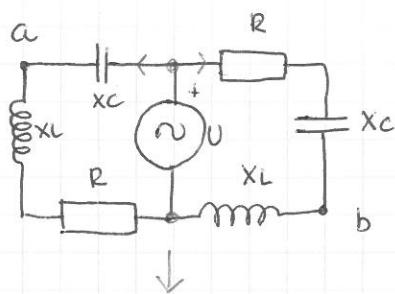



$$U = 10 \text{ V} \quad R = X_L = X_C = 10 \Omega$$

$$I_1 = \frac{10}{10} = 1 \text{ A}$$



$$I_2 = 1 \text{ A}$$
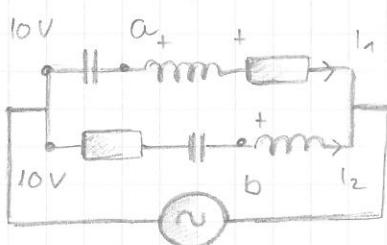
$$U_{ab} = -1 \cdot jX_L + 1 \cdot R + 1 + jX_L = 10 \text{ V}$$




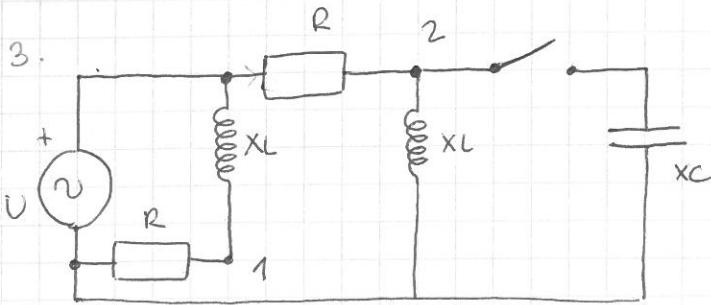

$$R = XL = XC$$

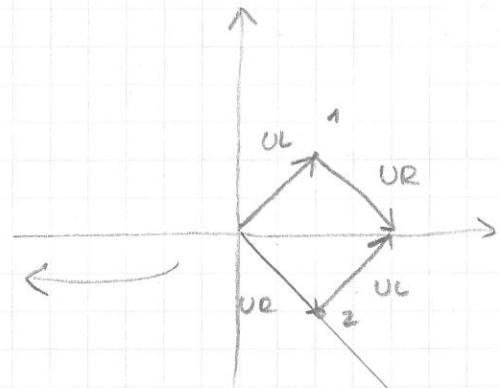
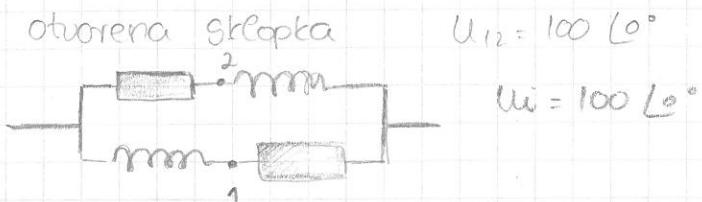


zatvorená sklopka

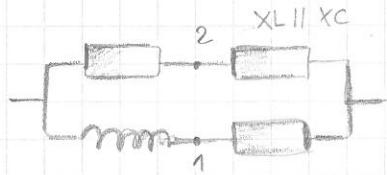


$$Z = \frac{jXL \cdot (-jXC)}{jXL - jXC} = es$$
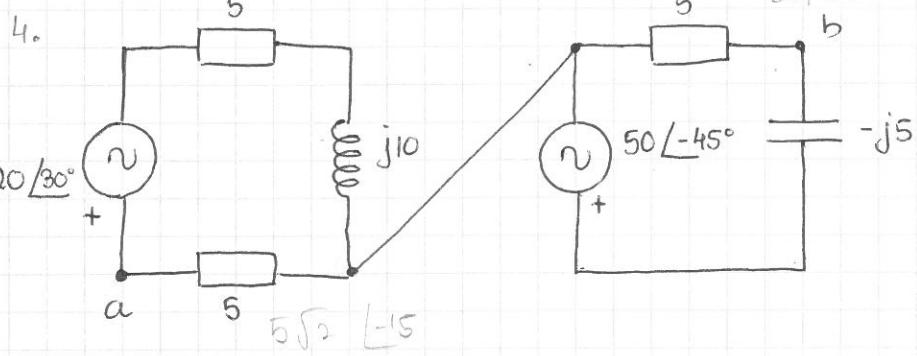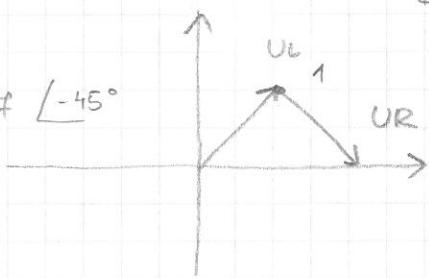
$$U = \sqrt{50^2 + 50^2} = f_0, f \angle -45^\circ$$



5.

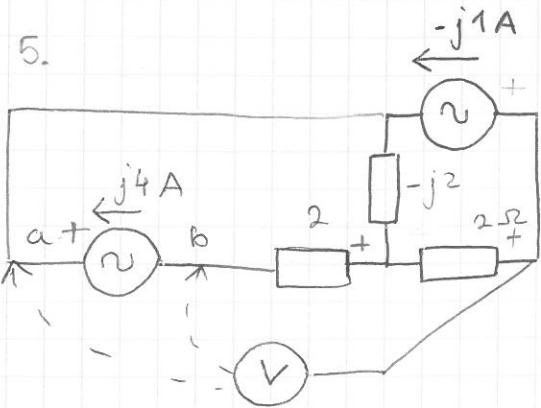

$$\text{a.) } I' = 2 - 2j \Omega$$

$$U' = I_1 \cdot Z$$

$$U' = -2 - 2i$$





$$U_b = 2i + 4i = 10 \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$I'' = 2 - 2i \Omega$$

$$U'' = 8 + 3i$$

$$U =$$

6.

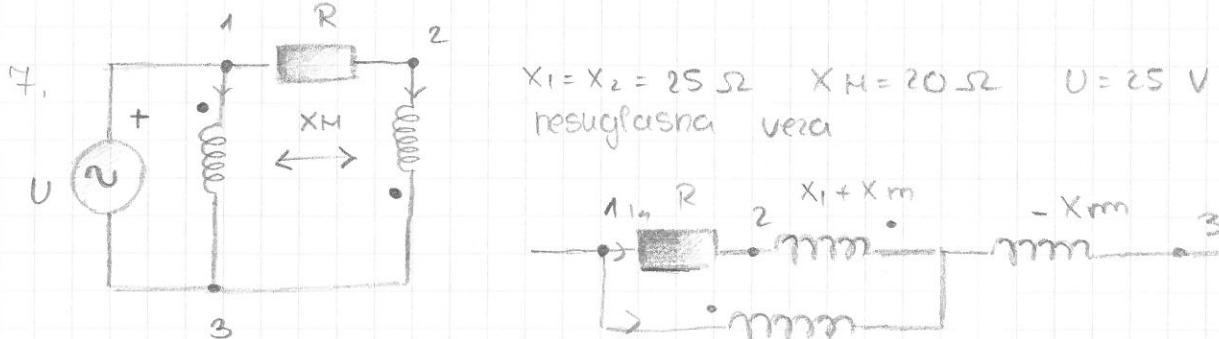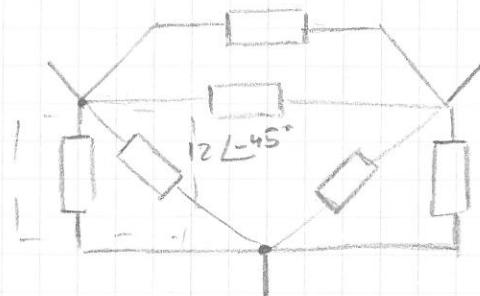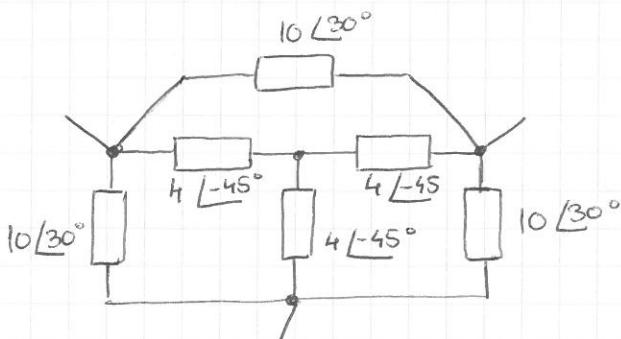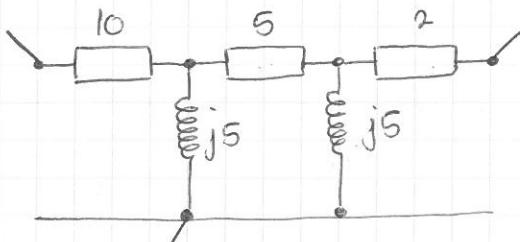

$$X_1 = X_2 = 25 \Omega \quad X_H = 20 \Omega \quad U = 25 \text{ V}$$



$$Z_{\text{eq}} = \frac{45i \cdot (25 + 45i)}{25 + 90i} + (-20i)$$

$$= 7,11 \angle 35^\circ 32 \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z_{\text{eq}}} = 3,516 \angle -35^\circ 53' \text{ A}$$


$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{45i}{25 + 45i}$$

$$\frac{I_1}{3,516 \angle -35^\circ 53'} = 0,874 \angle 29^\circ$$

$$I_1 = 1,69 \angle -20,03^\circ \text{ A}$$

$$P = I^2 R = 71,4 \text{ W}$$

8.

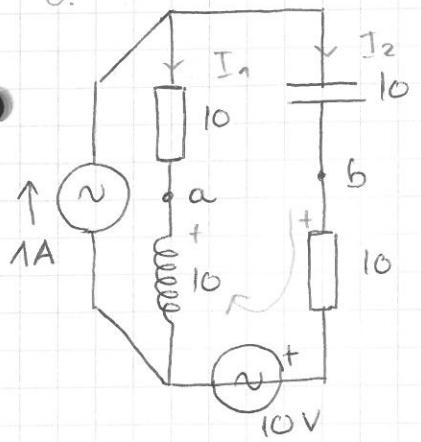

aktiv an U  
 $Z_{uk} = 20 \Omega$   
 $I' = 0,5 \text{ } L^0$

aktiv an I  
 $Z_{uk} = 10 \Omega$

$U_{ab} = -5 - 5j$

$\frac{I_2}{+1} = \frac{10 + 10j}{10 - 10j}$

$\frac{I_2}{1 - I_2} = i$

$I_2(1+i) = i$

$I_2 = 0,707 \text{ } L^{45^\circ}$

$I_1 = 0,707 \text{ } L^{-45^\circ}$

$U_R = 7,07 \text{ } L^{45^\circ}$

$U_L = 7,07 \text{ } L^{45^\circ}$

$U_{ab} = -7,07 \text{ } L^{45^\circ} + 7,07 \text{ } L^{45^\circ} = 0$

$U_{ab} = -5 - 5j = 7,07 \text{ } L^{45^\circ}$


## THEVENIROV TEOREM

→ zatim može pojaviti samo jednom elementu ili dijelu mreže

DIO AKTIVNE MREŽE SA STEŽALJKI A I B MOŽE SE NADOMJESTITI REALNIM NAPONSKIM IzVOROM S PARAMETRIMA  $E_t$  I  $R_t$ .



THEVENINOV NAPON  $E_t$  - NAPON OTVORENIH PRIKLJUČNICA A I B

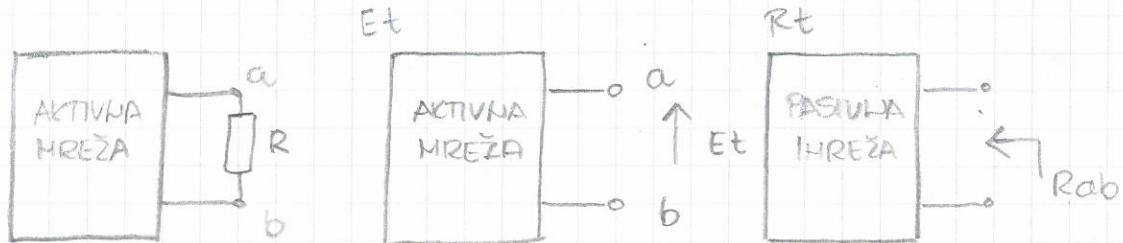THEVENINOV OTPOR  $R_t$  - OTPOR PASIVNE MREŽE S OTVOREnim PRIKLJUČNICAMA A I B



pasivna mreža  
→ ugašeni izvor


NAPONSKI - KS  
STRUJNI - PH

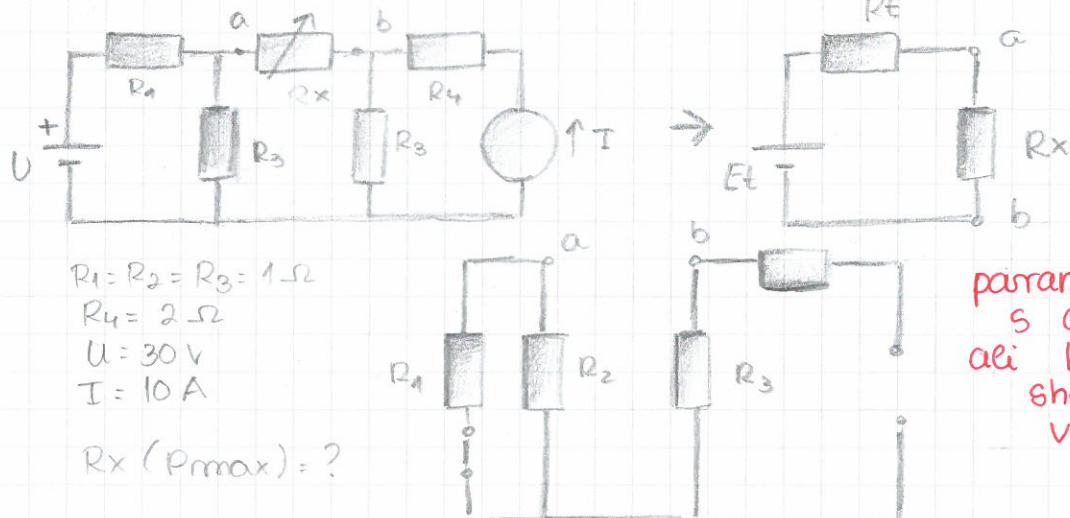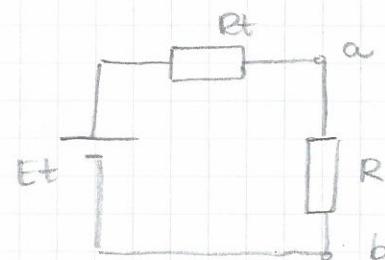

$$R_x (P_{max}) = 1,5 \Omega$$

$$R_t = R_1 \parallel R_2 + R_3 = 1,5 \Omega$$
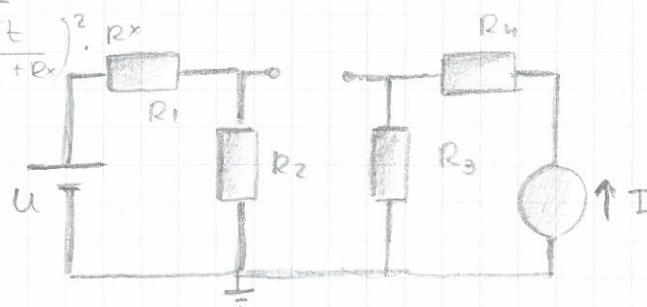
$$P_{max} = I^2 R_x = \left( \frac{E_t}{R_t + R_x} \right)^2 \cdot R_x = 4,17 W$$



$$E_t = U_{ab} = P_a - P_b$$

$$P_a = I_a \cdot R_2 = \frac{U}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = 15 V$$

$$P_b = I B = I R_3 = 10 V$$


## NORTONOV TEOREM

→ zanima nas pojava na smo jednom elementu

Dio aktivne mreže može se modifikovati s priključnicom a i b realnim strujnim izvorom s parametrima  $I_N$  i  $R_N$ .


$R_N$  - otpor pasivne mreže s otvorenih priključnica a i b (isto kao  $R_T$ )

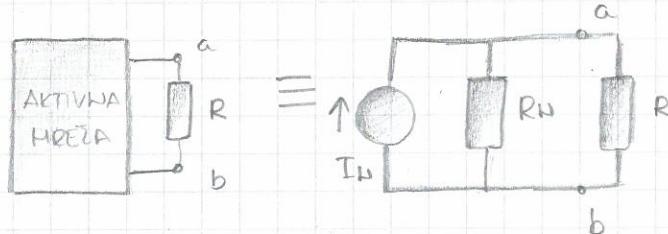$I_N$  - struja kroz kratkospojene stezačke a i b.



SPECIJALNI SLUČAJEVI :

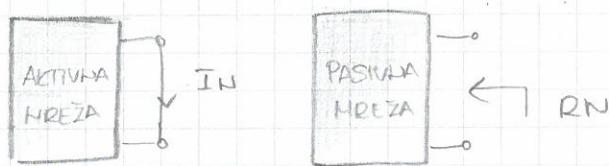$R_T = R_N = 0 \Rightarrow$  Theveninov teorem



$R_T = R_N = \infty \Rightarrow$  Nortonov teorem

može se  
dobiti paralelnom  
rezonancijom .


Ekvivalentnost T. i N. teorema

$$R_N = R_T$$

$$I_N R_N = E_T$$

$$I_N = \frac{E_T}{R_T}$$

Primjer: Odredite struju ampermetra.

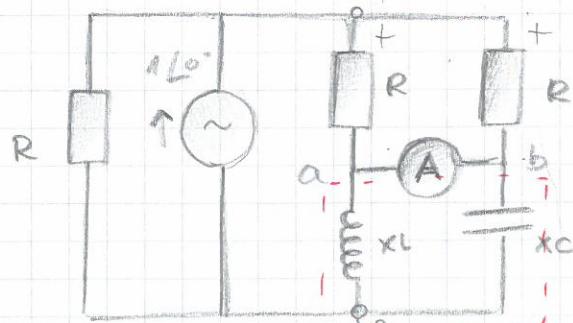

$$I_{12} = \frac{(R+jX) \cdot (R-jX)}{2R} = \frac{R^2 + X^2}{2R} = R$$


$$U_{12} = \frac{I}{2} \cdot R = 0.5 R \quad 120^\circ$$

$$U_{ab} = E_t = U_{12} \quad 90^\circ = \frac{R}{2} \quad 90^\circ$$

$$I_N = \frac{E_t}{2t} = \frac{\frac{R}{2} \quad 90^\circ}{2t} = \frac{R}{4t} \quad 1 \quad 90^\circ$$

moraei smo kombinirali teoreme  
jer bi kao posjednica bila  
spojnika bila paralelna rez.

$$R = X$$

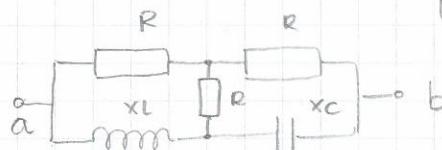


$$U_{ab} = U_{12} \quad 90^\circ$$

most nije u ravnoteži

$$I \rightarrow \Delta$$
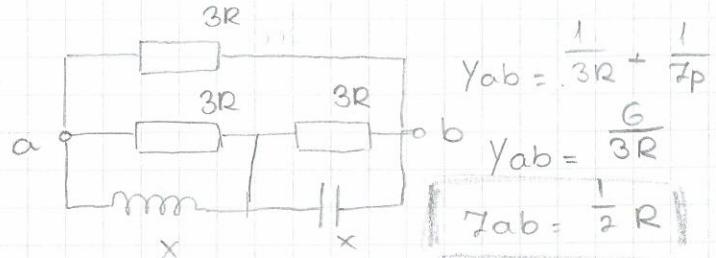
$$I_D = \frac{I_1 I_2 + I_2 I_3 + I_3 I_1}{I_3} = \frac{3R^2}{R} = 3R$$



$$Y_{ab} = \frac{1}{3R} + \frac{1}{jXL}$$

$$Y_{ab} = \frac{6}{3R}$$



$$Z_{ab} = \frac{1}{2} R$$

$$Z_{RXL} = 3R \parallel jXL$$


$$Z_{RXC} = 3R \parallel (-jXC)$$

$$Z_p = Z_{QXL} + Z_{RXC} = \frac{3}{5} R$$


$$Y_p = \frac{1}{2} p$$

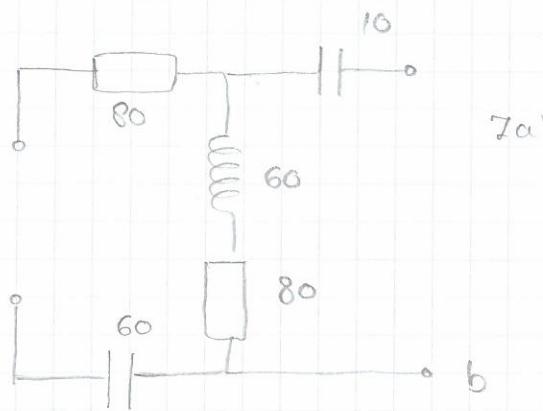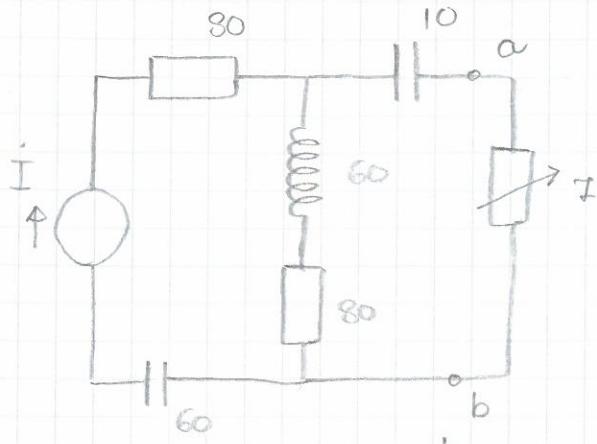
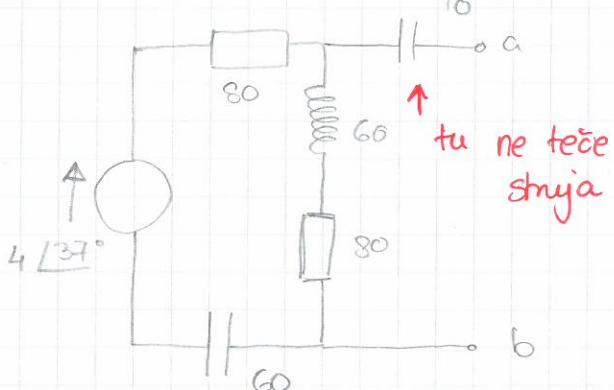
$$Z_{ab} = 80 + j60 - j10 = 80 + j50 = Zt$$




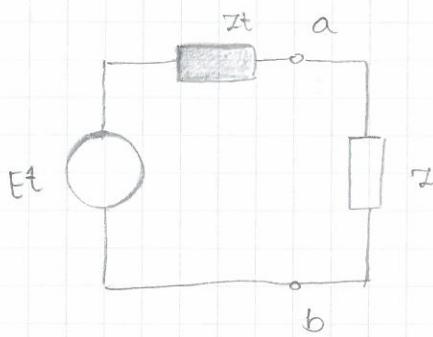
$$Et = I \cdot (80 + 60j) = 400 \angle 74^\circ$$




$$P_{max} = \left( \frac{Et}{Z_R + Z} \right)^2 \cdot R_E(Z) = \frac{400}{(2+80)^2} \cdot 80 = 500 \text{ W}$$

Odredite  $P$  na otporu  $R=10 \Omega$

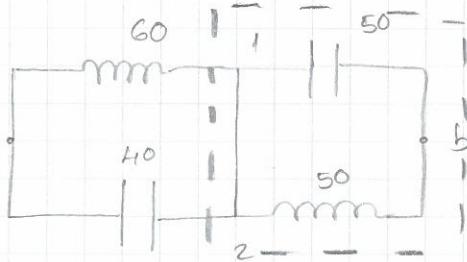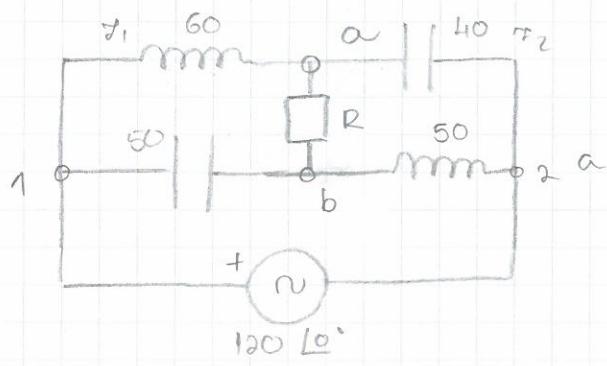

$$j50 \parallel -j50 = es$$
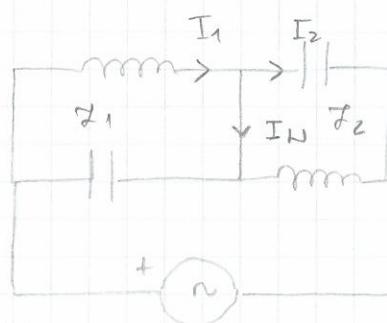
$$Z_{ab} = es \Rightarrow \text{NORTON}$$




$$I_1 = \frac{U_1}{j60} = -j1.2 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{-j40} = j1.2 \text{ A}$$

$$IN = I_1 - I_2 = -j2.4 \text{ A}$$

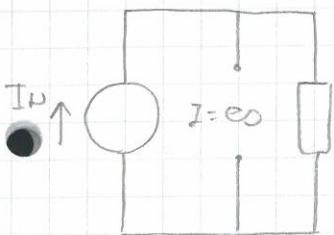
$$\begin{aligned} Z_1 &= j60 \parallel (-j50) = -j300 \\ Z_2 &= -j40 \parallel j50 = -j200 \\ \frac{U_1}{Z_1} + \frac{U_2}{Z_2} &= U_1 = \frac{U}{Z_1 + Z_2} \cdot Z_1 \\ U_2 &= 43 \angle 0^\circ \text{ V} \quad = \frac{120 \angle 0^\circ}{-j500} \cdot -j300 \\ &= 72 \angle 0^\circ \text{ V} \end{aligned}$$



$$P(R) = I^2 R, R = 2,4^2 \cdot 10 = 57,6 \text{ W}$$
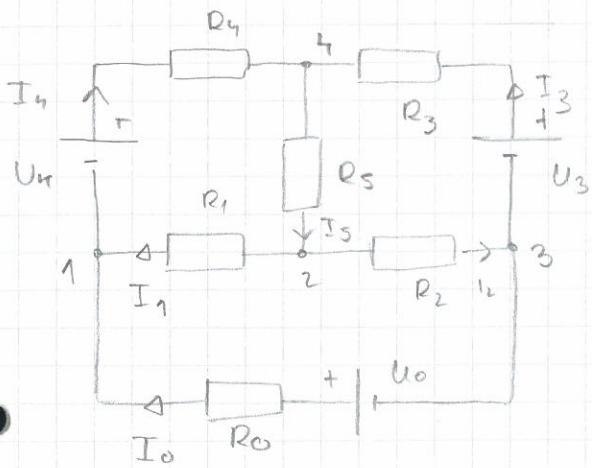
## METODA NAPONA ČVOROVA (Jednadžbe potencijala čvorova)

↓  
mastoju uvrštenjem II KF u IKZ  
→ strujne jednadžbe



$$P_4 = 0$$

$$1. I_0 + I_1 - I_4 = 0$$

$$2. I_5 - I_1 - I_2 = 0$$

$$3. I_2 - I_3 - I_0 = 0$$

$$I_0 = \frac{P_3 - P_1 + U_0}{R_0}$$

$$1. \frac{P_3 - P_1 + U_0}{R_0} + \frac{P_2 - P_1}{R_1} - \frac{P_1 + U_4}{R_5} = 0$$

$$I_1 = \frac{P_2 - P_1}{R_1}$$

$$2. -\frac{P_2}{R_5} - \frac{P_2 - P_1}{R_1} - \frac{P_2 - P_3}{R_2} = 0$$

$$I_2 = \frac{P_2 - P_3}{R_2}$$

$$3. \frac{P_2 - P_3}{R_2} - \frac{P_3 + U_3}{R_3} - \frac{P_3 - P_1 + U_0}{R_0} = 0$$

$$I_3 = \frac{P_3 - P_4 + U_3}{R_3}$$


$$I_4 = \frac{P_1 - P_4 + U_4}{R_4}$$

$$1. \Psi_1 \left[ \frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} \right] - P_2 \frac{1}{R_1} - P_3 \cdot \frac{1}{R_0} = \frac{U_0}{R_0} - \frac{U_4}{R_4}$$

$$I_5 = \frac{(P_4 - P_2)}{R_5}$$

$$2. -P_2 \left[ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right] - P_3 \frac{1}{R_2} = 0$$
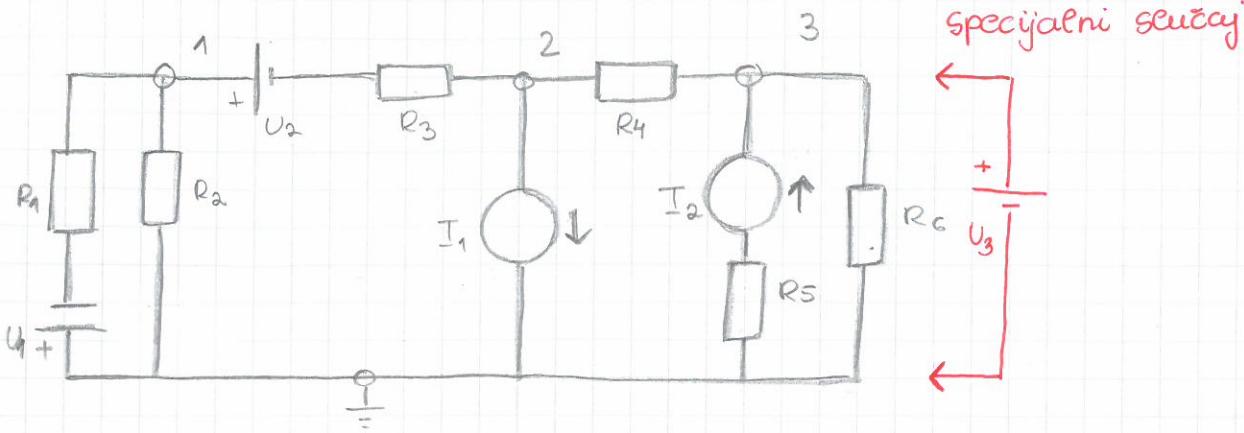
$$3. -P_1 \frac{1}{R_0} - P_2 \cdot \frac{1}{R_2} + P_3 \left[ \frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right] = -\frac{U_0}{R_0} - \frac{U_3}{R_3}$$



$$1. \quad p_1 \cdot \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - p_2 \cdot \frac{1}{R_3} = \frac{U_2}{R_3} - \frac{U_1}{R_1}$$

$$2. \quad p_2 \cdot \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) - p_1 \cdot \frac{1}{R_3} - p_3 \cdot \frac{1}{R_4} = -\frac{U_2}{R_3} - I_1$$

$$3. \quad p_3 \cdot \left( \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) - p_2 \cdot \frac{1}{R_4} = I_2$$

vodljivost grane sa strujnim izvorom u seriji je 0

$$X.2. \quad P_B = 0$$

$$P_A \cdot \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2}$$


$$P_A = \frac{\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{f_2}{5}$$

$$I_1 = \frac{U_1 - U_{AB}}{R_1} = \frac{U_1 - P_A}{R_1} = \frac{24 - \frac{f_2}{5}}{3} = 3,2 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_2 - P_A}{R_2} = -0,8 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{P_A}{R_3} = 2,4 \text{ A}$$

## MILMANOV TEOREM

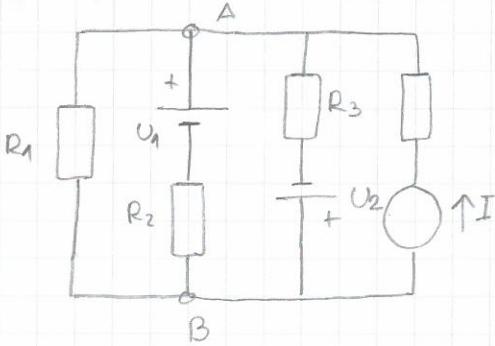

$$U_{AB} = \frac{\sum_{a \in g} \frac{E_i}{R_i}}{\sum G_i} = \frac{\frac{U_1}{R_2} - \frac{U_2}{R_3} + I}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$

$$X.1. \quad 1. \quad P_1 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} \right) - P_2 \cdot \left( \frac{1}{R_3} \right) = I_1 \quad P_1 = 6 \text{ V}$$

$$2. \quad -P_1 \frac{1}{R_3} + P_2 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right) = -I_2 \quad P_2 = -6 \text{ V}$$


$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ -I_2 \end{bmatrix} \quad I_3 = \frac{P_1 - P_2}{R_3} = 1 \text{ A}$$

$$X.3. \quad U = 12 \text{ V}$$

$$R_t = 100 \Omega$$

$$R = 57,735 \Omega$$


$$U_{cd} / U_{ab} = ?$$

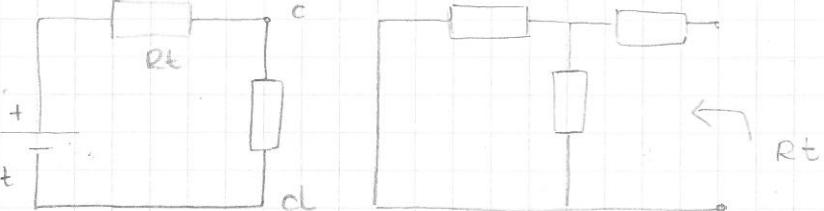

$$R_T = R + R \parallel R = \frac{3}{2} R$$

$$E_t = \frac{U}{R+R} \cdot R = \frac{U}{2}$$

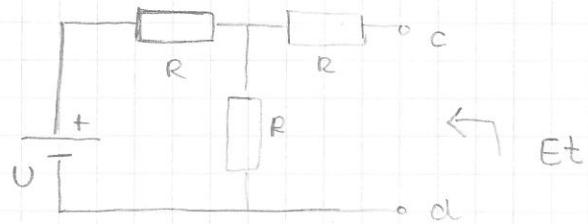
$$U_{cd} = \frac{E_t}{R_T + R_t} \cdot R_t$$



$$\frac{U_{cd}}{U_{ab}} = \frac{U_{cd}}{U} = \frac{R_t}{3R + 2R_t} = 0,268$$

### X.6. Dva Theveninova izvora


lijevu

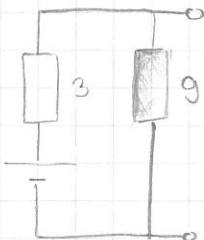

$$R_t = \frac{9}{4}$$


$$E_t = \frac{12}{3+9} \cdot 9 = 9 \text{ V}$$

desno

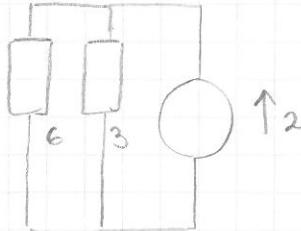

$$R_{td} = \frac{6 \cdot 3}{6+3} = 2 \Omega$$


$$E_{td} = 2 \cdot 3 = 4 \text{ V}$$

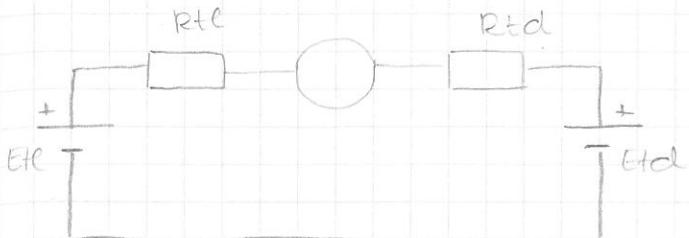

$$I_A = \frac{E_{tL} - E_{td}}{R_{tL} + R_{td}} = 1,762 \text{ A}$$

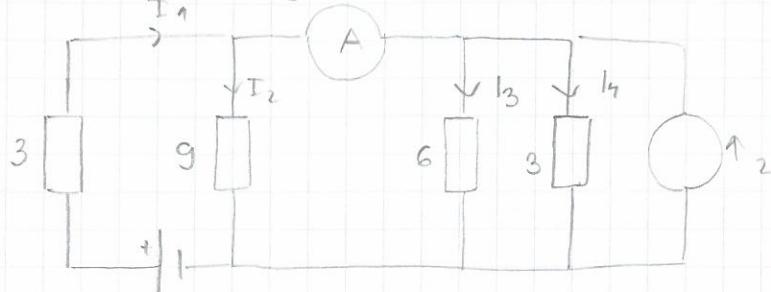
b) Hölmmanov teoremet

$$\varphi_A = \frac{\frac{12}{3} + 2}{\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = 6,353 \text{ V}$$



$$I_A = I_1 - I_2 = \frac{U - \varphi_A}{3} - \frac{\varphi_A}{9}$$

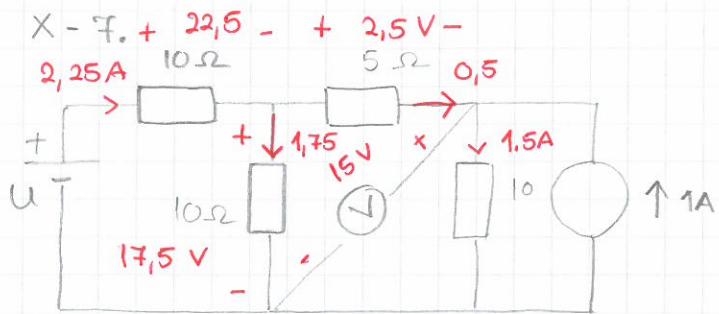
$$I_A = I_3 + I_4 - 2 = \frac{\varphi_A}{6} + \frac{\varphi_A}{3} - 2$$



X-9.

$$R_t = R_1 + R_2 = 30 \Omega$$

transformacija nap. u struje

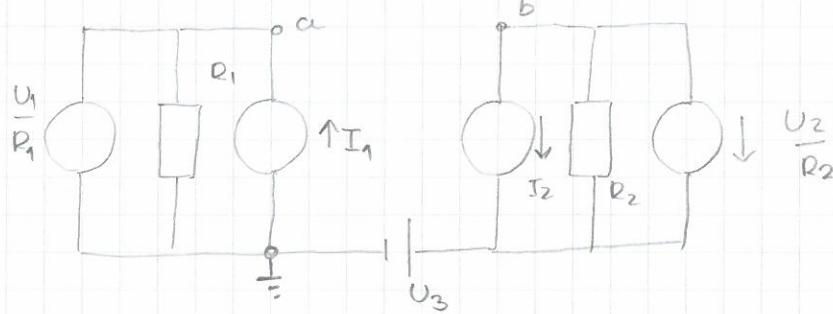


$$\varphi_A = \left( \frac{U_1}{R_1} + I_1 \right) \cdot R_1$$

$$\varphi_B = U_3 + \left[ -\frac{U_2}{R_2} - I_2 \right] \cdot R_2$$

$$E_t = U_{ab} = \varphi_A - \varphi_B = 60 \text{ V}$$

$$P = \left( \frac{E_t}{R_v + R_t} \right)^2 \cdot R_v$$

$$= 30 \text{ W}$$

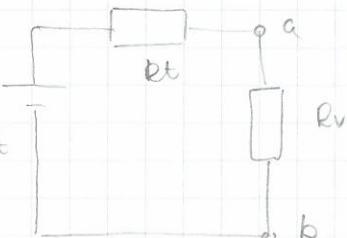

$$X-11. \quad P_1 = 20V \\ P_3 = 10V$$



$$P_2 \cdot \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) - P_1 \cdot \frac{1}{5} - P_3 \cdot \frac{1}{2} = 0$$

$$P_2 = \frac{4+5}{\frac{19}{20}} = \frac{180}{19} = 9,47 \text{ V}$$

$$P_4 \cdot \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) - P_1 \cdot \frac{1}{5} - P_3 \cdot \frac{1}{4} = 0$$

$$P_4 = 8,298 \text{ V}$$

X-12.

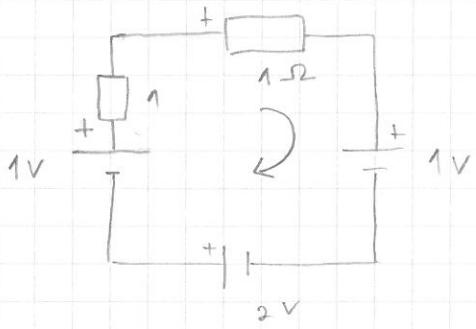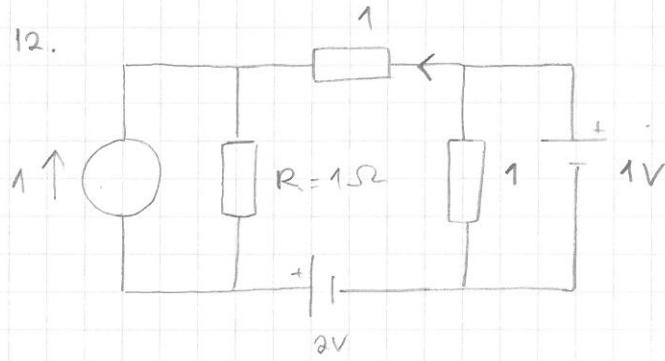

$$I \cdot 2 = 1 - 2 - 1 = -2 \\ I = -1 \text{ A}$$

$$X-15. \quad P_3 = U_4$$

$$P_1 \cdot \left( \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_5} \right) - P_2 \cdot \frac{1}{Z_1} = -\frac{U_1}{Z_1} + \frac{U_4}{Z_5}$$

$$-P_1 \cdot \frac{1}{Z_1} + P_2 \cdot \left( \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_6} \right) = \frac{U_1}{Z_1} + \frac{U_2}{Z_2} + \frac{U_4}{Z_6}$$

$$P_1 = -1 - j3 \quad P_2 = 1 - j$$

$$I_1 = \frac{P_1 - P_2 + U_1}{Z_1} = -j2$$

$$X-17, \quad Zt = 611j2 + 211-j2 = \frac{21j+49}{29}$$



$$P_1 = \frac{50}{5+j2} \cdot j^2$$

$$P_2 = \frac{150}{2-j2} \cdot (-j^2)$$

$$Et = P_1 - P_2 =$$

$$|Et| = 19,69$$


X-18.

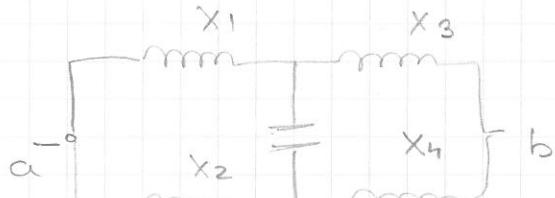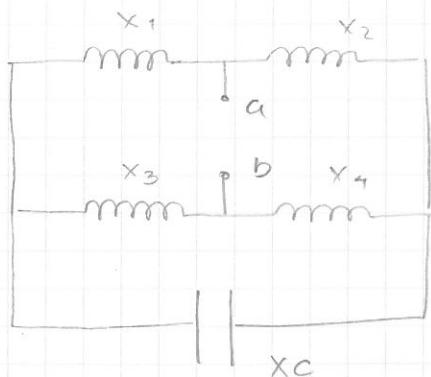

$$x_1 \cdot x_4 = x_2 \cdot x_3 ?$$


RAVNOTEŽA HOSTA
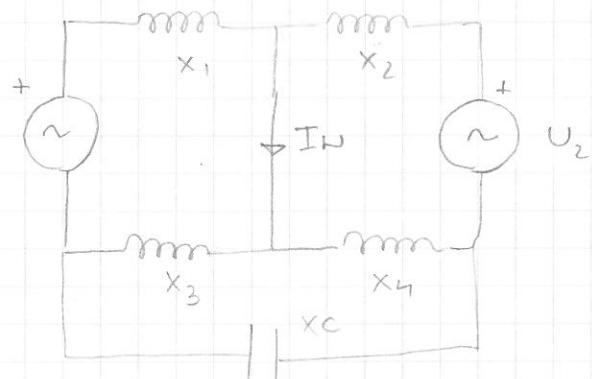
$$Z_N = \frac{j(x_1+x_3) \cdot j(x_2+x_4)}{j(x_1+x_2+x_3+x_4)} = j^2 20 \Omega$$



$$I_N = \frac{U_1}{j(x_1+x_3)} + \frac{U_2}{j(x_2+x_4)}$$


$$= \frac{1}{6} (2-j^1)$$

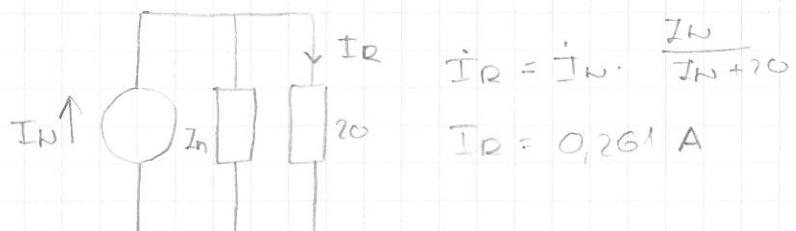

$$IR = I_N \cdot \frac{z_N}{z_N + 20}$$


$$IR = 0,261 A$$

X.19.

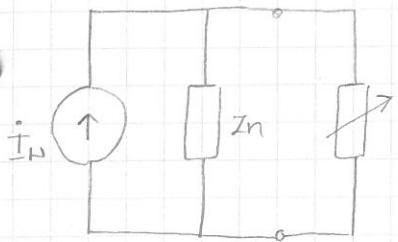

$$Zu = \frac{jXL(-jXC)}{jXL - jXC} = es$$
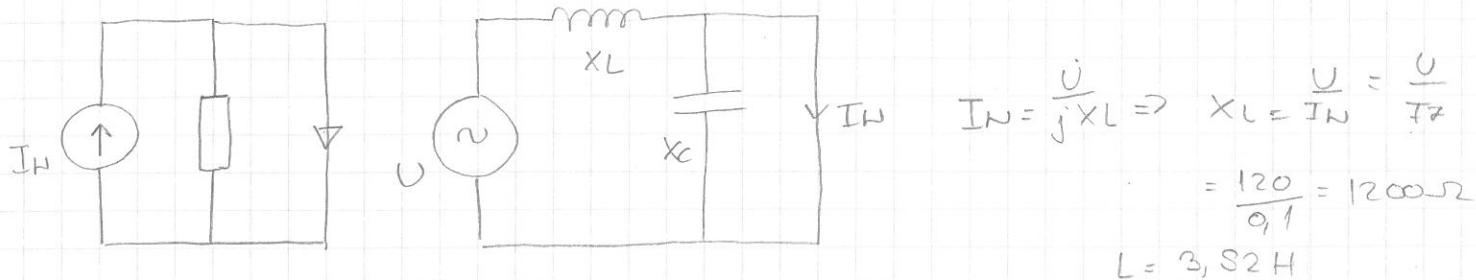
$$(1) XL = XC \\ \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L} = 2,65 \mu F$$



$$IN = \frac{U}{jXL} \Rightarrow XL = \frac{U}{IN} = \frac{U}{fZ}$$

$$= \frac{120}{0,1} = 1200 \Omega$$

$$L = 3,82 H$$


P(R)?

$$R = 25 \Omega$$

$$X_1 = X_2 = 25 \Omega$$

$$X_{m1} = 20 \Omega$$

$$U = 25 V$$

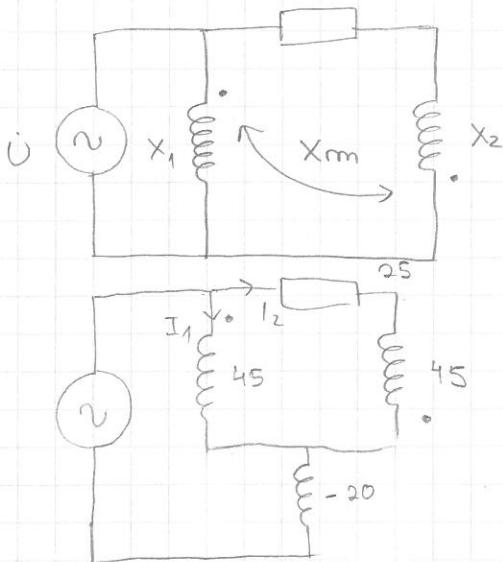

$$I = \frac{(25 + 45j) \cdot 45j}{25 + 45j + 45j} - 20j$$

$$I = 7,11 \angle 35,32^\circ$$

$$I = \frac{U}{Z} = 3,515 \angle -35,32^\circ$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{25 + 45j}{45j}$$

$$\underline{3,515 \angle -35,32^\circ} - I_2 = 1,144 \angle -29^\circ$$

$$3,515 \angle -35,32^\circ - I_2 = 1,144 \angle -29^\circ$$

$$3,515 \angle -35,32^\circ = 2,076 \angle -15,52^\circ$$


$$I_2 = 1,69 \angle -19,8^\circ$$

$$P = I^2 \cdot R = 71,67$$

II KZ.

$$I_1 j X_1 - I_2 j X_m = U$$


$$- I_1 j X_m + I_2 (R + j X_2) = U$$

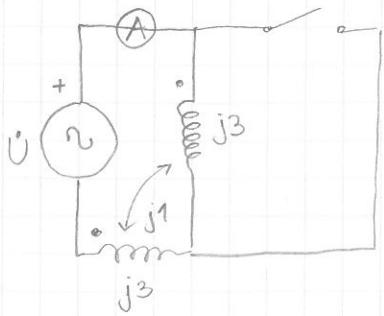


IA otvoreno / IA zatvoren

$$\frac{U}{j_1} = \frac{8j}{12j} = \frac{2}{3}$$

skepta otvorená

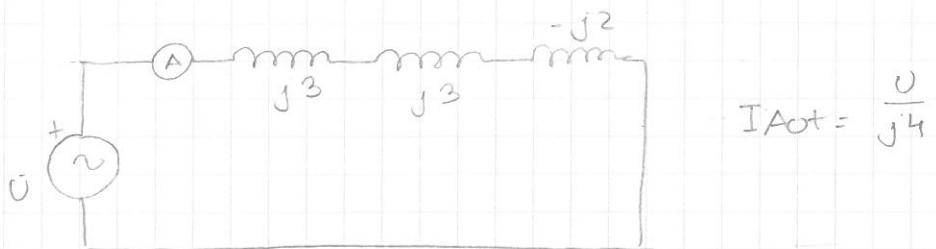


$$IA_{otv} = \frac{U}{j4}$$

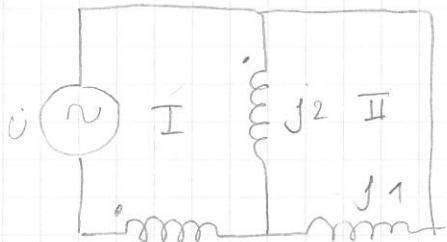

$$IA_{zatvoren} = \frac{U}{\frac{8}{3}j}$$

$$U = (I_1 + I_2)j3 - I_1j1$$

$$- I_1j3 + (I_1 + I_2) \cdot j1 = 0$$

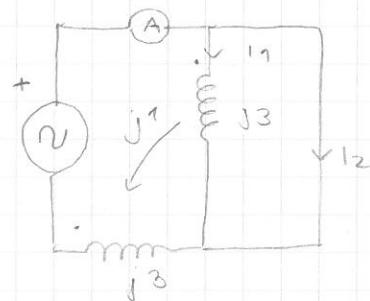

# TROFAZNI SUSTAVI

## 2 fazni sustav

$$i_1 = I_m \sin(\omega t)$$


$$i_2 = I_m \cos(\omega t)$$

$$\dot{i}_1 = \frac{I_m}{R} \angle 0^\circ$$



$$\dot{i}_2 = \frac{I_m}{R} \angle 90^\circ$$

$$P_{uk} = P_1 + P_2 = i_1^2 R + i_2^2 R = I_m^2 \cdot R [\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)] = I_m^2 \cdot R$$
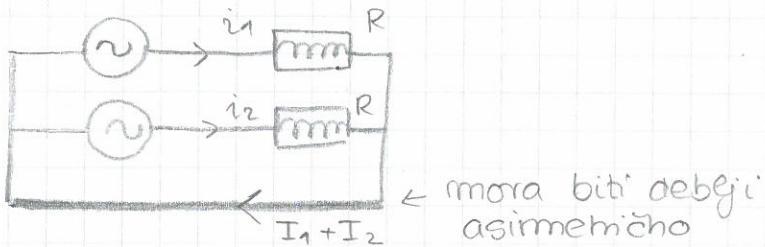
$$\dot{i}_1 + \dot{i}_2 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ + \frac{I_m}{\sqrt{2}} \angle 90^\circ = I_m \angle 45^\circ$$



## 3 fazni sustav

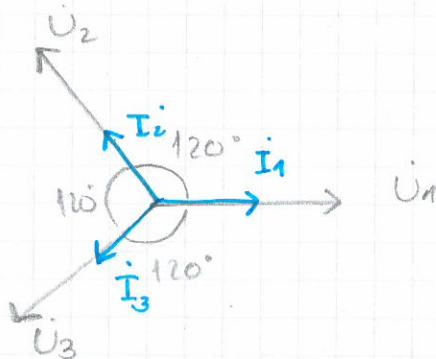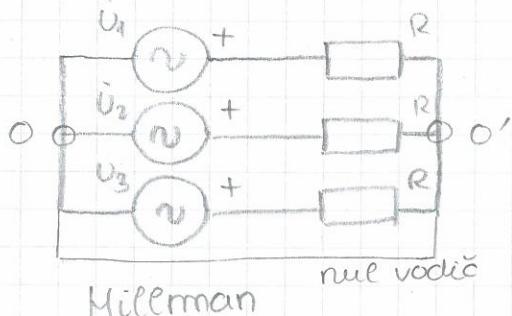


$$U_1 = U \angle 0^\circ$$

$$U_2 = U \angle 120^\circ$$

$$U_3 = U \angle -120^\circ$$

$$U_1 + U_2 + U_3 = 0$$

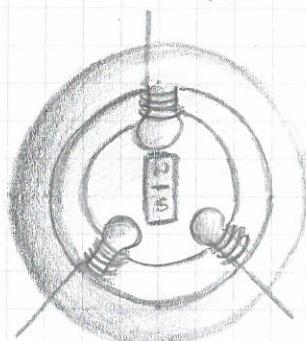Ako je  $U_{O'O} = 0 \Rightarrow$  nemam stuje kroz nule vodič pa on nije potreban





$$\phi = \Phi_m \sin(\omega t)$$


$$u = -\frac{d\phi}{dt} \Rightarrow \text{sinusne funkcije}$$

pomak u  $\phi$  za  $120^\circ$  uvjetavam geometrijski  
→ vrijedi i za napone


## 2 SPOJA

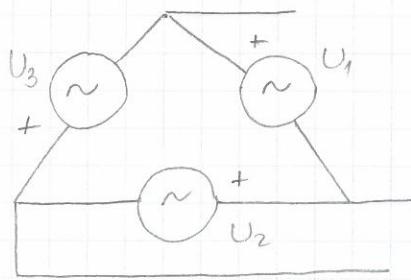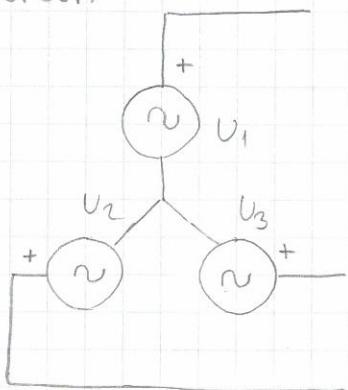

generator | prijenosni vod  
linija

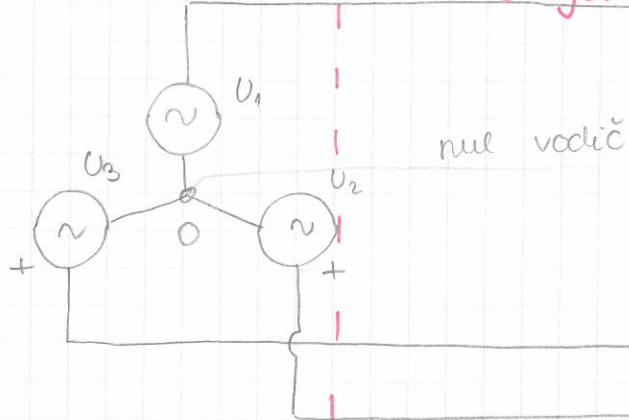

trošio

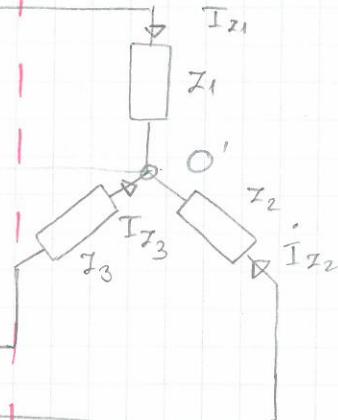

↳ spoj

linijske struje =  
faznum strujama

Vanjski napon

$$\dot{U}_{12} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2$$

$$\dot{U}_{23} = \dot{U}_2 - \dot{U}_3$$

$$\dot{U}_{31} = \dot{U}_3 - \dot{U}_1$$

$$|U_L| = \sqrt{3} U_{\text{ef}} \quad \text{fazni napon}$$

$$\dot{U}_1 = U \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_2 = U \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_3 = U \angle -240^\circ$$

$$\dot{U}_{12} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 = U \angle 0^\circ - U \angle 120^\circ$$

$$= U \left[ 1 - \left[ -0,5 - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \right]$$

$$= U \cdot \frac{1}{2} [3 + j\sqrt{3}]$$

$$|\dot{U}_{12}| = |U| \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3^2 + 3} = |U| \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3}$$

$$= |U| \cdot \sqrt{3}$$

$$I_N = \frac{\dot{U}_1}{Z_1} = \frac{\dot{U}_2}{Z_2} + \frac{\dot{U}_3}{Z_3} = 0$$

$$\uparrow \quad \{ Z_1 = Z_2 = Z_3 \}$$

struja kroz nul vodič

ŠTO AKO  $Z_1 \neq Z_2 \neq Z_3$  I NEMA NUL VODIČA?

Millermann

$$U_{O'O} = \frac{\frac{U}{Z_1} + \frac{U_2}{Z_2} + \frac{U_3}{Z_3}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}} \neq 0$$

$L_1$	$R$	$U$
$L_2$	$S$	$\checkmark$
$L_3$	$T$	$W$


ako postoji nul vodič kroz njega teče struja

$$I_O = I_{f1} + I_{f2} + I_{f3} =$$

$$\frac{U_f \angle 0^\circ}{Z_1} + \frac{U_f \angle -120^\circ}{Z_2} + \frac{U_f \angle -240^\circ}{Z_3}$$


$$I = \frac{U_{O'O} - U_n}{Z_1}$$


Simetrično trošio + nul vodič

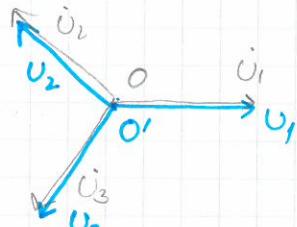

- trošio  
- generator

asimetrično trošio

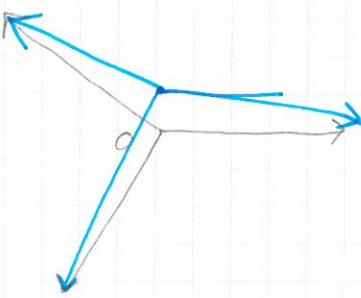

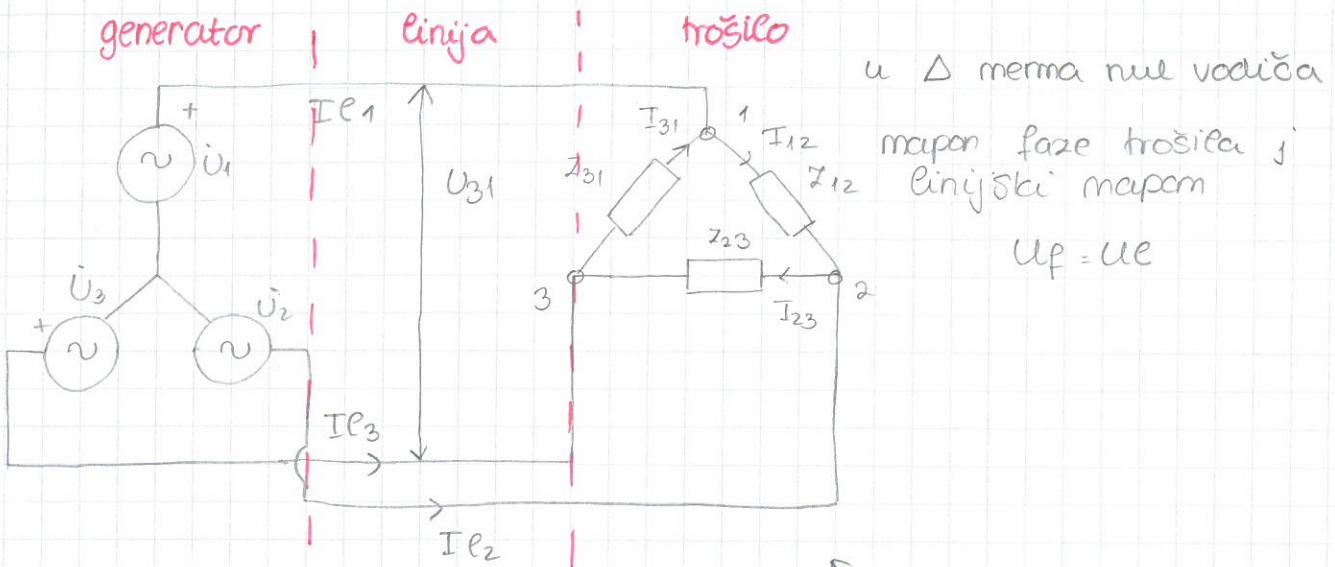

$$\begin{aligned} Ie_1 &= I_{12} - I_{31} \\ Ie_2 &= I_{23} - I_{12} \\ Ie_3 &= I_{31} - I_{23} \end{aligned} \quad \left. \right\} Ie = \sqrt{3} If$$


u  $\Delta$  merma nul vodiča

magan fazne trošila i  
linijski magan

$$U_f = U_e$$

linijski napon

Zadatak:

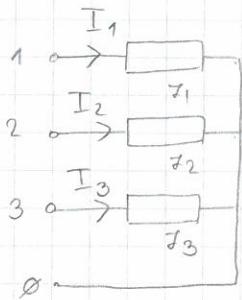

$$U_f = 110 \text{ V}$$


$$\begin{aligned} Z_1 &= Z_2 = 110 \angle 0^\circ \Omega \\ Z_3 &= 110 \angle -90^\circ \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= 1 \text{ A} \\ I_2 &= 1 \angle -120^\circ \\ I_3 &= 1 \angle -150^\circ \end{aligned}$$

$$\text{Odredite } I_o. \quad I_N = \sqrt{2} \angle -105^\circ.$$

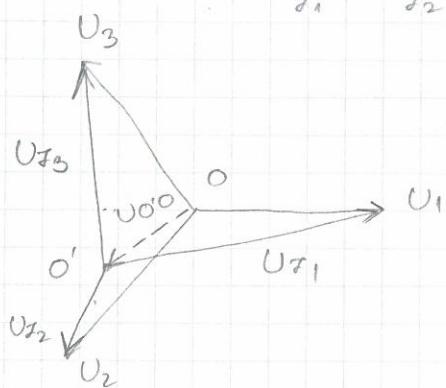
b) prekid nul vodiča  $U_{0'0}$

$$U_{0'0} = \frac{\frac{U_1}{Z_1} + \frac{U_2}{Z_2} + \frac{U_3}{Z_3}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}} = \frac{\sqrt{2} \angle 105^\circ}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}} = -46,15 - j52$$



# ZBIRKA: POSTUPCI RJEŠAVANJA EL. MREŽA

X-1.

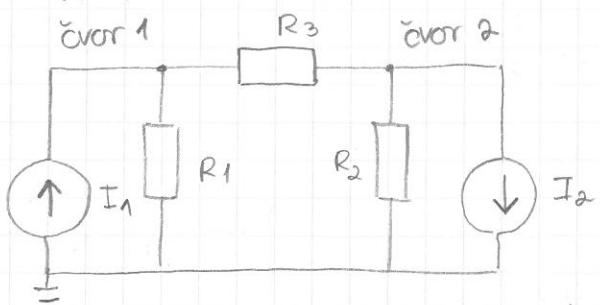

$$\begin{aligned}R_1 &= 2 \Omega \\R_2 &= 6 \Omega \\R_3 &= 12 \Omega \\I_1 &= 4 A \\I_2 &= 2 A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) - P_2 \cdot \frac{1}{R_3} &= I_1 \\-\frac{P_1}{R_3} + P_2 \cdot \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right) &= -I_2 \\P_1 \cdot \frac{7}{12} - P_2 \cdot \frac{1}{12} &= 4 \quad / \cdot 12 \\-P_1 \cdot \frac{1}{12} + P_2 \cdot \frac{1}{4} &= -2 \quad / \cdot 12\end{aligned}$$

$$U_{12} = P_1 - P_2 = 12 V$$

$$I_{R_3} = \frac{12 V}{12 \Omega} = 1 A \quad (1 \rightarrow 3)$$

$$7P_1 - P_2 = 48 \quad / \cdot 3$$

$$-P_1 + 3P_2 = -24$$


$$21P_1 - 3P_2 = 144$$

$$-P_1 + 3P_2 = -24$$

$$20P_1 = 120$$

$$P_1 = 6 V$$

$$P_2 = -6 V$$

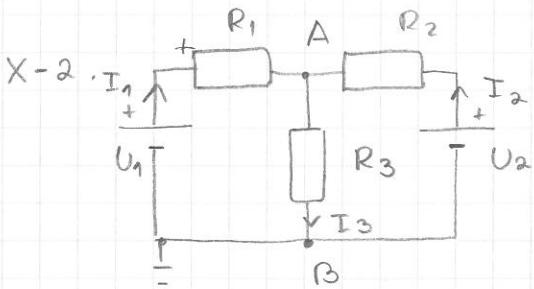

$$\begin{aligned}R_1 &= 3 \Omega \\R_2 &= 3 \Omega \\R_3 &= 6 \Omega \\U_1 &= 24 V \\U_2 &= 12 V\end{aligned}$$

Milman

$$U_{AB} = \frac{\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = 14,4 V$$

$$I_3 = \frac{U_{AB}}{R_3} = 2,4 A$$

$$\varphi_A = U_1 - I_1 \cdot R_1$$


$$14,4 = 24 - I_1 \cdot 3$$

$$I_1 = 3,2 A$$

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$3,2 + I_2 = 2,4$$

$$I_2 = -0,8 A$$

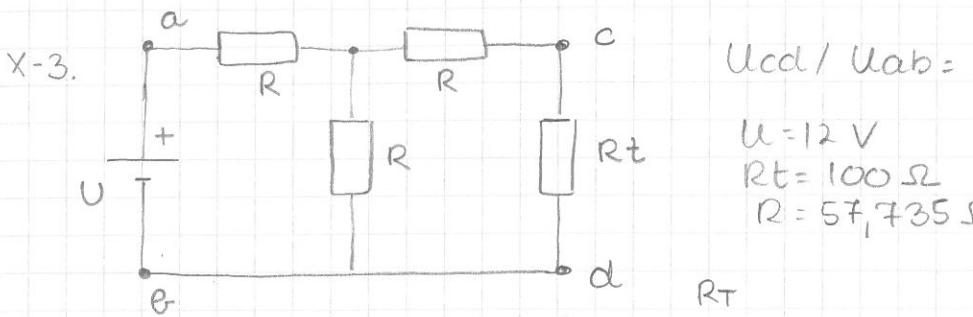

$$U_{cd} / U_{ab} = ?$$


$$U = 12 \text{ V}$$

$$R_T = 100 \Omega$$

$$R = 57,735 \Omega$$

$$U_T = 6 \text{ V}$$

$$R_T = 86,6025 \Omega$$

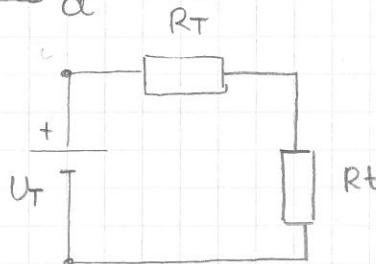


$$\frac{U_{cd}}{U_{ab}} = \frac{3,2154}{6} = 0,268$$

$$\frac{U_{cd}}{6 - U_{cd}} = \frac{100}{86,6025}$$

$$U_{cd} - 86,6025 = 600 - 100 U_{cd}$$

$$U_{cd} = 3,2154$$

X-4.

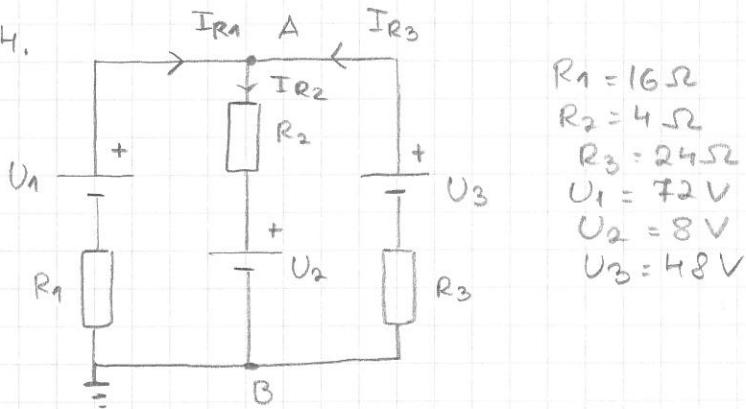

$$R_1 = 16 \Omega$$

$$R_2 = 4 \Omega$$

$$R_3 = 24 \Omega$$

$$U_1 = 72 \text{ V}$$

$$U_2 = 8 \text{ V}$$

$$U_3 = 48 \text{ V}$$

$$U_{AB} = \frac{\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_3}{R_3} + \frac{U_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = 24 \text{ V}$$

$$U_2 + I_{R_2} \cdot R_2 = 24$$

$$8 + I_{R_2} \cdot 4 = 24$$

$$I_{R_2} = 4 \text{ A}$$


$$-I_1 \cdot R_1 + U_1 = 24$$

$$-I_1 \cdot 16 + 72 = 24$$

$$I_1 = 3 \text{ A}$$

$$I_2 = 1 \text{ A}$$

X-5.

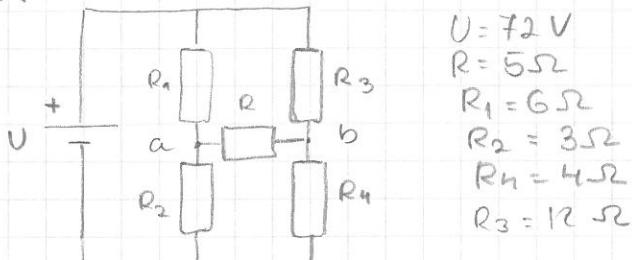

$$U = 72 \text{ V}$$



$$R = 5 \Omega$$

$$R_1 = 6 \Omega$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

$$R_3 = 4 \Omega$$

$$R_4 = 12 \Omega$$

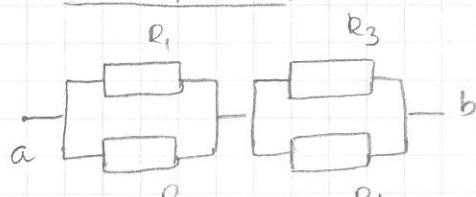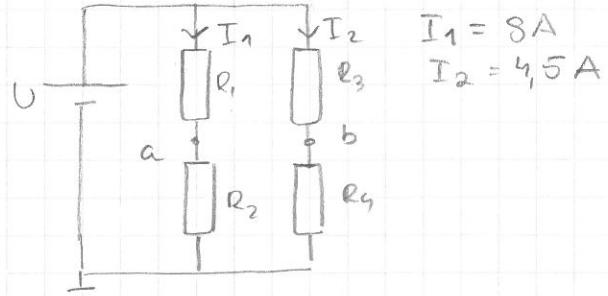

$$R_T = 5 \Omega$$

$$U_T = 6 \text{ V}$$

$$P_a = I_1 \cdot R_2 = 24 \text{ V}$$

$$P_b = I_2 \cdot R_4 = 18 \text{ V}$$


$$U_{ab} = P_a - P_b = 6 \text{ V}$$

$$I = \frac{6}{5+5} = 0,6 \text{ A}$$

$$I_0 = 1,2 \text{ A}$$

$$R_1 = 9 \Omega \text{ (most u načnuteži)}$$

X-6:

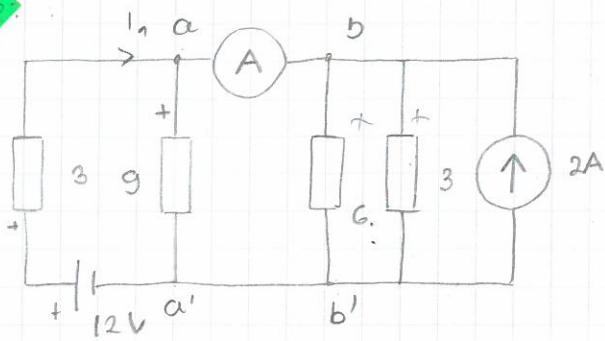


$$R_{T1} = 3 \parallel 9 = \frac{27}{12} \Omega$$

$$I_1 = \frac{12V}{3+9\Omega} = 1A$$

$$U_{T1} = 1A \cdot 9\Omega = 9V$$

$$R_{T2} = 3 \parallel 6 = 2\Omega$$

$$U_{T2} = 2\Omega \cdot 2A = 4V$$

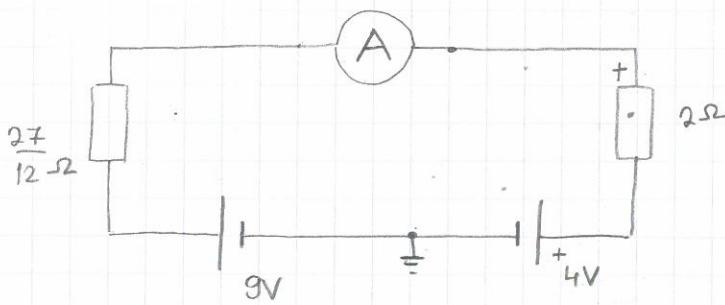

$$I_1 = \frac{9}{\frac{27}{12} + 2} = 0,11764$$

$$I_2 = \frac{4}{\frac{27}{12} + 2} = 0,9412$$

$$I = I_1 - I_2 = 1,17646A$$

$$\varphi_A = \varphi_B = 4 + 2 \cdot 1,176 = 6,352V$$

Millerman:


$$U_{aa'} = \frac{\frac{12}{3} + 2}{\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}} = 6,353V$$

$$I_1 = I_A + I_2 \quad I_2 = \frac{U_{aa'}}{9} = 0,705A$$

$$12 + I_1 \cdot 3 = 6,353$$

$$I_1 = 1,882A$$

$$I_A = 1,177A$$

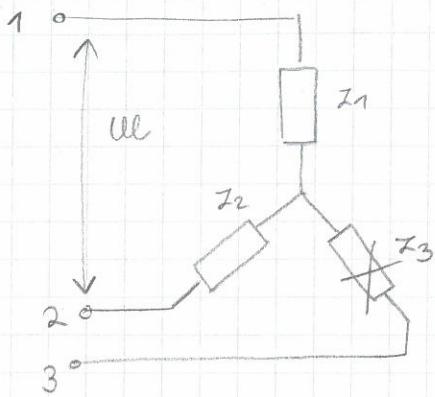


Prekid faze  $I_1 = I_2 = I_3$

$$I_F = \frac{U_F}{Z} = \frac{U_e}{2Z} = \frac{\sqrt{3}U_e}{2Z}$$

Struja padne

### KRATKI SPOJ

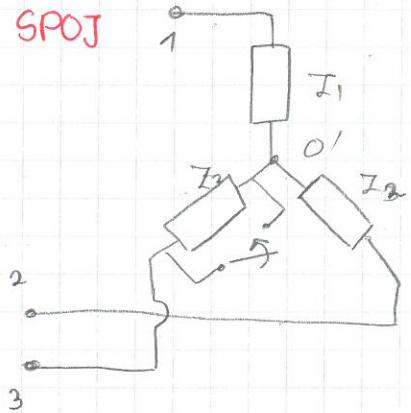


$O' = 3 \Rightarrow$  linijski mrapon na impedanciji.

$$I_1 = \frac{U_{31}}{Z_1}, \quad I_2 = \frac{U_{23}}{Z_2}$$

### SITUACIJE JA TROKUT

→ trošilo u spoju trokuta

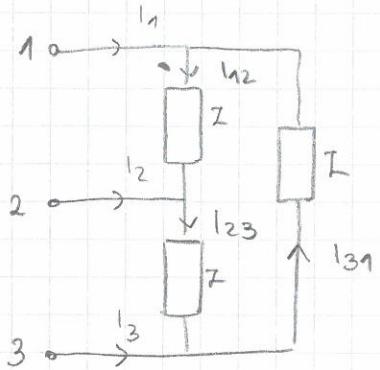

fazne struje  $I_{12}, I_{23}, I_{31}$

linijске struje  $I_1, I_2, I_3$

$$I_1 = I_{12} - I_{31}$$

$$I_2 = I_{23} - I_{12}$$

$$I_3 = I_{31} - I_{23}$$

$$U_e = 380V \\ Z = 76 \angle 30^\circ$$

Izračunaj linijске i fazne struje.

$$I_{12} = \frac{U_{12}}{Z} = \frac{380 \angle 0^\circ}{76 \angle 30^\circ} = 5 \angle -30^\circ$$


$$I_1 = 5\sqrt{3} \angle -60^\circ$$

$$I_{23} = \frac{U_{23}}{Z} = \frac{380 \angle -120^\circ}{76 \angle 30^\circ} = 5 \angle -150^\circ$$

$$I_2 = 5\sqrt{3} \angle -150^\circ$$

$$I_{31} = \frac{U_{31}}{Z} = \frac{380 \angle -240^\circ}{76 \angle 30^\circ} = 5 \angle 90^\circ$$

$$I_3 = 5\sqrt{3} \angle 60^\circ$$

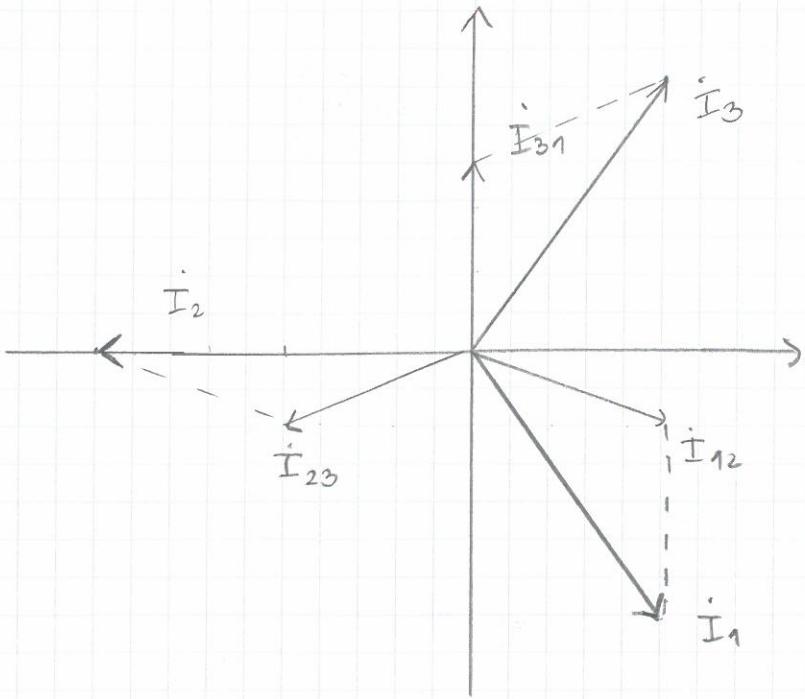

## SNAGA U TROFAZNIH SUSTAVIMA - simetrično trofazno trošilo

$$\text{Snaga 1 faze } P_1 = U_f \cdot I_f \cdot \cos \varphi$$

$$3 \text{ faze } P = 3P_1 = 3U_f I_f \cos \varphi$$

$$\text{LINIJSKE VELIČINE } P = \sqrt{3} U_e I_e \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} U_e I_e \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3} U_e I_e$$

- nesimetrično trošilo

$$P = P_1 + P_2 + P_3 \quad \text{zbrojanje po fazama}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Trošilo s impedancijama specijenim u mrežu linjskog napona 381 V s nul vodičem

$$P, Q, S = ?$$

$$Z_1 = 44 \angle 60^\circ$$

$$Z_2 = 44 \angle -60^\circ$$

$$Z_3 = 44 \angle 0^\circ$$

$$U_f = \frac{U_e}{\sqrt{3}} = \frac{381}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{U_e}{Z_1} = \frac{220 \angle 0^\circ}{44 \angle 60^\circ} = 5 \angle -60^\circ$$

$$I_2 = \frac{U_e}{Z_2} = \frac{220 \angle -120^\circ}{44 \angle -60^\circ} = 5 \angle -60^\circ$$

$$I_3 = \frac{U_e}{Z_3} = \frac{220 \angle -240^\circ}{44 \angle 0^\circ} = 5 \angle -240^\circ$$

Neovisno o  
spoju



$$I_0 = I_1 + I_2 + I_3 = 5 \angle -60^\circ$$

$$I_1 = 44 \angle 60^\circ = 44(\cos 60^\circ + j \sin 60^\circ) = 44(0,5 + j\frac{\sqrt{3}}{2})$$

$$I_2 = 44 \angle -60^\circ = 44(0,5 - j\frac{\sqrt{3}}{2})$$

$$I_3 = 44$$

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 5^2 \cdot 44 \cdot 0,5 = 550 \text{ W}$$

$$P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = 5^2 \cdot 44 \cdot 0,5 = 550 \text{ W}$$

$$P_3 = I_3^2 \cdot R_3 = 5^2 \cdot 44 = 1100 \text{ W}$$

$$P_{uk} = P_1 + P_2 + P_3 = 2200 \text{ W}$$

$$Q_1 = I_1^2 \cdot X_1 = 5^2 \cdot 44 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 952,63 \text{ VAr}$$




$$Q_2 = I_2^2 \cdot X_2 = 5^2 \cdot 44 \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2} = -952,63 \text{ VAr}$$

$$Q_3 = I_3^2 \cdot X_3 = 0$$

$$Q_{uk} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$$

$$S = \sqrt{P_{uk}^2 + Q_{uk}^2} = 2200 \text{ VA}$$
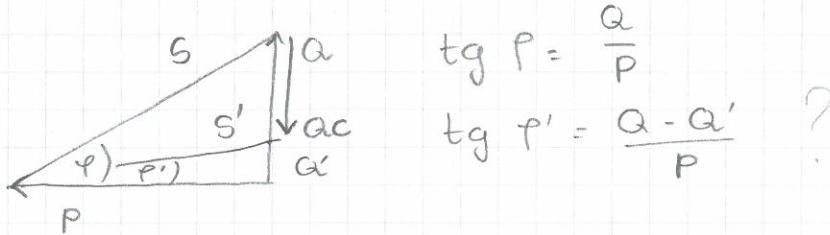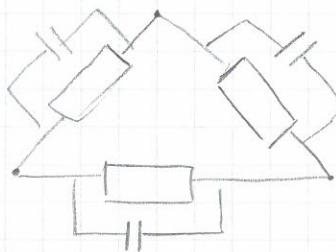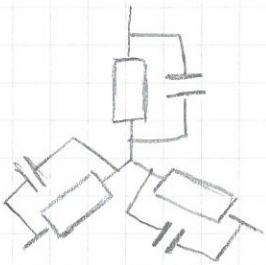
### KOMPENCIJACIJA JALOVE SNAGE ZA SIMETRIČNO TROŠILJU



$$Q_C = Q - Q' = P(\tan \varphi - \tan \varphi')$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = U^2 \omega C$$

$$C = \frac{Q_C}{U^2 \omega} \quad \begin{cases} U = U_f \text{ za } \lambda \\ U = U_e \text{ za } \Delta \end{cases}$$

Kondenzator ( $C = 150 \text{ nF}$ ) priklučuje se prvo između  $L_1$  i  $L_2$  (linijskih vodiča) a zatim između  $L_1$  i mreže vodiča mreže  $50 \text{ Hz}$ . Ako se putom izmjerene struje kroz kondenzator razlikuju za  $7,59 \text{ A}$ .

- U kojem je spoju veća struja?
- Koliki je linijski napom

$$I_1 = \frac{U_{12}}{X_C} = \frac{\sqrt{3} U_L}{X_C} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Veća je struja } I_1$$

$$I_2 = \frac{U_{10}}{X_C} = \frac{U_F}{X_C}$$

$$I_1 - I_2 = 7,59 = \frac{U_F}{X_C} [\sqrt{3} - 1]$$

$$U_F = \frac{(I_1 - I_2) X_C}{\sqrt{3} - 1} = 220 \text{ V}$$

$$U_L = 380 \text{ V}$$

Kako se promjene  $I_\theta$  simetričnog troška spajenog u  $\Delta$  auto faze prespojimo u zvijezdu.  
Spoj me mijenja u  $i \neq 2$ .

$$I_{\theta\alpha} = \sqrt{3} I_{\phi\alpha} = \sqrt{3} \cdot \frac{U_L}{|Z|}$$

$$I_{\theta\lambda} = I_{\phi\lambda} = \frac{U_{\phi\lambda}}{|Z|} = \frac{U_L}{\sqrt{3}|Z|}$$

$$\frac{I_{\theta\lambda}}{I_{\theta\alpha}} = \frac{\frac{U_L}{\sqrt{3}|Z|}}{\frac{\sqrt{3}U_L}{|Z|}} = \frac{1}{3}$$

Na trofazni napen gradske mreže priklučen je elektromotor, odredi najmanji  $C$  kojima bismo faktor snage povećali na  $0,86$ . Reči  $\downarrow$  bi trebao biti mazivni napom kondenzatora,  $\rightarrow$  i način spajanja

$$P = 6 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi = 0,77$$

$$\text{spoj } \Delta \Rightarrow U_e \text{ mazivni} = 400 \text{ V}$$

$$\cos \varphi' = 0,86$$

$$\cos \varphi' = 0,86 \Rightarrow \varphi' = 39,64^\circ$$

$$C = ?$$

$$\cos \varphi' = 0,86 \Rightarrow \varphi' = 30,68^\circ$$

$$Q_c = P (\tan \varphi - \tan \varphi') = 1411,58 \text{ VAr}$$


$$C = \frac{Q_c}{3\omega U^2} = 10,4 \text{ nF}$$

Vektorski dijagrami električnih struja i napona simetričnog 3-faznog trošišta spomenuti su u sljedećem.

$$I_E = 10 \text{ A}$$

$$U_E = 380 \text{ V}$$

Odredite  $Z$ ,  $P$ ,  $Q$  trošišta.

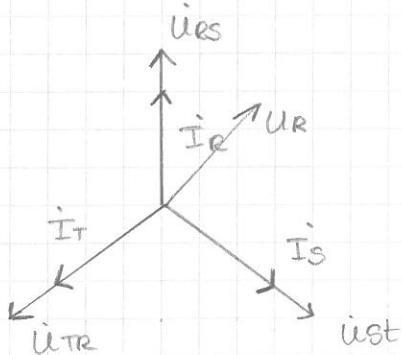

$$Z = \frac{U_R}{I_R} = \frac{380}{10} \angle 30^\circ = 38 \angle -30^\circ$$


$$P_{uk} = \sqrt{3} U_E I_E \cos \varphi$$

$$= \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 10 \cdot \cos(-30^\circ) \\ = 5700 \text{ W}$$

$$Q_{uk} = U_E \cdot I_E \cdot \sin \varphi \cdot \sqrt{3} \\ = 3290.9 \text{ VAr}$$

$$S_{uk} = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$= 6589.8 \text{ VA}$$

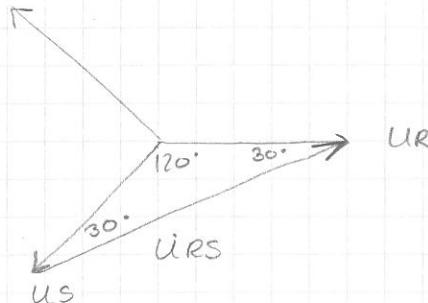


Struja kroz nulu vodi iznosi 1 A.

a) Odrediti  $U$  voltmatra,  $P_{uk}$ ,  $Q_{uk}$

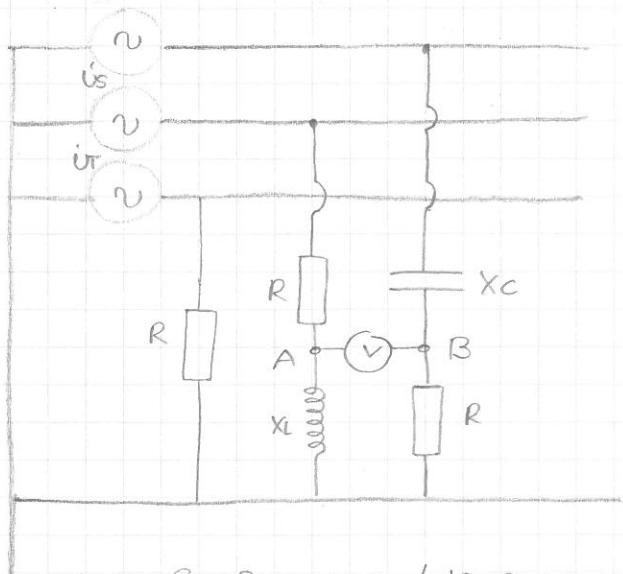b) Ako se umjesto  $\textcircled{V}$  stavi  $\textcircled{A}$  odredite struju.

$$I_E = 1 \text{ A}$$

$$R = \sqrt{3} \times L = \sqrt{3} \times C = 100 \Omega$$



$$Z_R = 100 - j \frac{100}{\sqrt{3}} = \frac{200\sqrt{3}}{3} \angle -30^\circ$$

$$Z_S = R + jX_L = \frac{200\sqrt{3}}{3} \angle 30^\circ$$

$$Z_T = 100 \Omega$$

$$I_0 = I_R + I_S + I_T$$

$$I_R = \frac{U_R}{Z_R} = \frac{U_f \angle 0^\circ}{200\sqrt{3}} \angle -30^\circ = \frac{U_f \sqrt{3}}{200} \angle 30^\circ$$

$$I_S = \frac{U_S}{Z_S} = \frac{U_f \angle -120^\circ}{200\sqrt{3}} \angle 30^\circ = \frac{U_f \sqrt{3}}{200} \angle -150^\circ$$

$$I_T = \frac{U_T}{Z_T} = \frac{U_f \angle -240^\circ}{100} \quad I_R + I_S = 0$$

$$I_0 = \frac{U_f \angle -240^\circ}{100} \Rightarrow U_f = 100 \text{ V}$$

$$U_{AB} = P_A - P_B = 100 \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$P_A = I_S \cdot jX_L = 50 \angle -60^\circ \text{ V}$$

$$P_B = I_R \cdot R = 50\sqrt{3} \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$P_R = U_R I_R \cos \phi_R = 100 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cos (-30^\circ) = 75 \text{ W}$$

$$Q_R = U_R I_R \sin \phi_R = 100 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \sin (-30^\circ) = -25\sqrt{3} \text{ VAr}$$

$$P_S = 100 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 30^\circ = 75 \text{ W}$$

$$Q_S = 100 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 30^\circ = 25\sqrt{3} \text{ VAr}$$


$$P_T = 100 \cdot 1 \cdot \cos 0^\circ = 100 \text{ W}$$

$$Q_T = 100 \cdot 1 \cdot \sin 0^\circ = 0 \text{ VAr}$$

$$P_{uk} = P_R + P_S + P_T = 250 \text{ W}$$



$$Q_{uk} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$$

b)

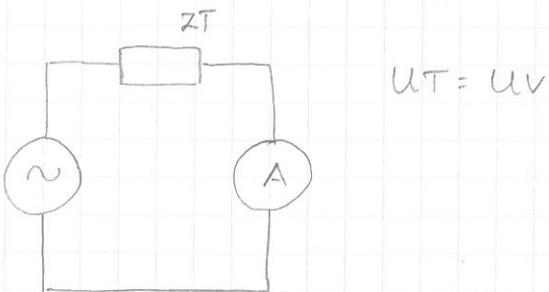

$$I_A = \frac{E_T}{Z_T} = \frac{100 \angle -120^\circ}{50} = 2 \angle -120^\circ$$

$$|I_A| = 2 \text{ A}$$

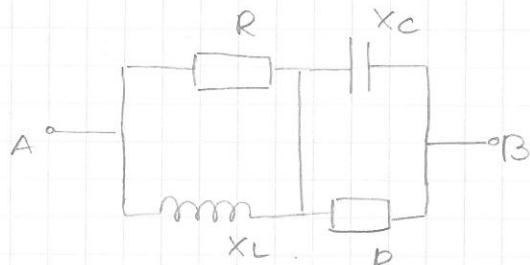
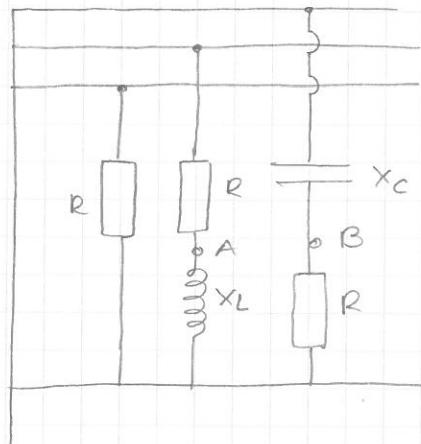


$$Z_T = R \parallel jXL + R \parallel (-jXC)$$

$$Z_T = 100 \cdot \left( \frac{j}{\sqrt{3} + j} + \frac{-j}{\sqrt{3} - j} \right)$$

$$Z_T = 50 \Omega$$

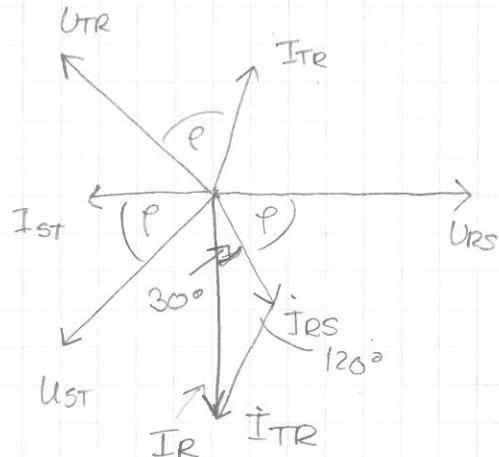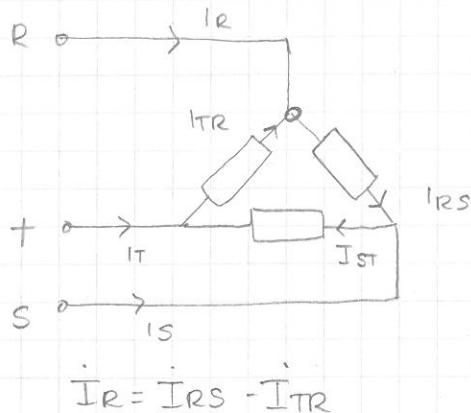U simetričnom trifaznom trošilju spojenom u  $\Delta$  slijedi linija  $R$  je  $100 \angle -60^\circ$  A. Ako je  $U_e = 200$  V. Odredite  $Z$  jedne faze trošila te ukupnu radnu i jačinu snage.



$$I_R = I_e \angle -30^\circ - \varphi$$

$$\varphi = 30^\circ$$

$$I_e = \sqrt{3} \cdot I_f$$

$$I_f = \frac{I_e}{\sqrt{3}} = \frac{100}{\sqrt{3}}$$

$$Z = \frac{U_L}{I_f} = \frac{200}{100/\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

$$I = 2\sqrt{3} \angle 30^\circ$$


$$P = \sqrt{3} U_e \cdot I_p \cdot \cos \varphi$$

$$= \sqrt{3} \cdot 200 \cdot 100 \cdot \cos 30^\circ = 30000 \text{ W}$$


$$Q = \sqrt{3} U_e \cdot I_p \cdot \sin \varphi$$

$$= \sqrt{3} \cdot 200 \cdot 100 \cdot \sin 30^\circ = 10000\sqrt{3} \text{ VAR}$$

# ZBIRKA : POSTUPCI RJEŠAVANJA EL. MREŽA

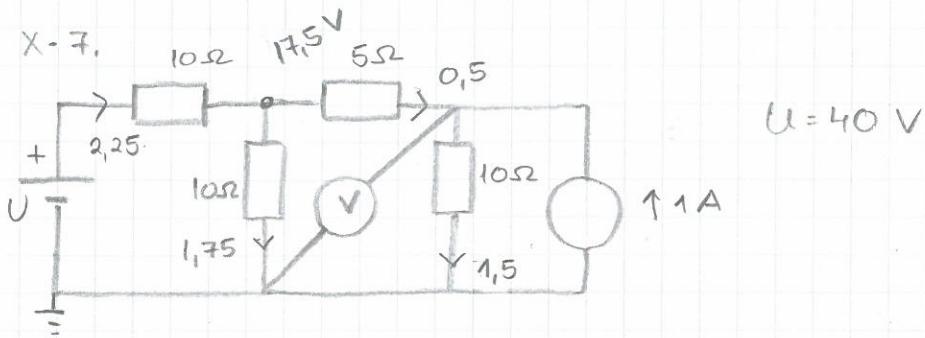

$$U = 40 \text{ V}$$

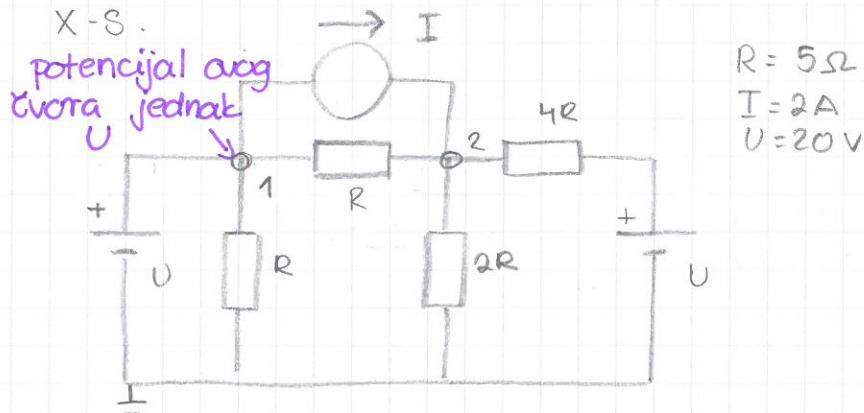

$$R = 5\Omega$$

$$I = 2 \text{ A}$$

$$U = 20 \text{ V}$$

$$P_2 \cdot \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{4R} \right) - P_1 \cdot \left( \frac{1}{R} \right) = I + \frac{U}{4R}$$

$$P_2 \cdot \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - 20 \cdot \left( \frac{1}{5} \right) = 2 + \frac{20}{20}$$


$$\frac{7}{20} P_2 - 4 = 3$$

$$P_2 = 20 \quad U_{23} = 20$$

promjena smjera stuje

$$P_2 \cdot \frac{7}{20} - 4 = -2 + 1$$

$$P_2 = 8,57 \text{ V}$$

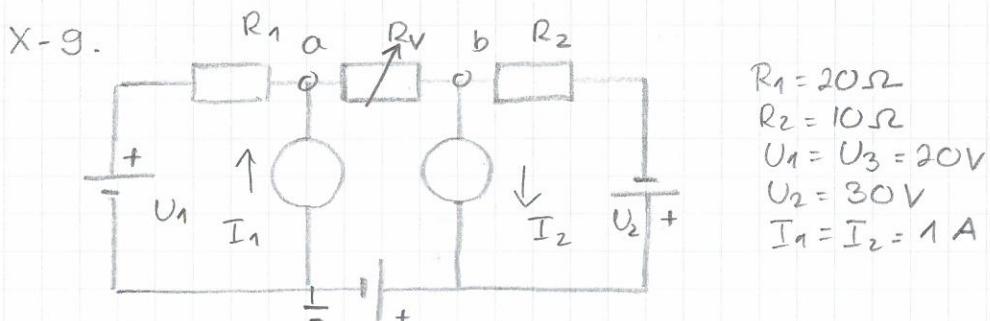


$$R_1 = 20\Omega$$

$$R_2 = 10\Omega$$


$$U_1 = U_3 = 20 \text{ V}$$

$$U_2 = 30 \text{ V}$$

$$I_1 = I_2 = 1 \text{ A}$$

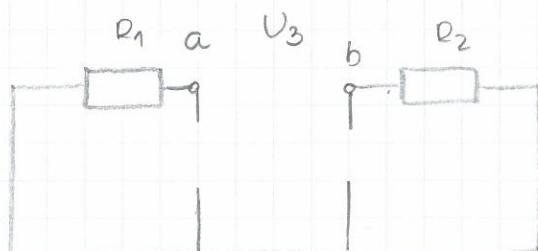

$$R_t = R_1 + R_2 = 30 \Omega$$


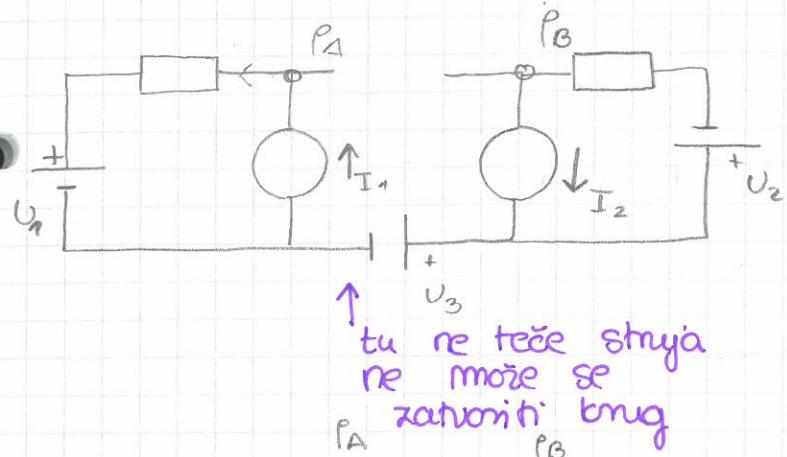


$$P_A = \left( \frac{U_1}{R_A} + I_1 \right) \cdot R_A \\ = 40 \text{ V}$$

$$P_B = U_3 \cdot \left( \frac{U_2}{R_B} + I_2 \right) \cdot R_B$$

$$P_B = -20 \text{ V}$$

$$U_{ab} = P_A - P_B = 60 \text{ V}$$

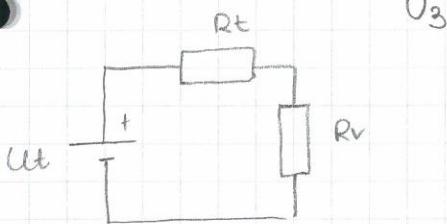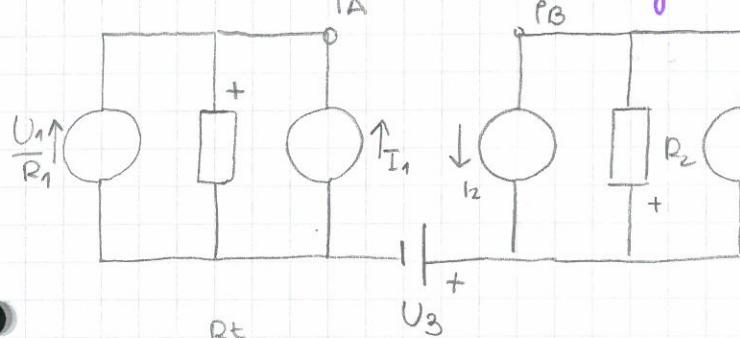

$$P_{\text{maks}} \Rightarrow R_t = R_v$$

$$R_v = 30 \Omega$$


$$I = \frac{U_t}{2R_t} = 1 \text{ A}$$

$$P =$$

ZAŠTO SU ONI KRATKO SPCJENI?




X-10.

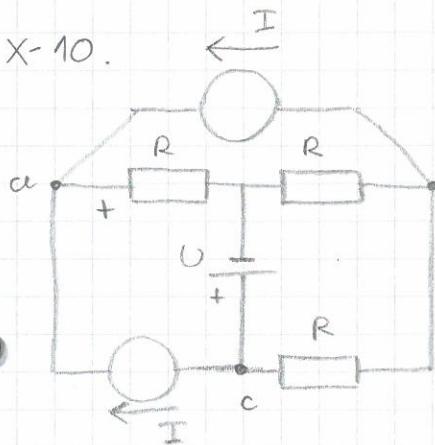

$$U = 1 \text{ V}$$

$$R = 1 \Omega$$

$$I = 1 \text{ A}$$

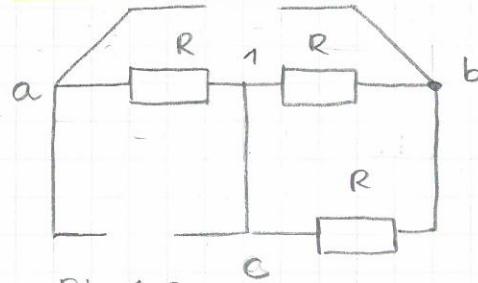

$$R_t = 1 \Omega$$

$$UT = -U + 2 \cdot R = 1$$

$$I_{IN} = 1 \text{ A} = \frac{UT}{R_t}$$

S točaka b i c

$$R_t = 0,5 \Omega$$

$$UT = -2 \cdot R$$

$$P_A = -1 \text{ V}$$

$$P_C =$$

$$P_B \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) - P_A \cdot \left( \frac{1}{R} \right) = -I$$

$$P_B \cdot 2 + 1 = -1$$

$$P_B = -1 \text{ V}$$

$$U_{bc} = -1 \text{ V} - 0 \text{ V} = -1 \text{ V}$$

+ na C

$$I_{IN} = \frac{UT}{R_t} = 2 \text{ A}$$

X-11,

$$P_1 = 20V$$

$$P_3 = 10V$$

$$P_2 \cdot \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) - P_1 \cdot \left( \frac{1}{5} \right) - P_3 \cdot \left( \frac{1}{2} \right) = 0$$

$$P_2 \cdot \frac{19}{20} - 4 - 5 = 0$$


$$P_2 = 9,47V$$

$$P_4 \cdot \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \right) - P_1 \cdot \frac{1}{5} - P_3 \cdot \frac{1}{3} = 0$$


$$P_4 \cdot \frac{47}{60} - 4 - 2,5 = 0$$

$$P_4 = 8,3V$$

X-12.

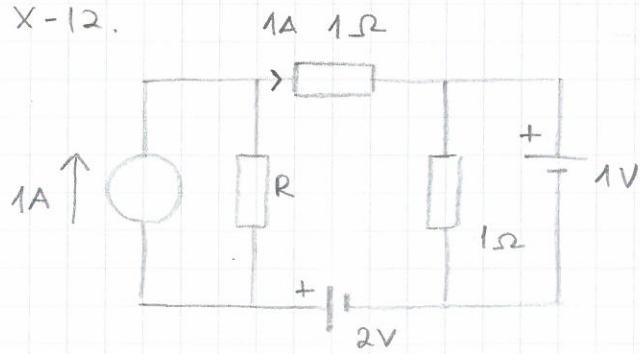

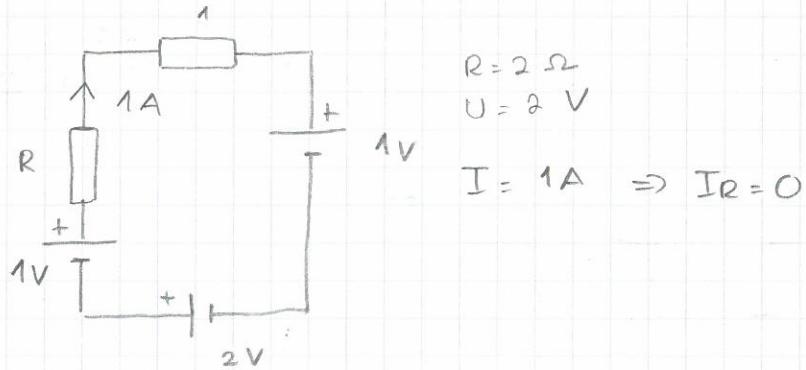Zanemarići otpornik spjen paralelno napomskom izvoru



Strujni izvor mijenja smjer:  $IR = 1A$

X-13.

$$U_{oc} = \frac{\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \frac{U_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = 10V \quad P_a = 10V$$

$$U_{ao} = \frac{\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \frac{U_3}{R_3} - \frac{1}{1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{1}} = 5V \quad P_a = 5V$$

X-14.

$$Rt = 1,6 \Omega$$

$$P_1 = \frac{-\frac{10}{3,2} - \frac{10}{4} - \frac{10}{16}}{\frac{1}{3,2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16}} = -10$$

$$U_t = -10 + 6,8 = -3,2$$

$$I = \frac{U_t}{2Rt} = 1A$$

$$P = I^2 \cdot R = 1,6 W$$

X-15.  $U_1 = 4V$ 

$$U_2 = j8V$$

$$U_4 = 4 - j4 V$$

$$U_6 = -j4 V$$

$$Z_1 = 1 + j5 \Omega$$

$$Z_2 = -j2 \Omega$$

$$Z_3 = 1 \Omega$$

$$Z_5 = j5 \Omega$$

$$Z_6 = j2 \Omega$$


$$P_0 = 0 V$$

$$\varphi_3 = 4\sqrt{2} \angle -45^\circ V$$

$$P_1 \cdot \left( \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_5} + \frac{1}{Z_1} \right) - \varphi_2 \cdot \left( \frac{1}{Z_5} \right) - \varphi_2 \cdot \left( \frac{1}{Z_1} \right) = -\frac{U_1}{Z_1}$$

$$P_2 \cdot \left( \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_6} \right) - \varphi_1 \cdot \left( \frac{1}{Z_1} \right) - P_3 \cdot \left( \frac{1}{Z_2} \right) = \frac{U_2}{Z_2} + \frac{U_1}{Z_1} - \frac{U_6}{Z_6}$$

X-16.

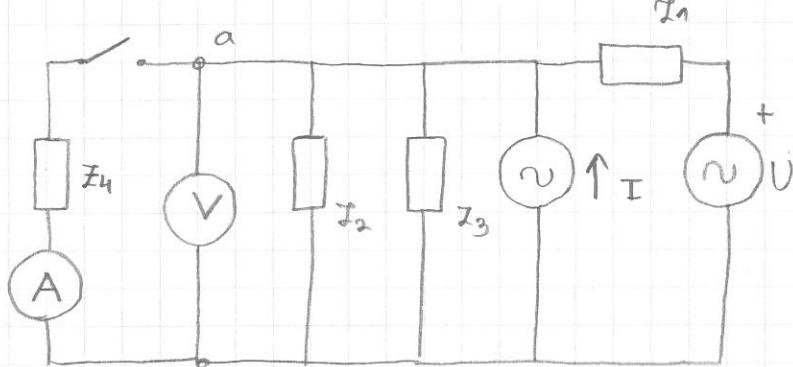

$$U_W = 10V$$

$$Z_1 = 2 + j2 \Omega$$

$$Z_2 = 2 - j2 \Omega$$

$$Z_3 = 2 \Omega$$


$$Z_4 = 1 + j2 \Omega$$

$$U_W = U_{ab} = \frac{I + \frac{U}{Z_1}}{\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_4}}$$


$$10 \cdot 1 = I + \frac{U}{Z_1}$$

$$I = \frac{U}{Z_1} = 3,5 V \angle -45^\circ$$
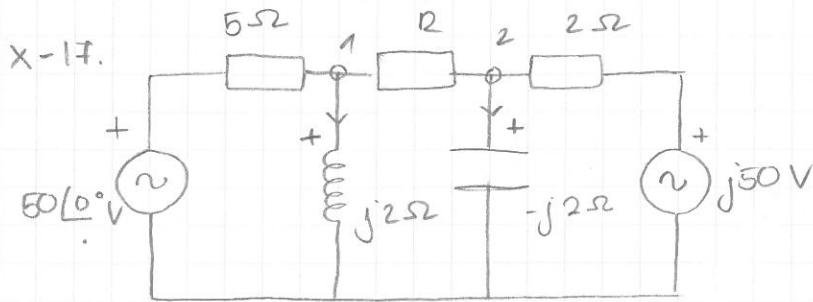
$$U_W' = \frac{I + \frac{U}{Z_1}}{\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_4}} = 7,9 \angle 18,43^\circ$$



$$R = 4\Omega$$

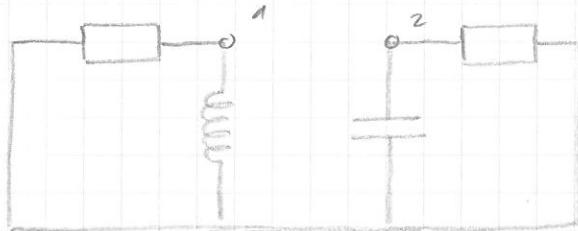

$$RT = 5||j2 + 2||-j2 = 1,838 \angle 23,2^\circ$$

$$I_1 = 9,28 \angle -21,8^\circ$$

$$I_2 = 17,68 \angle 135^\circ$$


$$P_1 = 18,57 \angle 68,2^\circ$$

$$P_2 = 35,36 \angle 45^\circ$$

$$U_T = P_1 - P_2 = 19,7 \angle -156,798 \text{ V}$$

$$I = \frac{U_t}{1,838} \angle 23,2^\circ + 4 = 3,43 \angle -164,1^\circ \text{ A}$$

X-18.

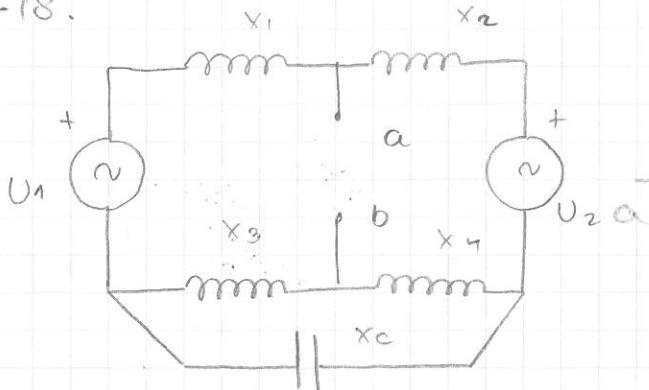

$$x_1 = x_4 = 20$$


$$x_3 = 40$$

$$x_2 = 10$$

$$x_C = 30 \Omega$$

$$U_1 = 10 \text{ V } \angle 0^\circ$$


$$U_2 = 10 \text{ V } \angle 90^\circ$$

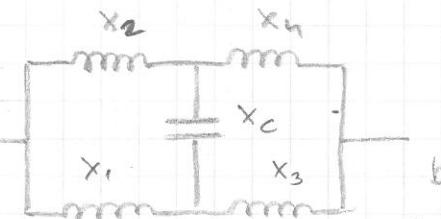


most u ravnoteží

$$ZT = 20 \Omega$$

$$U_t =$$

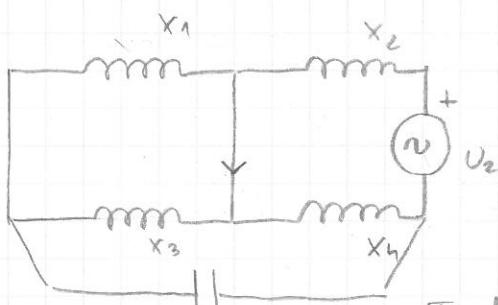


$$I_{uk} = 0,372 \angle -26,5879$$

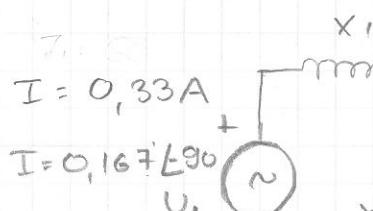


$$I = 0,33 \text{ A}$$

$$I = 0,167 \angle 90^\circ$$

$$U_1 =$$

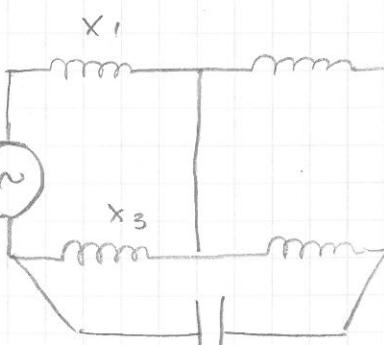

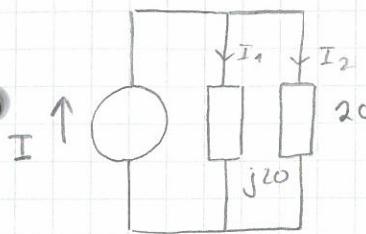


$$\frac{j20}{20} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{j20}{20} = \frac{I_L}{0,37} \angle -26,5^\circ - I_2$$

$$5i \cdot 0,37 \angle -26,5^\circ - 5i \cdot I_2 = I_L$$

$$I_2 = 0,26 \angle 18,5^\circ$$


X-19.

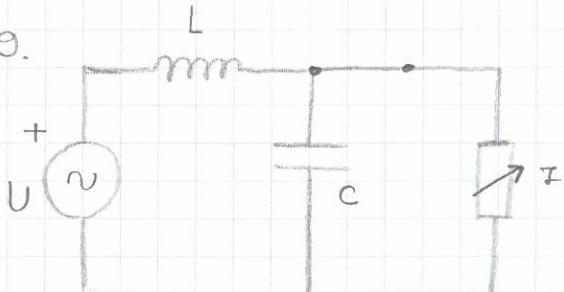

$$U = 120V$$


$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$T_n = 0,1 \text{ A}$$

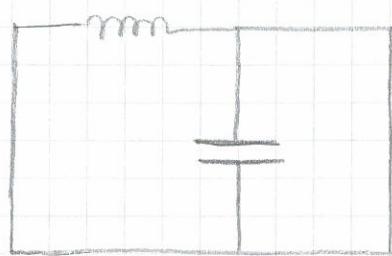

$$Z_n = \frac{jX_C \cdot (-jX_C)}{jX_L + (-jX_C)} \Rightarrow \text{parallelna rezonancija}$$

$$X_L = X_C \Rightarrow T_n = e_0$$


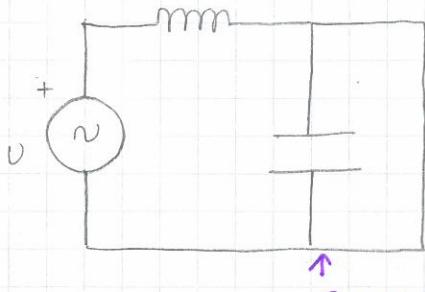


$$I_n = \frac{U}{X_L} \Rightarrow X_L = \frac{U}{I_n} = 120 \Omega$$

$$\omega L = X_L \Rightarrow L = 3,821 \text{ H}$$

$$C = 2,65 \text{ NF}$$

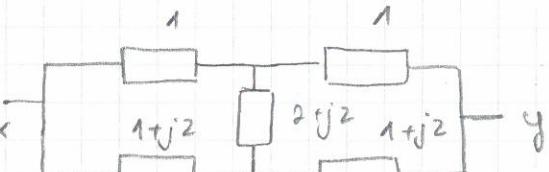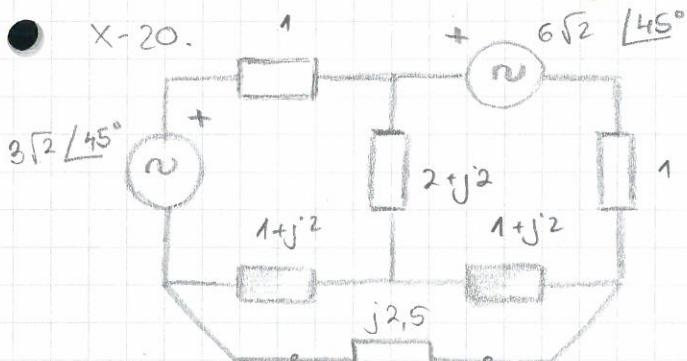kratko spojen, sva struja teče kroz  $X_L$



most u ravnoteži

$$Z_f = 1,58 \angle 18,43^\circ \Omega$$

Millerman

$$U_{it} = \frac{-3\sqrt{2} \angle 45^\circ + 6\sqrt{2} \angle 45^\circ}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2(1+j2)}}$$


$$I = 2,12 \angle 45^\circ$$

$$U_{xy} = 5,3 \angle 135^\circ = \frac{\frac{3}{5} + \frac{3}{5}i}{\frac{3}{5} - \frac{1}{5}i} = 3,35 \angle 63^\circ$$

$$X-21. \quad U_1 = U_2$$

$$I = 1 \text{ A}$$

$$U_1 \rightarrow \frac{U_1}{2}$$

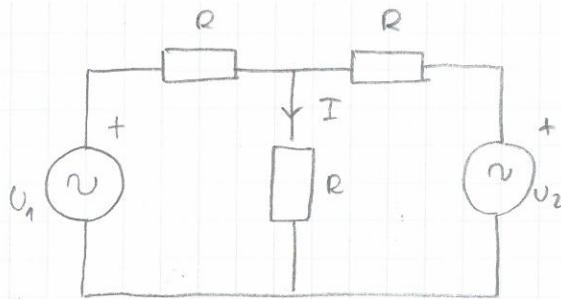


$$U_a = \frac{\frac{U_1}{2}}{\frac{3}{R}} + \frac{\frac{U_2}{2}}{\frac{3}{R}} = \frac{2U}{3}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{2U}{3R} \Rightarrow \frac{U}{R} = \frac{3}{2}$$



$$U_a' = \frac{\frac{U_1}{2}}{\frac{3}{R}} + \frac{\frac{U_2}{2}}{\frac{3}{R}} = \frac{\frac{3Ui}{2R}}{\frac{3}{R}} = \frac{Ui}{2}$$

$$I = \frac{\frac{Ui}{2}}{R} = \frac{Ui}{2R} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} = 0,75 \text{ A}$$

X-22

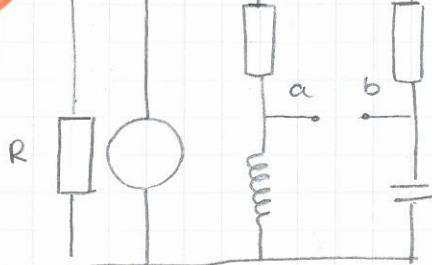


$\lambda \rightarrow \Delta$

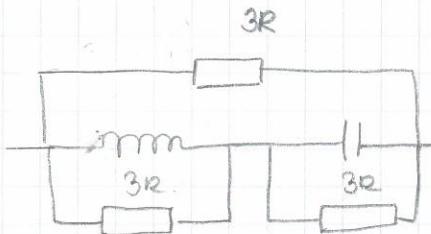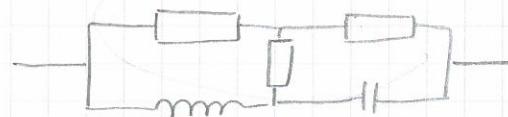

$$\frac{3R \cdot jXL}{3R + jXL} + \frac{-3R \cdot jXC}{3R - jXC}$$


X-23.

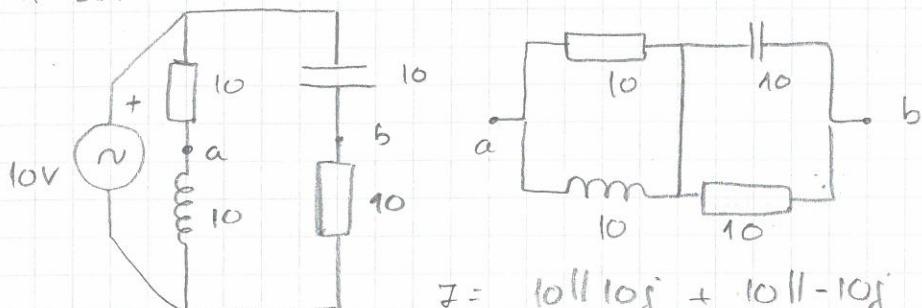

$$Z = 10 \parallel 10j + 10 \parallel -10j \\ = 10 \Omega$$

most je u ravnotezi  $E_t = 0$  V

X-24.

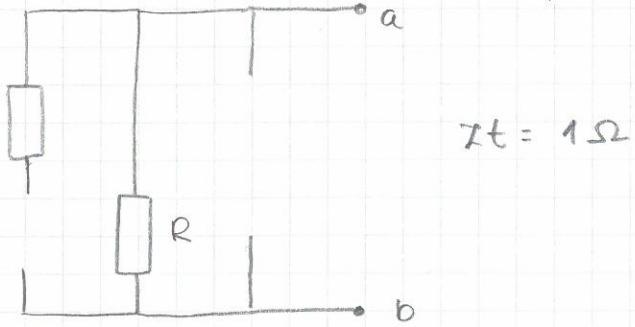

$$Zt = 1 \Omega$$

vodljivost grani  
sa strnjnim  
izvorom je 0.

$$U_{ab} = \frac{I + \frac{U}{R}}{\frac{1}{R}} = 1 \text{ V}$$

$$U_{acb} = \frac{I + \frac{U}{R} + I}{\frac{1}{R}} = 3 \text{ V}$$

X-25.

$$Z = (15 + 5j) \parallel (5 + 5j) = 4 + 3j$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{5 + 5j}{15 + 5j}$$

$$\frac{5 \angle 30^\circ - I_2}{I_2} = 0,447 \angle 26,57^\circ$$

$$5 \angle 30^\circ - I_2 = 0,447 \angle 26,57^\circ I_2$$

$$5 \angle 30^\circ = \sqrt{2} \angle 8,13^\circ I_2$$

$$I_2 = 3,535 \angle 21,87^\circ$$

$$I_1 = 1,53 \angle 48,43^\circ$$

$$U_{ab} = I_1 \cdot (5 + j5) = 11,18 \angle 93^\circ$$

$$X-26. \quad Z = \frac{(10 + 20i) \cdot 10}{20 + 20i} + j5 = 10,6 \angle 45^\circ \Omega$$

$$U_{uk} = 10\sqrt{2} \angle 45^\circ V$$

$$Z_{uk} = 20 + 20j = 20\sqrt{2} \angle 45^\circ \Omega$$

$$I = \frac{1}{2} A$$

$$U_T = -10 \angle 90^\circ + 5 = 11,18 \angle -63,43^\circ V$$

$$I_N = \frac{U_T}{Rt} = 1,05 \angle -108,43^\circ A$$

# POLIFAZNI SUSTAVI

→ primjeri

$$XI-P2. \quad U_2 = 190 + j110$$

$$U_{23} = ?$$

$$|U_2| = 220$$

$$U_{23} = U_2 - U_3$$

$$= 220 \angle 0^\circ - 220 \angle -90^\circ$$

$$= 381 \angle 60^\circ$$

$$XI-P3. \quad U_{12} = 190 + j380 = 380 \angle 60^\circ$$

$$U_{23} = 190 - j330 = 380 \angle -60^\circ$$


$$U_{31} = 380 \angle 150^\circ$$

$$XI-P4. \quad U_e = 380$$

$$U_f = U_e$$

$$I_f = \frac{380}{22} = 17,27 \text{ A}$$
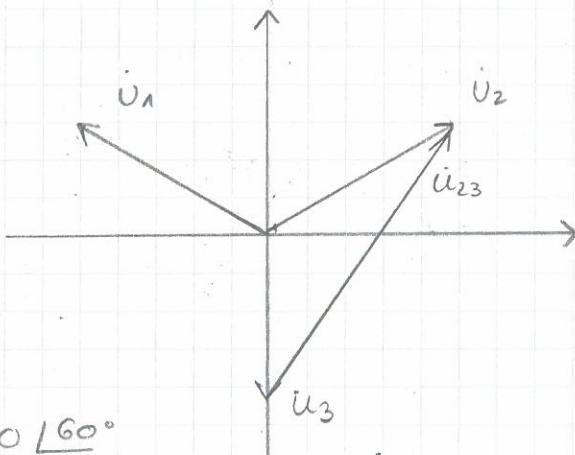
$$I_e = \sqrt{3} \cdot I_f = 30 \text{ A}$$



$$XI-P5. \quad X_C = 53 \Omega$$

trokut

$$I_{23} = ? \quad I_3 = ?$$

$$U_{12} = j190 \text{ V}$$

$$U_{23} = 190 \angle -30^\circ$$


$$I_{23} = \frac{U_{23}}{-jX_C} = 3,58 \angle 60^\circ$$

$$U_{31} = 190 \angle 210^\circ$$

$$I_{31} = \frac{U_{31}}{-jX_C} = 3,58 \angle -60^\circ$$

$$I_3 + I_{23} = I_{31}$$

$$I_3 = -6,2 j \text{ A}$$

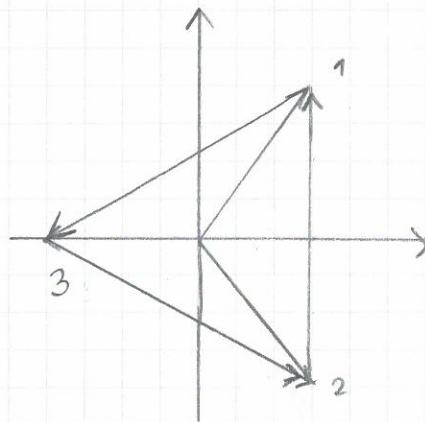

$$XI-P6.$$

$$U_{OC'} = \frac{\frac{220 \angle -120^\circ}{R} + \frac{220 \angle +120^\circ}{R}}{\frac{2}{R}} = -110 \text{ V}$$

XfP11. If = 1A

$$U_{0'0} = \frac{\frac{U_f}{Z} + \frac{U_f}{Z}}{2} = \frac{U_f}{2} \Rightarrow U_f = 100$$

$$If = \frac{U_f}{Z} \Rightarrow Z = 100 \Omega$$


$$U_l = 380 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$P = 3,5 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi = 0,6 = \varphi = 53^\circ$$

$$\cos \varphi' = 0,8 \quad \varphi' = 36,9^\circ$$

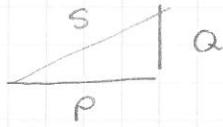
$$\arctg \varphi = \frac{Q}{P} \Rightarrow Q_1 = 4,66 \text{ kVAr} \\ Q_2 = 2,63 \text{ kVAr}$$
$$Q_l = 2,03 \text{ kVAr}$$

$$Q_C = \frac{U_f^2}{X_C} \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$\frac{1}{\omega C} \cdot Q_C = U_f^2$$

$$Q_C = \omega C U_f^2$$

$$\frac{Q_C}{\omega U_f^2} = C \quad Q_C = \frac{\omega C}{3} =$$

# 1. trifazno simetrično trošilo - zvijezda

$$U_{ll} = 12 \text{ V}$$

$$Z = 100 \angle 0^\circ \Omega$$

$$U_f = \frac{12}{\sqrt{3}} = 6,93 \text{ V}$$

$$I_f = \frac{U_f}{Z} = 0,069 \text{ A}$$

$$I_e = I_f = 0,069 \text{ A}$$

$$I_o = 0 \text{ A}$$

$$P = \sqrt{3} U_{ll} I_e \cos \varphi = 1,43 \text{ W}$$

# 2. mesimetrično trošilo u zvijezdi

100 (R)

200 (S)

300 (T)

$$U_{ll} = 400 \text{ V} \Rightarrow U_f = 231 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{U_f}{R} = 2,3 \text{ A} \angle 0^\circ$$

$$I_S = \frac{U_f}{200} \angle -120^\circ = 1,155 \text{ A} \angle -120^\circ$$

$$I_T = \frac{U_f}{300} \angle -240^\circ = 0,77 \text{ A} \angle -240^\circ$$

$$I_o = I_R + I_S + I_T$$

$$= 1,37 \angle -14^\circ \text{ A}$$

$$P_1 = I_f U_f \cos \varphi = 531,3 \text{ W}$$

$$P_2 = I_f U_f \cos \varphi = 266,8 \text{ W}$$

$$P_3 = I_f U_f \cos \varphi = 177,87 \text{ W}$$

$$P_{uk} = 977,7 \text{ W}$$

$$3. R_1 = 100 \Omega$$

$$I_1 = \frac{400}{100} = 4 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$R_2 = 200 \Omega$$

$$I_2 = 2 \angle -120^\circ \text{ A}$$

$$R_3 = 300 \Omega$$

$$I_3 = 1,33 \angle -240^\circ \text{ A}$$

$$U_{ll} = 400 \text{ V}$$

$$P_1 = 1600 \text{ W}$$

$$Q_1 = 0$$

$$P_{uk} = 2932 \text{ W}$$

$$P_2 = 800 \text{ W}$$

$$Q_2 = 0$$

$$S = 2932 \text{ W}$$

$$P_3 = 532 \text{ W}$$

$$Q_3 = 0$$

$$4. U_{ll} = 120 \text{ V}$$

$$Z_{12} = Z_{31} = 6 + j8$$

$$Z_{23} = 10 \Omega$$

$$U_f = U_{ll}$$

$$P_1 = 864$$

$$Q_1 = 1152 \text{ VAr}$$

$$P_2 = 864$$


$$Q_2 = 1152 \text{ VAr}$$

$$P_3 = 1440$$

$$Q_3 = 0$$

$$P_{uk} = 3168$$

$$Q_{uk} = 2304 \text{ VAr}$$

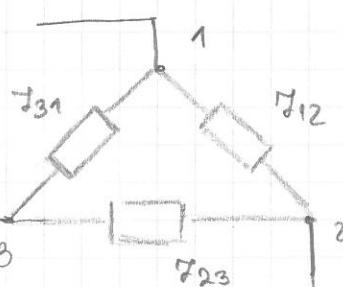


$$I_{12} = 12 \angle -53^\circ \text{ A}$$

$$I_{23} = 12 \angle -173^\circ \text{ A}$$

$$I_{31} = 12 \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$5. \quad \begin{aligned} I_{12} &= 20 \angle 60^\circ \text{ A} \\ I_{31} &= 20 \angle +60^\circ \text{ A} \\ I_{23} &= 10 \angle 0^\circ \text{ A} \end{aligned} \quad \left. \right\} \text{ trokut}$$

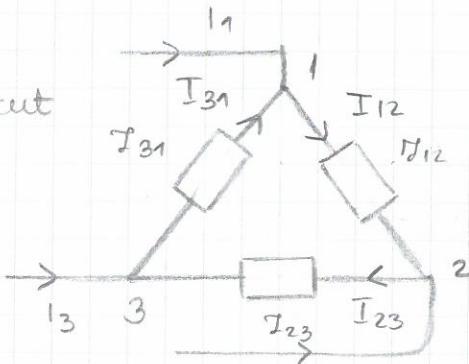
$$\begin{aligned} U_{12} &= 190 \angle 0^\circ \text{ V} \\ U_{23} &= 190 \angle -120^\circ \text{ V} \\ U_{31} &= 190 \angle -240^\circ \text{ V} \end{aligned}$$



$$I_{12} = 9,5 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$I_{31} = 9,5 \angle 60^\circ \text{ A}$$

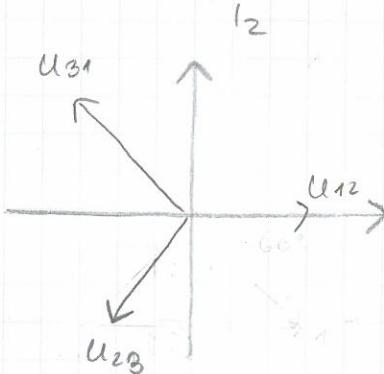
$$I_{23} = 19 \angle -120^\circ \text{ A}$$



$$\begin{aligned} I_1 + I_{31} - I_{12} &= 0 \\ I_1 &= I_{12} - I_{31} = 16,45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 + I_{12} - I_{23} &= 0 \\ I_2 &= I_{23} - I_{12} \end{aligned}$$
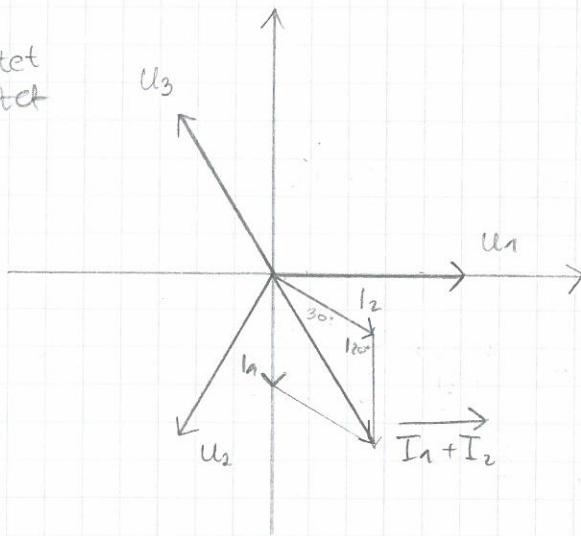
$$6. \quad \begin{aligned} Z_1 &= j150 \Omega \text{ induktivitet} \\ Z_2 &= -j150 \Omega \text{ kapasitet} \\ I_0 &= 0 \end{aligned}$$



$$(I_1 + I_2)^2 = I_1^2 + I_2^2 - 2I_1 I_2 \cdot \cos 120^\circ$$

$$= 2I^2 + I^2$$

$$= 3I^2$$

$$(I_1 + I_2) = \sqrt{3} I \Rightarrow R \sqrt{3} \times \text{manji}$$

$$(I_1 + I_2) = \frac{U_3}{R} \quad R = 86,6$$

$$7. \quad Z_1 = 20 \angle 30^\circ \Omega$$

$$Z_2 = 40 \angle 0^\circ \Omega$$

$$Z_3 = 60 \angle -90^\circ \Omega$$

$$U_f = 230V \quad U_1 = 230 \angle 0^\circ$$


$$I_o = ? \quad U_2 = 230 \angle -120^\circ$$

$$U_3 = 230 \angle -240^\circ$$

$$I_1 = 11.5 \angle -30^\circ A$$

$$I_2 = 5.45 \angle 120^\circ A \quad I_o = 13.19 \angle -73.4^\circ A$$

$$I_3 = 3.83 \angle -150^\circ A$$

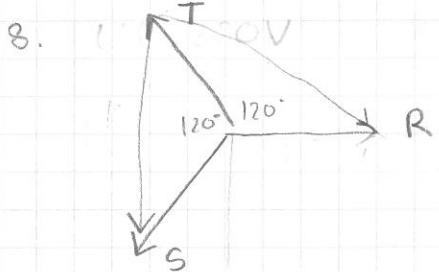

$$U_{RT} = 380 \angle -30^\circ$$

$$I_S = \frac{380}{\sqrt{3} \angle 30^\circ} = 44 \angle -150^\circ$$

$$P = U_{RT} \cdot I_S \cdot \cos 120^\circ = -8360W$$

b)  $U_{ST} = 380 \angle -90^\circ$   
 $I_S = 44 \angle -150^\circ$

$$P = U_{ST} \cdot I_S \cdot \cos 60^\circ$$

$$P = U_{ST} \cdot I_S \cdot \cos P = 8360W$$

9.  $C = 150 \mu F$   
 $\Delta I = 7.59A$

izmectu  $R$  i  $S$  je spojen na linjski napom, a izmectu  $R$  i  $O$  na fazni napom

$$I_1 = \frac{U_f}{X_C} = \frac{\sqrt{3}U_f}{X_C}$$

$$I_2 = \frac{U_f}{X_C} = \frac{U_f}{X_C}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 21.23 \Omega$$

$$\sqrt{3} \frac{U_f}{X_C} - \frac{U_f}{X_C} = 7.59$$


$$\sqrt{3} U_f - U_f = 7.59 \cdot 21.23$$

$$U_f = 220V$$

$$U_f = 381V$$




$$10. \quad U_e = 100 \text{ V}$$

prije zatvaranja sklopke

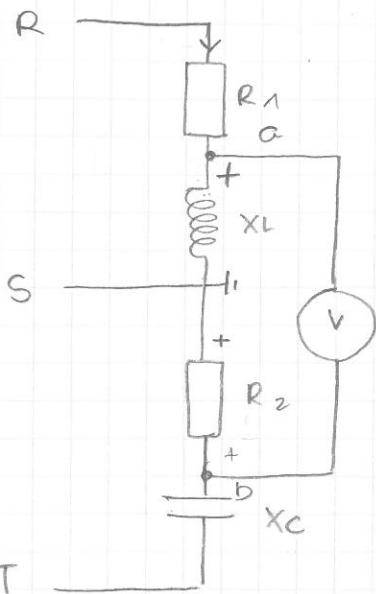


$$2U^2 = 100^2 \\ U = 70,7$$
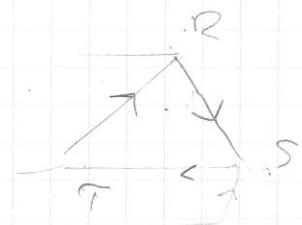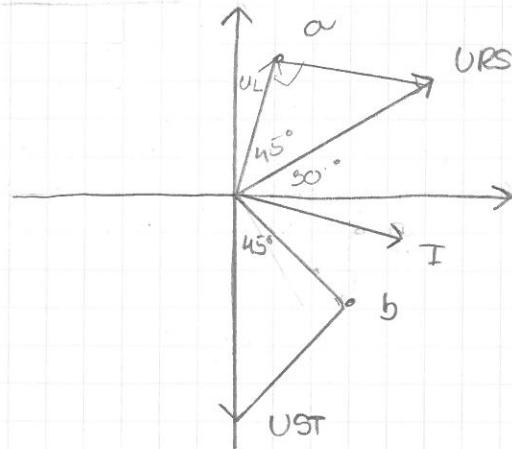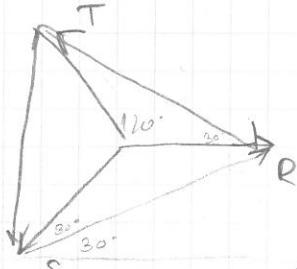
$$U_{RS} = 100 \angle 30^\circ \quad U_{ST} = 100 \angle -90^\circ$$



$$U_{RS}^2 = U_R^2 + U_e^2 \\ 100^2 = 2 U_R^2 \\ U_R = 50\sqrt{2}$$
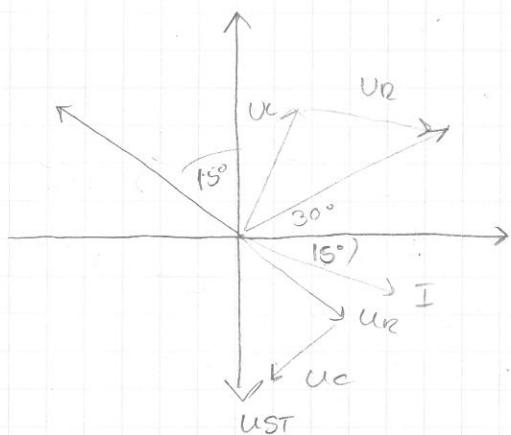
$$\frac{U_R}{U_e} = \frac{R_2}{X_L} = \frac{1}{1}$$



$$U_e = 50\sqrt{2} \angle 75^\circ$$

$$U_{R2} = 50\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

$$U_R = 50\sqrt{2} \angle -15^\circ$$

$$U_L = 50\sqrt{2} \angle -135^\circ$$

$$U_i = U_e + U_{R2} = 70,71 \angle 15^\circ$$

$$U_{R2} = 100 \angle 150^\circ$$

$$P_1 = \frac{50\sqrt{2}^2}{10} \cdot 2 = 1000 \text{ W}$$

$$Q_L = Q_C \Rightarrow Q_{uk} = 0$$

$$P_2 = \left(\frac{50\sqrt{2}}{10}\right)^2 \cdot 2 + \left(\frac{100}{10}\right)^2$$

$$= 2000 \text{ W}$$

$$Q_{uk} = 0$$

$$\text{II. } U_i = U_e + U_C = 36,6 \angle 150^\circ$$

$$\text{uI If. 1} \Rightarrow I_{f1} = 1,73 \angle 0^\circ$$

$$I_f = U_f \cdot I_{f1} \Rightarrow I_{f2} = 3,46 \angle -120^\circ$$

$$I_{f3} = U_f \cdot I_{f1} \Rightarrow I_{f3} = 5,2 \angle -240^\circ$$


$$I^o = 3,005 \angle 149,9^\circ$$

$$R = X_C = X_L = 10 \Omega$$

$$U_f = 100 \text{ V}$$

$$U_e = 173,2 \text{ V}$$

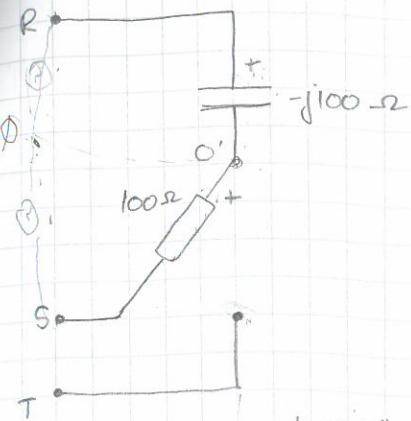13.  $U_{fi} = 220 \text{ V}$   
 $U_R = 381 \text{ V}$




$$P_T = U_{fi} \angle -240^\circ = 220 \angle -240^\circ \text{ V}$$


$$P_0^\circ = U_R \angle 0^\circ - U_C \angle 90^\circ = 347 \angle 50,7^\circ$$

$$P_T - P_0 =$$
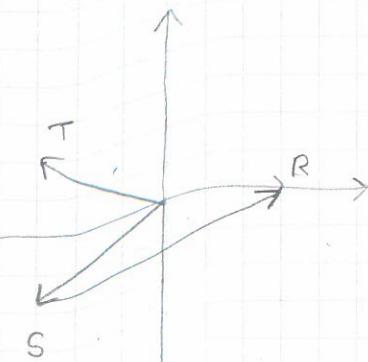
$$U_{00'} = \frac{\frac{U_R}{-j100\Omega} + \frac{U_S}{100\Omega}}{1}$$




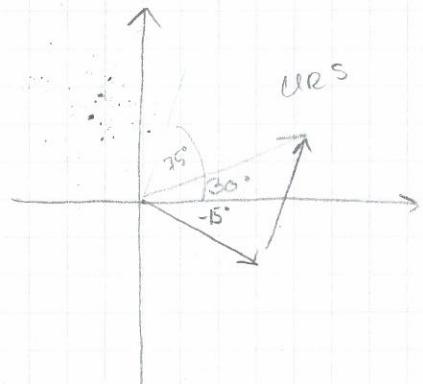a) troent  
 $U_f = 100$   
 $P = 1000 \text{ W}$




$$381^2 = 2U^2$$

$$U = 269,4$$

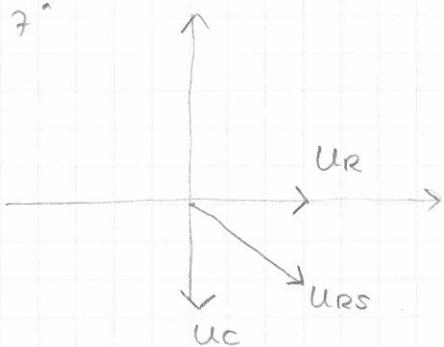

$$14. R=10\Omega$$

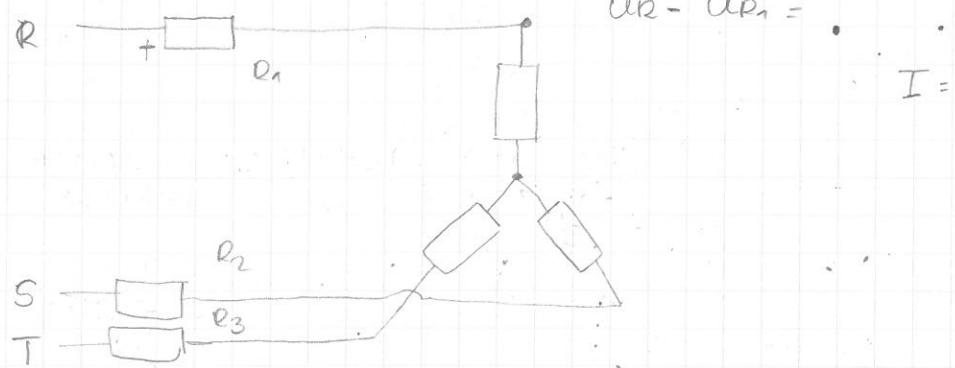

## PRIJELAZNE POJAVE

**Stacionarno stanje** - stanje u kojem se uspostave ustajeni oblici struje i napona

- kod L i C, zbog nemogućnosti trenutične promjene struje, ne nastupa odsman stacionarno stanje

**Priječazno stanje** → nastaje nakon uključenja ili iskidanja kruga, misu uspostavljeni ustajeni oblici

**Priječazne pojave** → vremenske promjene struje i napona tijekom priječavnog stanja

**Vremenska konstanta  $T$**  je parametar kruga koji određuje trajanje priječavnog stanja, ovisi o elementima kruga

P.1. nema bijen

$$C = 220 \text{ nF}$$

$$U_0 = 100 \text{ V}$$

$$R = 100 \Omega \text{ - serijski spoj}$$

$$T = RC = 0,022$$

$$6J = 0,11$$

$$W = \frac{CU^2}{2} = 1,1J$$

P.2.  $C = 220 \cdot 10^{-12} \text{ F}$

$$U_0 = 100 \text{ V}$$

$R = 10 \text{ k}\Omega$  paralelno

$$T = RC = 2,2 \cdot 10^{-6}$$

$$37 = 100 e^{-\frac{t}{T}}$$

$$0,37 = e^{-\frac{t}{T}}$$

$$e^{0,37} = \frac{-t}{T}$$

P.3.  $L = 10 \cdot 10^{-3} \text{ H}$

$$t = 0$$

$$U = 100 \text{ V}$$

$$R = 100 \Omega$$

$$T = 1 \cdot 10^{-4}$$

$$i = \left( \frac{U}{R} \right) \left( 1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) =$$

$$1. C = 10 \text{ nF} \\ W_C = 5 \text{ J} \\ U_C = ?$$

$$W_C = \frac{C U^2}{2} \Rightarrow U = 1000 \text{ V}$$

$$2. C = 100 \text{ nF} \\ U = 100 \text{ V} \\ R = 10000 \Omega \\ U_C = 0,63 \text{ V}$$

$$U_C = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$0,63 = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$0,37 = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = RC = 1$$

$$0,37 e^{\frac{t}{\tau}} = 1 \\ e^{\frac{t}{\tau}} = \frac{1}{0,37} \quad | \ln$$

$$t = 1$$

$$3. R = 1000 \Omega \\ t = 11 \text{ s} \\ \tau = 2,2 \\ \tau = RC \Rightarrow C = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ F}$$

$$4. R_1 = 600 \Omega \quad \tau_2 = 0.012$$

$$R_2 = 2,4 \text{ k}\Omega$$

$$U = 12 \text{ V}$$

$$C = 5 \text{ nF}$$

$$U_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \\ = 3,82 \text{ V}$$

$$\tau = RC = 0.015 \Rightarrow 15 \text{ ms}$$

$$U_C = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \\ U_C = 12 \cdot \left(1 - e^{-\frac{15}{30}}\right) \\ U_C = 10,376 \text{ V}$$


$$5. U_0 = 20 \text{ V} \quad U_0 + \\ U_1 = 40 \text{ V} \quad U_C = 20 \text{ V} \\ R = 100 \Omega \quad U_R = 40 \text{ V} ?$$

$$6. U = 10 \text{ V} \\ R_C = 1000 \Omega \\ t_1 = 20 \text{ ms} \\ C_1 = 30 \text{ nF} \\ C_2 = 60 \text{ nF}$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} C_{\text{ak}} = 20 \cdot 10^{-6}$$

$$7. I = \frac{U}{R} = -2,5 \text{ A} \\ U_C = 0 \text{ V} \\ U_R = 5 \text{ V}$$
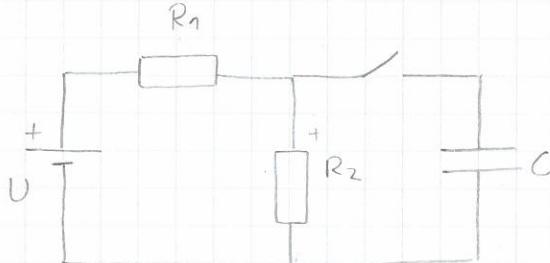
$$8. R_1 = 4 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 12 \text{ k}\Omega \\ C = 25 \cdot 10^{-9} \text{ F} \\ U = 120 \text{ V}$$




$$RT = 3 \text{ k}\Omega \\ UT = 90$$

$$U_C = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = 77,82 \text{ V} \\ Q = CU = 1,945 \text{ nC}$$

$$U_{R1} = 42,16 \text{ V} \Rightarrow I_{R1} = 5,04 \text{ A}$$

$$i_C = 0,46 \text{ A}$$

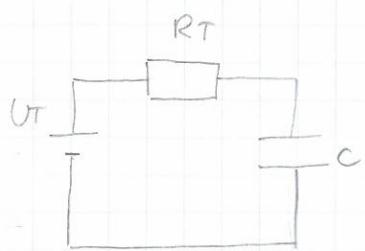

$$\tau = RC = 4,5 \cdot 10^{-5} \\ t = 150 \cdot 10^{-6}$$

$$I_{R2} = \frac{U_C}{R_2} = 6,485 \cdot 10^{-3}$$

$$9. R = 2 \Omega$$

$$L = 0,01 \text{ H}$$

$$U = 10 \text{ V}$$

$$t_1 = 5 \text{ ms}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = 5 \cdot 10^{-3}$$

$$U_L = U e^{-\frac{t}{\tau}} = 3,68 \Rightarrow U_R = 6,32 \text{ V}$$

$$11. U = 10 \text{ V}$$

$$t = 0,2 \text{ s}$$

$$R = 5 \Omega$$

$$L = 1 \text{ H}$$

$$U_L = 3,68 \text{ V}$$

$$U_R = 6,32 \text{ V}$$

$$i_L = \left(\frac{10}{5}\right) \cdot \left(1 - e^{-1}\right) = 1,264$$

$$\tau = 0,2 \text{ s}$$

$$P = UI = 12,64 \text{ W}$$

$$12. U = 12 \text{ V}$$

$$R_1 = 20 \Omega$$

$$R_2 = 20 \text{ k} \Omega$$

$$R_T = 19,98 \Omega$$

$$I = 5,99 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$U_T = 11,988 \text{ V}$$

$$i_L = 0,6 \text{ A}$$

$$U_{R_2} = 11,991 \text{ V}$$

$$13. U = 100 \text{ V}$$

$$R_i = R = 10 \Omega$$

$$t_1 = 40 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$U_L = 60 \text{ V}$$

$$i_L =$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$W = P \cdot 5 \text{ s}$$

$$G_O = U \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad / \ln$$

$$0,6 = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\ln 0,6 / \tau = 0,0783$$

$$P = U^2 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) e^{-\frac{t}{\tau}} / R = 3,346$$


$$14. U = 125 \text{ V}$$

$$R_i = 2 \Omega$$

$$R_S = 2 \Omega$$

$$t_1 = 40 \text{ ms}$$

$$U_S = 85,5 \text{ V}$$

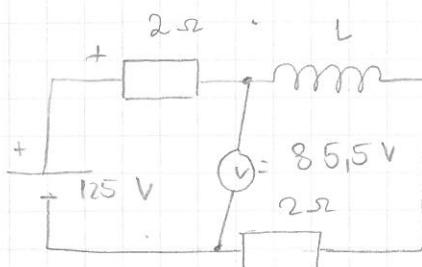

$$U_{Ri} = 39,5 \text{ V}$$

$$U_{RS} = 39,5 \text{ V}$$

$$U_L = 46 = U \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$-40 \cdot 10^{-3}$$

$$46 = 125 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad / \ln$$

$$0,368 = e^{-\frac{t}{\tau}} \quad / \ln$$

$$\ln 0,368 = -\frac{40 \cdot 10^{-3}}{\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$L = 0,16 \text{ H}$$

$$\tau = 0,04 \text{ H}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 103 \Omega \\ R_2 &= 104 \Omega \\ R_3 &= 13 \Omega \\ U_f &= 212 V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_R &= U_f \angle 0^\circ V = 212 \angle 0^\circ \\ U_S &= U_f \angle -120^\circ V = 212 \angle -120^\circ \\ U_T &= U_f \angle -240^\circ V = 212 \angle -240^\circ \end{aligned}$$

$$U_{00'} = \frac{\frac{U_R}{R_1} + \frac{U_S}{R_2} + \frac{U_T}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = 148.153356 \angle 119.93^\circ V$$

$$U_{R2} = U_R - U_{00'} = 212 \angle 0^\circ - 148.153356 \angle 119.93^\circ = 313.427 \angle -24.18^\circ$$

$$U_{S2} = U_S - U_{00'} = 313.427 \angle -95.87^\circ$$

$$U_{T2} = U_T - U_{00'} = 63.847 \angle 120.162^\circ$$

$$I_R = 3,04298 \angle -24.18^\circ$$

$$I_S = 3,01574 \angle -95.87^\circ$$

$$I_T = 4,9113 \angle 120.162^\circ$$

$$P_{uk} = 953,7519 + 945,8475 + 313,57128 = 2213,17$$

makon

$$I_R = 2,0582 \angle 0^\circ$$

$$I_S = 2,03846 \angle -120^\circ$$

$$I_T = 16,30769 \angle 120^\circ$$

2,21

makon

$$P_{uk} = 436,327 + 432,1532 + 3457,2297 = 4325,7099$$

prije

4,33  
prije

## NESINUSOIDNI VALNI OBLCI

IZHJENIČNE EL. VELIČINE - periodički promjenjiv nizom ili struja u vremenu jedne periode promjeni smjer (pozitivni i negativni mijednosti)

jednaki poz. i neg. djelovi - čista izmjenična

karakterizacija

- maksimalna ili tjemena mijednost
- srednja vrijednost (istosmjerna komponenta)
- vrijednost od vrha do dna
- efektivna vrijednost
- omjerни faktor

### SREDNJA VRIJEDNOST

$$I_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt \quad \text{matematička srednja vrijednost u intervalu } T$$

### VRIJEDNOST OD VRHA DO DNA $Y_{pp}$

- razlika max i min vrijednosti  $Y_{pp} = Y_{m1} - Y_{m2}$
- ne mijenja se s promjenom srednje vrijednosti

### EFEKTIVNA VRIJEDNOST

$$I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

### OMJERNI FAKTOR

Tjemerni faktor

$$\phi = \frac{I_m}{I_{ef}}$$

→ izobličenje u odnosu na sinusni oblik

Faktor oblika

$$\xi = \frac{I_{ef}}{I_{sr}}$$

→ očekivanje efektivnih vrijednosti kod instrumenata sa srednjim otklonom

### OSNOVNI VALNI OBLCI

- sinusni
- pilasti
- vremenski reproducirajući (konstantni)

## PARAMETRI SINUSNOG VALNOG OBЛИKA

$$U_{sr} = 0$$

$$U_{ef} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

$$\omega = \sqrt{2}$$

## PARAMETRI PILASTOG VALNOG OBЛИKA

$$U_{sr} = \frac{U_m}{2}$$

izmjenična verzija  $U_{sr} = 0$

$$\xi = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$U_{ef} = \frac{U_m}{\sqrt{3}}$$

$$\omega = \sqrt{3}$$

## PARAMETRI KONST. VREĆENOG OBЛИKA

$$U = U_{sr} = U_{ef}$$

## Ponavljivo ispravljanje sinusoida



$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$I_{sr} = \frac{|I_m|}{\pi}$$

$$I_{ef} = \frac{|I_m|}{2}$$

## Ponavljivo ispravljanje sinusoida

$$I_{sr} = \frac{2|I_m|}{\pi}$$

$$T = \frac{|I_m|}{\sqrt{2}}$$

## POSEBNI SLUČAJEVИ VALNIH OBЛИKA

- periodički niz impulsa
- složeni valni oblik  $\rightarrow$  zbroj više valnih oblika

### PERIODIČKI NIZ IMPULSA

- period ponavljajuća  $T$
- vrijeme trajanja  $\tau$



$$Y_{ef} = \sqrt{Y_{1ef}^2 + Y_{2ef}^2 \dots}$$

$$Y_{ef} = Y_{ef} \text{ osnovno} \cdot \sqrt{\frac{T}{\tau}}$$

$$Y_{sr} = Y_{sr} \text{ osnovno} \cdot \frac{T}{\tau}$$

$$1. T = 2 \text{ s}$$

$$U_{m\text{eff}} = 50 \text{ V}$$

$$U(t) = \frac{U_m}{T} \cdot t$$

$$U_{sr} = \frac{U_m}{2} = 25 \text{ V}$$

$$U_{ef} = \frac{U_m}{\sqrt{3}} = 28,868 \text{ V}$$

$$2. T_i = 10 \text{ ms}$$

$$T = 20 \text{ ms}$$

$$U_m = 5$$

$$f = \frac{1}{20 \cdot 10^{-3}} = 50 \text{ Hz}$$

$$U_{sr} = U_m \cdot \frac{T_i}{T} = 2,5 \text{ V}$$

$$U_{ef} = U_m \cdot \sqrt{\frac{T_i}{T}} = 35,36 \text{ V}$$

$$3. R = 100 \Omega$$

$$U_m = 1 \quad I_{ef} = \frac{U_m}{2} = \frac{1}{2}$$

$$P = I_{ef}^2 \cdot R = 25 \text{ W}$$

$$2.1. U_{pp} = 8 \text{ V}$$

$$T_i = +1/2$$

$$U_{sr} = 0$$

$$U_{ef} = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} \quad (I_{ef} = \frac{4}{\sqrt{3}})$$

$$2.2. P = 400 \text{ W}$$

$$R = 25$$

$$I_{ef} = 4 \text{ A} \quad I_{ef} = \frac{I}{\sqrt{2}} \Rightarrow I = 5,66 \text{ A}$$

$$I_{ef} = \frac{I}{\sqrt{3}} \Rightarrow 6,93 \text{ A} = I$$

$$\frac{I}{I} = 6,92$$


$$I_{ef} = \frac{I}{2} \Rightarrow I = 8$$

$$3. 3,536 \cdot 5 \cdot \sqrt{\frac{10}{x}} \Rightarrow x = 20 \cdot 10^{-3} \Rightarrow f = 50 \text{ Hz}$$
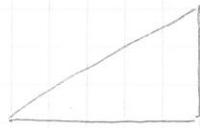
# ZAVRŠNI ISPIT 2016.

$$1. \cos \varphi = 0,707 \\ R = 22 \Omega \\ \cos \varphi' = 0,866$$

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{22} = 2200 \text{ W}$$



$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$0,7075 = P \\ S = 3111.74$$

$$\varphi' = 30^\circ \quad \tan \varphi = \frac{Q}{P}$$

$$Q' = 1270,32$$

$$3111.74^2 = 2200^2 + Q'^2 \\ Q = 2200.66$$

$$\Delta Q = Q_C = 930,34 = \frac{U^2}{X}$$

$$X_C = 52$$

$$52 = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot C}$$


$$C = \frac{1}{100\pi \cdot 52} = 6,12 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

$$2. U_{ab} = 6,403 \text{ V} \quad R = X_C = X_L = 10 \Omega$$

$$I_1 = R - jX_C = 10 - 10j \quad \text{kapacitivna struja}$$

$$I_2 = 10j$$

čisto induktivna struja

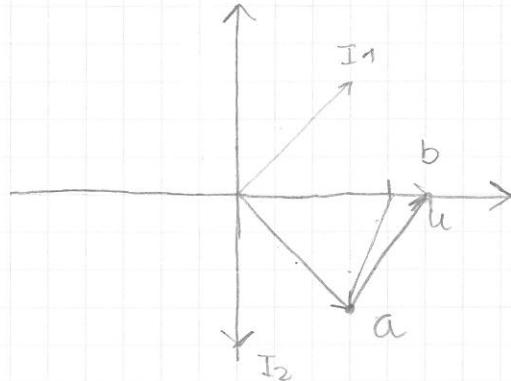

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{10j}{10 - 10j}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 135^\circ$$

$$I_1 = 0,71 \angle 173,659$$

$$I_1 \cdot jX_C - I_2 \cdot 0.9 \cdot X_L = 6,403$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \angle 135^\circ \cdot I_2 \cdot 10 \angle 90^\circ - I_2 \cdot 0.9 \cdot 10 \angle 90^\circ = 6,403$$

$$I_2 \cdot (5 - 4i) = 6,403$$

$$I_2 = 1 \angle 38,66^\circ$$

$$I_{uk} = I_1 + I_2 = 0,71 \angle 83,66^\circ$$

$$3. \dot{U} = 8 \angle 0^\circ V$$

$$R = 1 \Omega$$

$$P_1 \cdot \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) - P_2 \cdot \frac{1}{R} - P_3 \cdot \frac{1}{R} = -\frac{\dot{U}}{R}$$

$$P_1 \cdot 3 - P_2 - P_3 = -8 \angle 0^\circ$$

$$P_2 \cdot 3 - P_3 - P_1 = 8 \angle 0^\circ$$

$$\underline{P_3 = \dot{U} = 8 \angle 0^\circ}$$

$$P_1 \cdot 3 - P_2 - 8 \angle 0^\circ = -8 \angle 0^\circ$$

$$3P_1 - P_2 = 0$$

$$P_2 = 3P_1$$



$$P_2 \cdot 3 - 8 \angle 0^\circ - P_1 = 8 \angle 0^\circ$$

$$8P_1 = 16$$

$$P_1 = 2 V$$

$$4. R = 10 \Omega$$

$$U = 25 V$$

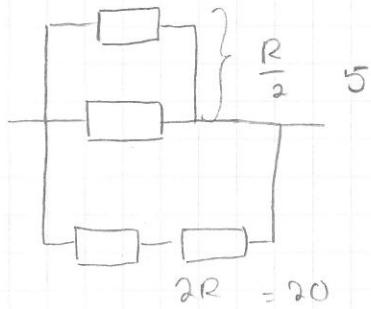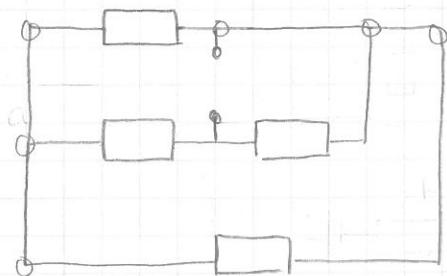


$$RT = 4 \Omega$$

$$UT = -\frac{50}{3}$$

$$I_A = \frac{3}{R} = P_B \cdot \frac{1}{R} = \frac{25}{10} = 2.5 A$$
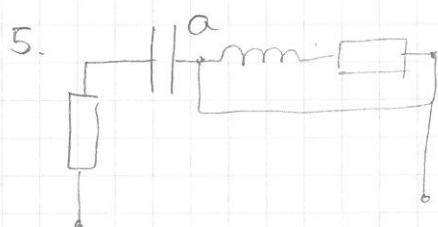
$$P_B = \frac{1}{R} \cdot U^2 = \frac{1}{10} \cdot 25^2 = 25 W$$



$$I_A \cdot 10 = I_B \cdot 10 + I_C \cdot 10 = 10(I_B + I_C)$$

$$I_B \cdot \frac{2}{10} = \frac{25}{10} = I_A \cdot \frac{1}{10} = \frac{25}{10}$$


---


$$2I_A - I_B = 25 \quad | : 5$$

$$2I_A - I_B = 5 \quad | + I_B$$

a —

$$I_A = 10 + 5 = 15 A$$

$$I_B = 15$$

$$U = 15 V$$

$$\frac{1}{4} \text{ F}$$


$$Q = C \cdot U = 15 \cdot 15 = 225$$

$$7. U_{0:0} = \frac{2\sqrt{2}}{\frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{-100j}} = 126,5 \angle -26,56^\circ$$

3.  $E = 20V$   
 $R_1 = 10\Omega$   
 $R_2 = 5\Omega$   
 $L = 0,01H$

$$U_T = 10V$$

$$R_T = 10\Omega$$

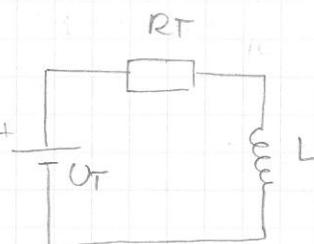

$$i = 10 \cdot (1 - e^{-t}) = 0,632$$

$$9. I_1 = 6m \cdot \sqrt{\frac{T_1}{T}}$$

$$I_2 = \frac{6m}{\Gamma_3} \cdot \sqrt{\frac{T-T_1}{T}}$$

$$6m^2 \cdot \frac{T_1}{T} + \frac{6m^2}{3} \cdot \frac{T-T_1}{T} = \frac{6m^2}{2} \quad | \cdot 6T$$

$$6T_1 6m^2 + 2 6m^2 (T-T_1) = 3T 6m^2$$

$$6T_1 + 2(T-T_1) = 3T$$

$$6T_1 + 2T - 2T_1 = 3T$$

$$4T_1 = T$$

$$T_1 = \frac{T}{4}$$


$$I =$$

$$10. U_{let} = 65,31$$

$$\Gamma_2 = \frac{17}{3} \angle 23,1^\circ$$

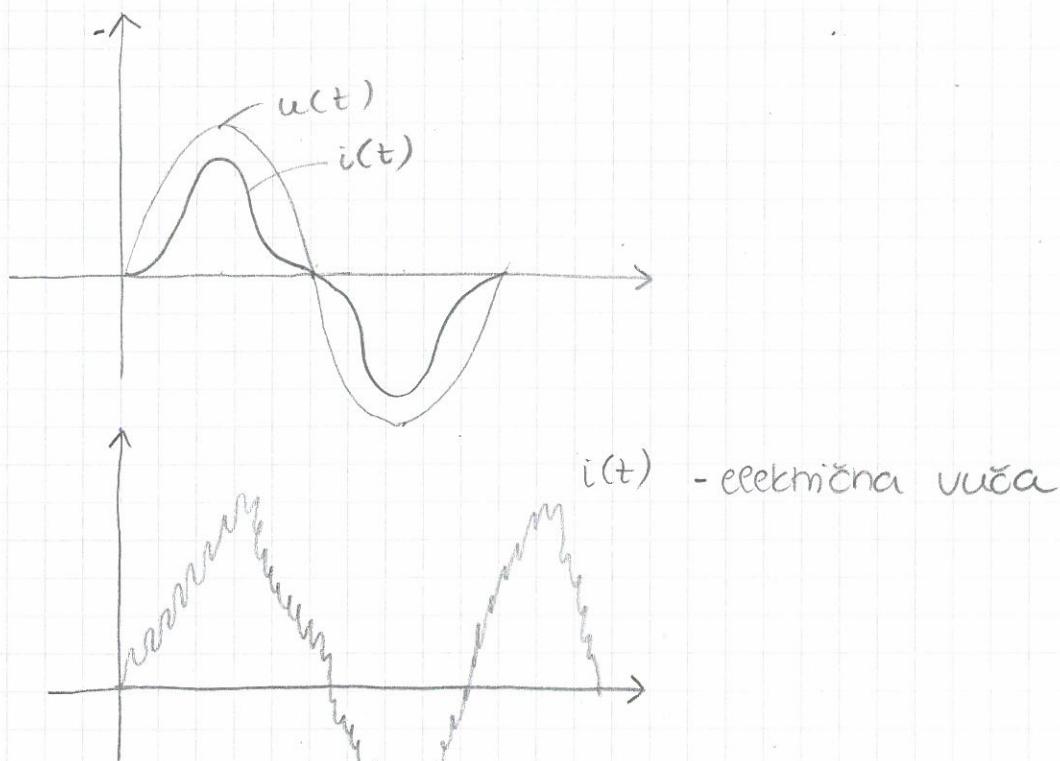
## HARMONIČKI SLOŽENI VALNI OBЛИCI

- transformator (melinearnam zbog željezne jezgre)



$$y(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{i=1}^{\infty} (A_n \cos(m\omega t) + B_n \sin(m\omega t))$$

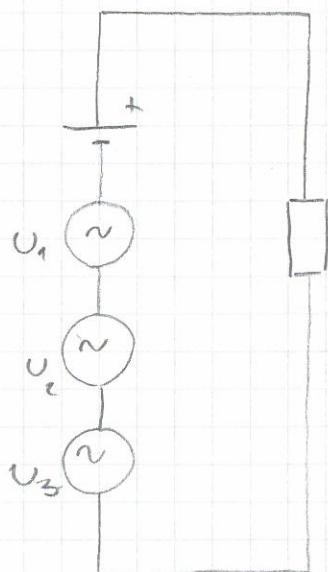↪ bilo koji signal koji je periodičan - FOURIEVA ANALIZA



Harmonička analiza  $\Rightarrow$  superpozicija

( $U_0, U_1, U_2, f_1, f_2$  zadani)

$X_L, X_C$  - funkcije frekvencije

↪ NEMOJ ZABAVIT

PROMIJENIT

1. Nesinusoidični napon efektivne vrijednosti 200 V može se prikazati u obliku ... Ako je

$$u(t) = U_0 + U_{m1} \sin(\omega t) + U_{m3} \sin(3\omega t)$$

$$U_{m1} = 0,8 U_0$$

$$U_{m3} = 0,5 U_0$$

$$U = \sqrt{U_0^2 + \left(\frac{U_{m1}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{U_{m3}}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$U = U_0 \cdot \sqrt{\left(\frac{0,8}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{0,5}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$U_0 = 166,38 \text{ V}$$

Za mrežu prema slici odredite

a) Učinkova ef.

b) Ef. vrijednosti  $I_R, I_c, I_L$


$$\omega = 1000 \text{ s}^{-1}$$

$$R = 100 \Omega$$

$$L = 0,1 \text{ H}$$

$$C = 10 \text{ nF}$$
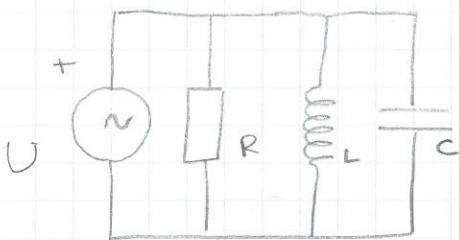
$$u(t) = 100 \sin(\omega t + \frac{\pi}{6}) + 30 \sin(3\omega t) + 10 \sin(5\omega t - \frac{3\pi}{4})$$



$$X_L = m \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{m \omega C}$$

$$U_{\text{ef}} = \sqrt{\left(\frac{100}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{30}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$I_R = \sqrt{I_{R1}^2 + I_{R3}^2 + I_{R5}^2} \\ = \sqrt{\left(\frac{100}{\sqrt{2} \cdot 100}\right)^2 + \left(\frac{30}{\sqrt{2} \cdot 100}\right)^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{2} \cdot 100}\right)^2} \\ = 0,741$$

$$I_L = \sqrt{I_{L1}^2 + I_{L3}^2 + I_{L5}^2} \\ = \sqrt{\left(\frac{100}{\sqrt{2} \cdot 1000 \cdot 0,1}\right)^2 + \left(\frac{30}{\sqrt{2} \cdot 1000 \cdot 3 \cdot 0,1}\right)^2} \\ + \left(\frac{10}{\sqrt{2} \cdot 5 \cdot 1000 \cdot 0,1}\right)^2 = 0,711 \text{ A}$$

$$I_c = \sqrt{I_{c1}^2 + I_{c3}^2 + I_{c5}^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{100 \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{30 \cdot 3 \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{10 \cdot 5 \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$= 1,015 \text{ A}$$

PROVJERI REZONANCIJE !

$$1. R = 1 \Omega$$

$$i(t) = 1 + 2\sin \omega t$$

$$P(t) = i^2 \cdot R = (1 + 4\sin \omega t + 4\sin^2 \omega t) \cdot R = \\ (1 + 4\sin \omega t - \frac{1 - \cos 2\omega t}{2}) \cdot R$$

$$i = \sqrt{1^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{3}$$

$$P = i^2 \cdot R = 3 \text{ W}$$

$$P = \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot 1 = 2 \text{ W}$$

$$4. u(t) = 4\sin(\omega t) + \sin 2\omega t$$


$$\omega_1 \quad U_{ef1} = \frac{4}{\sqrt{2}}$$

$$Z_0 = -j10 + j10 + \frac{j5 \cdot (1-j20)}{j5-j20} = j \frac{20}{3}$$

$$I_{ef1} = \frac{|U_{ef1}|}{Z_0} = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{20}{3}} = \sqrt{j \frac{3}{5\sqrt{2}}} = \frac{3}{5\sqrt{2}}$$

$$\omega_2 \cdot U_{ef2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

↳ paralelna rezonancija

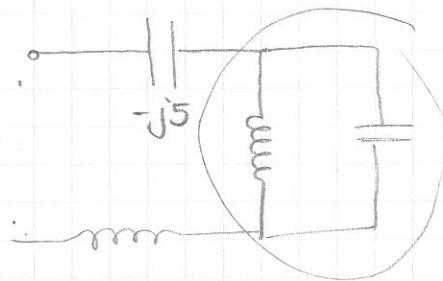

$$5. u(t) = 50 + 50 \sin(5 \cdot 10^3 t) + 30 \sin(10^4 t) + 20 \sin(2 \cdot 10^4 t)$$

$$i(t) = 11,2 \sin(5 \cdot 10^3 t + 63,4^\circ) + 10,6 \sin(10^4 t + 45^\circ) + 8,97 \sin(2 \cdot 10^4 t + 26,6^\circ) \text{ A}$$

$$\omega_0 = 0 \quad U = 50, \quad I = 0, \quad P = 0$$

$$\omega_1 = 5 \cdot 10^3 \quad U_{ef1} = \frac{50}{\sqrt{2}}, \quad I_{ef1} = \frac{11,2}{\sqrt{2}}, \quad P = 63,4^\circ, \quad P = U_{ef1} \cdot I_{ef1} \cos \varphi = 125,37 \text{ W}$$

$$\omega_2 = 10^4 \quad U_{ef2} = \frac{30}{\sqrt{2}}, \quad I_{ef2} = \frac{10,6}{\sqrt{2}}, \quad P = 45^\circ \quad P = U_{ef2} \cdot I_{ef2} \cos \varphi = 112,43 \text{ W}$$


$$\omega_3 = 2 \cdot 10^4 \quad U_{ef3} = \frac{20}{\sqrt{2}}, \quad I_{ef3} = \frac{8,97}{\sqrt{2}}, \quad P = 26,6^\circ, \quad P = U_{ef3} \cdot I_{ef3} \cos \varphi = 80,2 \text{ W}$$

$$P_{ukl} = P_1 + P_2 + P_3 = 318 \text{ W}$$

$$6. u(t) = 100 + 141 \sin \omega t + 14,1 \sin 3\omega t$$

$$\left. \begin{array}{l} R = 2,5 \Omega \\ \frac{1}{\omega C_1} = 1,125 \Omega \\ \omega L = 9 \Omega \end{array} \right\} \text{pri osnovi f}$$


istosmjerna  
 $\omega_0$

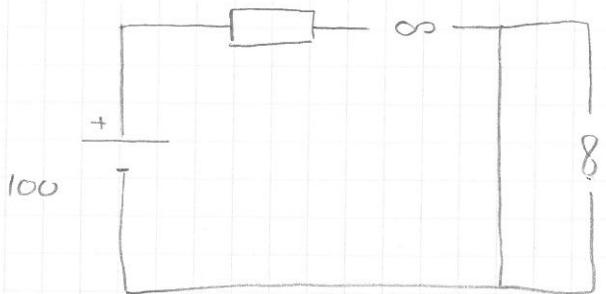

$$I_0 = 0$$

$$U_{RC} = U_0 = 100 \text{ V}$$

$$U_{LC} = 0$$

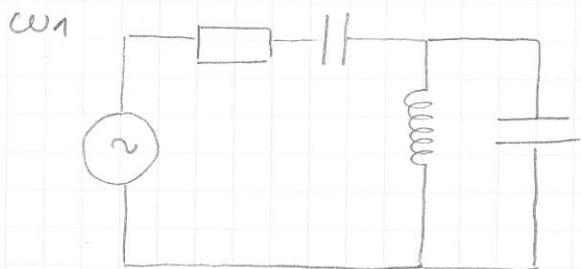

$$Z = R - jX_{C1} + \frac{jXL(-jX_C)}{jXL - jX_C}$$

$$= 2,5 \Omega$$

$$I_1 = \frac{100}{2,5} = 40 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$U_{RC1} = I_1 \cdot (R - jX_{C1}) = 40 \angle 0^\circ \cdot (2,5 - j1,125) = 100 - j45$$

$$U_{LC1} = I_1 \cdot (j125) = j45$$

$$\omega_3 = 3\omega$$

$$X_L = 3 \Omega \Rightarrow \text{paralelna rez.}$$

$$X_C = 3 \Omega$$

$$I_3 = 0 \text{ A}$$

$$U_{RC3} = 0 \text{ V}$$

$$U_{LC3} = 10 \text{ V}$$

$$I_{ULC} = 40 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$U_{RC} = \sqrt{(U_{RC0})^2 + (U_{RC1})^2} = \sqrt{100^2 + 100^2 + 45^2} = 148,4 \text{ V}$$

$$U_{LC} = \sqrt{U_{LC1}^2 + U_{LC3}^2} = \sqrt{45^2 + 10^2} = 46,09 \text{ V}$$

$$7 \quad I_{C_1} = 2 \text{ A}$$

$$I_{L_5} = 0,1 \text{ A}$$

zu  $\omega$ )  $R = X_L = X_C = 5 \Omega$

$$I_{C_1} = 2 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$U_p = I_{C_1} \cdot \sqrt{R^2 + X_C^2} = 2 \cdot \sqrt{50} = 10\sqrt{2}$$

$$U_p = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

$$I_{L_1} = \frac{U_p}{jX_L} = \frac{10\sqrt{2} \angle -45^\circ}{5 \angle 90^\circ} = 2\sqrt{2} \angle -135^\circ \text{ A}$$

$$I_{i_1} = I_{C_1} + I_{L_1} = -j2$$

$$U_{R \times L_1} = I_{C_1} \cdot (R + jX_L) = -j2(5 + j5) = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ V}$$

$$U_i = U_p + U_{R \times L_1} = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ + 10\sqrt{2} \angle -45^\circ = 20\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

zu  $5\omega$ )

$$I_{L_5} = 0,1 \text{ A}$$

$$R = 5 \Omega$$

$$X_L = 25 \Omega$$

$$X_C = 1 \Omega$$

$$U_{p_5} = I_{L_5} \cdot jX_L = 0,1 \angle 0^\circ \cdot 25 \angle 90^\circ = 2,5 \angle 90^\circ$$

$$I_{C_5} = \frac{U_{p_5}}{R - jX_C} = \frac{2,5 \angle 90^\circ}{5 - j} = \frac{-2,5 + j12,5}{26}$$

$$I_{i_5} = I_{L_5} + I_{C_5} = 0,1 - \frac{2,5 + j12,5}{26} = \frac{0,1}{26} + j \frac{12,5}{26}$$

$$U_{R \times L} = I_{i_5} \cdot (R + jX_L) = \frac{-312 + j65}{26}$$

$$U_i = U_{R \times L} + U_{p_5} = 2,5 \angle 90^\circ + \frac{-312 + j65}{26} = -12 + j5$$

$$U_{\text{eff}}^2 = 800 + 12^2 + 5^2 \Rightarrow U_{\text{eff}} = 31,13$$

$$1. f = 50 \text{ Hz}$$

$$Z_1 = 2 + j4 \Omega$$

$$Z_2 = 4 - j2 \Omega$$

$$P_A = 18 \text{ W}$$

$$\cos \varphi = 1$$

$$I_1 = \sqrt{\frac{P_A}{R_1}} = 3 \text{ A} \Rightarrow Q_A = I^2 \cdot X_1 = 36 \text{ VAR}$$

$$U = |I_1| |Z_1| = 3 \cdot \sqrt{2^2 + 4^2} = 3\sqrt{20}$$

$$I_2 = \frac{|U|}{|Z_2|} = \frac{3\sqrt{20}}{\sqrt{4^2 + 2^2}} = 3 \text{ A}$$


$$Q_2 = I^2 \cdot (-2) = -18 \text{ VAR}$$

$$Q_{wC} = 18 \text{ VAR} = Q_C = \frac{U^2}{X_C} = U^2 \omega C$$

$$C = \frac{Q_C}{U^2 \omega} = 318,13 \text{ NF}$$

$$2. X_L = X_C = R = 10 \Omega$$

$$U_U = 10 \text{ V}$$

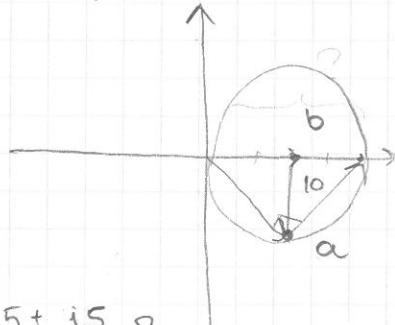

$$3. Z = 5 + j5 \Omega$$

$$P_A = 10 \angle 0^\circ$$

$$I = \frac{10\sqrt{2} \angle 45^\circ}{10 + j10} \cdot j10$$

$$R = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$


$$U_T = P_A - P_B = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

$$P = \left( \frac{10\sqrt{2}}{5 + 5\sqrt{2} + 5j1} \right)^2 5\sqrt{2} = 8,28 \text{ W}$$

$$6. U_U = 380 \text{ V}$$

$$U_T = 220 \angle 0^\circ$$
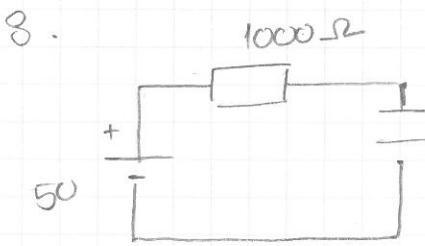
$$I = \frac{220 \angle 0^\circ}{5} + \frac{220 \angle 120^\circ}{5-j5} + \frac{220 \angle -240^\circ}{5+j5} = 60,1 \angle 0^\circ$$



$$T = RC = 2 \cdot 10^{-5}$$

$$U_C = 50 \cdot \left( 1 - e^{-\frac{50 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-5}}} \right)$$

$$= 45,89 \text{ V}$$

istosmjerna

$I_{ef} = 6 \rightarrow$  serijski spojen kapacitet

$$Z = 10 - j10 + (j2.11 - j8) = 10 - j\frac{22}{3}$$

$$I_{ef\omega} = \frac{\sqrt{2}}{2} : |Z| = \frac{1}{2\sqrt{34C}} = 80,6 \text{ mA}$$

$$\omega \Rightarrow \omega^2$$

$\omega$  parallel  $j2 \rightarrow j4$  i parallelna rezonancija  
 $-j8 \geq -j4$   $I_{ef} = 0$

$$5. u(t) = U_0 + U_{m1} \sin(\omega t - \pi/6) - U_{m2} \sin(3\omega t - \pi/4)$$

istosmjerna komponenta

↳ nema doprinos, kondenzator u serijsi  $(\frac{1}{\omega C} - \frac{1}{6} = 0)$

$$\omega \Rightarrow \omega_1$$

$$I = \frac{U_{m1}/\sqrt{2}}{R + jX_L - jX_C} = \frac{20}{6 - j8} = 2 \text{ A}$$

$$\omega \Rightarrow \omega_3$$

$X_L = 3 \Omega$  i serijska rezonancija


$$X_C = 3 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{6} =$$

$$Z = R + jX_L - jX_C = 6 \Omega = 2 \text{ A}$$

$$I_{ef} = \sqrt{I_{ef}^2 + I_{ef}^2} = 2,8 \text{ A}$$

$$U_1 = 380$$

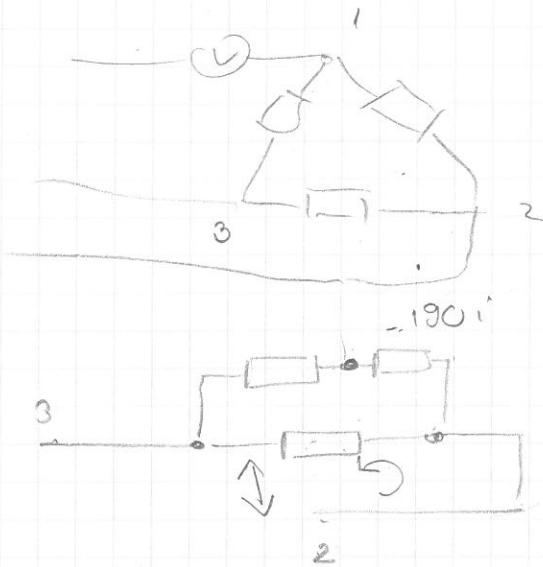

$$U_2 - U_3 = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle -120^\circ - \frac{380}{\sqrt{3}} \angle -240^\circ = -380i$$

$$P = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle -120^\circ + 190i = -109,7$$

$$U_w = 330 \text{ V}$$

## HARMONIČKI SLOŽENI VALNI OBЛИCI

2.  $u(t) = 10 + 50 \sin \omega t + 25 \sin 3\omega t$ ;  $\omega = 314$   $R = 5$ ,  $L = 0,02H$

istosmyerna

$$I = \frac{10}{5} = 2 \text{ A}$$

$$\omega \Rightarrow 3\omega$$

$$X_L = 6,28j$$

$$R = 5 \Omega$$

$$I = \frac{50}{\sqrt{20}} : (6,28j + 5) = 4,4 \angle -59,5^\circ$$

$$\omega \Rightarrow 3\omega$$

$$X_L = 18,84j$$

$$R = 5 \Omega$$

$$I = \frac{25}{\sqrt{2}} : (5 + 18,84j) = 0,91 \angle -75,14^\circ$$

$$I_{\text{ef}} = \sqrt{I_{\text{ef}}^1 + I_{\text{ef}}^2 + I_{\text{ef}}^3} =$$

$$I_{\text{ef}} = 4,92$$

$$P = U_0 I_0 + U_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos(+59,5^\circ) + U_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos(+75,14^\circ)$$

$$P = 80 + 83,91 + 4,13 = 112,24 \text{ W}$$

4.  $u(t) = 30 \sin \omega t + 15\sqrt{2} \sin 2\omega t$

$$R = 3 \Omega$$

$$L = 1 \cdot 10^{-3} H$$

$$C = 0,25 \cdot 10^{-3} F$$

$$\omega = 1000$$

$$R = 3 \Omega$$

$$X_L = 1j$$

$$X_C = -4j$$

$$I_{\text{ef}} = \frac{U_{\text{ef}}}{R} : (3 - 3j) = 5 \angle 45^\circ$$

$$\omega = 2000$$

$$R = 3 \Omega$$

$$X_L = 2j \Omega$$

$$X_C = -2j \Omega$$

3. semijská režim

$$I = \frac{U}{R} = \frac{15}{3} = 5 \text{ A}$$

$$P = I_{\text{ef}}^2 R = (5^2 \cdot 5^2) \cdot 3 = 150 \text{ W}$$

$$1. R = 1 \Omega$$

$$i(t) = 1 + 2 \sin \omega t$$

$$P = ?$$

$$i_{eff} = \sqrt{1 + \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{3}$$

$$P = i^2 R = 3 W$$

$$P = 2 W$$

$$2. u(t) = 1 + U_{1m} \sin \omega t$$

$$U_{eff} = 1,73 V$$

$$U_{eff} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{U_{1m}}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$3 = 1^2 + \frac{U_{1m}^2}{2}$$

$$4 = U_{1m}^2$$

$$U_{1m} = 2$$

$$3. u(t) = 10 \sin 100t + \sin(300t + \frac{\pi}{2}) V$$

$$4. u(t) = 4 \sin \omega t + \sin 2\omega t$$

$\omega$

$$I = \frac{4}{\sqrt{2}} : Z_{erk} = 1,49 \angle -4,79^\circ$$

$$Z_A = 10 + \frac{50}{3} i$$

$$Z_{erk} = 1,89 \angle 4,79^\circ$$

$$I = 1,49 \angle -4,79^\circ \cdot \frac{2}{10 + \frac{50}{3} i} = 0,15 \angle -63,8^\circ$$

$\omega \rightarrow 2\omega$

parallelnei rei.

$$5. u(t) = 50 + 50 \sin(5 \cdot 10^3 t) + 30 \sin(10^4 t) + 20 \sin(2 \cdot 10^4 t)$$

$$i(t) = 11,2 \sin(5 \cdot 10^3 t + 63,4^\circ) + 10,6 \sin(10^4 t + 45^\circ) +$$

$$8,97 \sin(2 \cdot 10^4 t + 26,6^\circ)$$

$$P_1 = 125,37$$

$$P_2 = 112,43$$

$$P_3 = 30,21$$

$$P_{erk} = 318 W$$

$$6. u(t) = 100 + 141 \sin \omega t + 14,1 \sin 3\omega t$$

$$R = 2,5 \Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_1} = 1,125$$

$$\omega L = 1 \Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = 9 \Omega$$

istosmjerna  $\rightarrow$  prekid z bog kondenzatora  $U_{RC} = 100 V$

$$I = 0$$

$$b) U_{RC1} = 40 \cdot (2,5 - 1,125j) = 109,66 \angle -24,2^\circ$$

$$\omega$$

$$c) U_{LC2} = 45 \angle 90^\circ$$

$$Z_{uk} = \frac{5}{2}$$

$$I_{uk} = 40 A$$

$$\omega \rightarrow 3\omega$$

parallelna rezonančija

$$U_{RC1} = 0$$

$$U_{LC2} = 10$$

$$a) I_{uk} = 40 A$$

$$b) U_{RC1} = 148,4 V$$

$$c) U_{LC1} = 46,1 V$$

$$7. I_{C1} = 2 A$$

$$I_{L5} = 0,1 A$$

$$Z_{uk} = 10 + 10j$$

$$0,1 = I_{uk} - \frac{5-j}{25j}$$

$$U_{eff,1} = 20 + 20j$$

$$I_{uk} = 0,49 \angle 101,3^\circ$$

$$U_{eff,2} = 13,25 \angle 169,14^\circ$$

$$U = \sqrt{U_{eff,1}^2 + U_{eff,2}^2} = 37,23$$

$$\begin{aligned}
 S, R &= 8 \Omega \\
 C &= 31,8 \cdot 10^{-6} F \\
 f_1 &= 500 \text{ Hz} \\
 U_{\text{eff}} &= 120 \text{ V} \\
 U_3 &= 0,6 \text{ U} \\
 U_5 &= 0,25 U_1 \\
 U_7 &= 0,132 U_1
 \end{aligned}$$

a)  $I_{\text{eff}}$   
b)

$$\begin{aligned}
 120^2 &= U_1^2 + 0,36 U_1^2 + 0,0625 U_1^2 + 0,017424 U_1^2 \\
 U_1 &= 100
 \end{aligned}$$

$\omega_1$

$$\begin{aligned}
 R &= 8 \Omega \\
 C &= 31,8 \cdot 10^{-6} \Rightarrow X_C = \frac{1}{\omega C} = -10 \Omega
 \end{aligned}$$

$$Z_{\text{lk}} = (8 - j10) \Omega$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{100}{8 - j10} = 4,8 \angle 51,34^\circ$$

$\omega_3$

$$\begin{aligned}
 R &= 8 \\
 X_C &= 3,34 \Omega \\
 I_{\text{eff}} &= \frac{60}{8 - 3,34j} = 6,92 \angle 22,66^\circ
 \end{aligned}$$

$\omega_5$

$$\begin{aligned}
 R &= 8 \\
 X_C &= 2 \Omega \\
 I_{\text{eff}} &= \frac{25}{8 - 2j} = 3 \angle 14^\circ
 \end{aligned}$$

$\omega_7$

$$\begin{aligned}
 R &= 8 \\
 X_C &= 1,43 \\
 I_{\text{eff}} &= \frac{13,2}{8 - 1,43j} = 1,62 \angle 10,13^\circ
 \end{aligned}$$

$$I_{\text{eff, Lk}}^2 = I_{\text{eff}, 1}^2 + I_{\text{eff}, 3}^2 + I_{\text{eff}, 5}^2 + I_{\text{eff}, 7}^2 = 10,97 \text{ A}$$

$$P_{\text{Lk}} = 964 \text{ W}$$

$$g. \quad u(t) = 150 \sin(1000t) + 100 \sin(2000t) + 75 \sin(3000t)$$

$$\begin{aligned} \omega_1 \\ U_{ef} &= 75\sqrt{2} \text{ V} \\ X_C &= -3,183j \\ X_L &= 31,41j \\ R &= 5 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_2 \\ U_{ef} &= 50\sqrt{2} \text{ V} \\ X_C &= -1,59j \\ X_L &= 62,83j \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_3 \\ U_{ef} &= 53,03 \text{ V} \\ X_C &= -1,06j \\ X_L &= 94,25j \end{aligned}$$

$$I_1 = 3,7 \angle -79,96^\circ$$

$$I_2 = 1,15 \angle -85,33^\circ$$

$$I_3 = 0,57 \angle -86,92^\circ$$


$$P_1 = 69,1 \text{ W}$$

$$P_2 = 6,62 \text{ W}$$

$$P_3 = 1,63$$

$$P = 147,35$$

$$10. \quad R = 5 \Omega$$

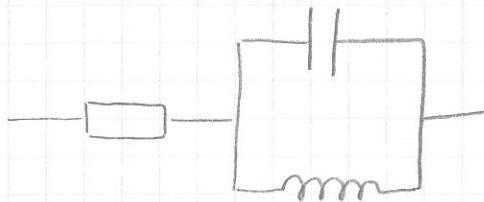

$$u(t) = 50 + 20 \sin 500t + 10 \sin 1000t$$

$$X_L(\omega) = 2 \Omega$$

$$X_C = 8 \Omega$$

isto symetrična

$$Z_{lk} = R = 5 \Omega \Rightarrow I = \frac{50}{5} = 10 \text{ A}$$

$$\omega = 500t$$

$$\left. \begin{array}{l} X_L = 2 \Omega \\ X_C = 8 \Omega \\ R = 5 \Omega \end{array} \right\} Z_{lk} = 5 + \frac{8}{3}j \Omega \Rightarrow I = 2,5 \angle -28,1^\circ$$

$$\omega = 1000t$$

$$\left. \begin{array}{l} X_L = 4 \Omega \\ X_C = 4 \Omega \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{parallelna rezonancija} \\ \rightarrow \text{ne teče struja} \end{array}$$

$$\rightarrow i(t) = 10 + 3,54 \sin(500t - 28,1^\circ) \text{ A}$$

$$P = 53,125 \text{ W}$$

11. 1 i 3 Harmonik

$$I_{m3} = \frac{Im_1}{2}$$

$$i(t) = Im_1 \sin(\omega t) + \frac{Im_1}{2} \sin(3\omega t)$$

$i \angle 0^\circ$

$$\left. \begin{array}{l} U_{C1} = 90 \angle -90^\circ \\ U_{R1} = 20 \angle 0^\circ \\ U_L = 10 \angle 90^\circ \\ U_{R2} = 40 \angle 0^\circ \end{array} \right\} U_{nk} = 60 - 80i = 100 \angle -53,13$$

$$\left| \frac{X_L}{X_C} \right| = \frac{10}{90} = \left( \frac{1}{9} \right)$$

$$R_1 = \frac{20}{Im_1 \sqrt{2}}$$

$$R_2 = \frac{40}{Im_1 \sqrt{2}}$$

$3\omega$

$$\frac{X_L}{X_C} = \frac{3}{3} \Rightarrow \text{semjska rezonancija}$$

$$Z = R_1 + R_2 = \frac{20}{Im_1} + \frac{40}{Im_1} = \frac{60}{Im_1 \sqrt{2}}$$

$$U_n = I \cdot Z = \frac{Im_1}{2\sqrt{2}} = \frac{60}{Im_1 \sqrt{2}} = \frac{60}{4} = 20 \angle 0^\circ$$

$$115^2 = \left( \frac{100}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left( \frac{20}{\sqrt{2}} \right)^2 + X$$

$$2. i(t) = I_{m1} \cdot \sin \omega t + \frac{I_{m2}}{2} \sin 3\omega t$$

$$\omega = \omega_1$$

$$U_c = 90 \angle -90^\circ$$

$$U_{R1} = 20 \angle 0^\circ$$

$$U_L = 10 \angle 90^\circ$$

$$U_{R2} = 40 \angle 0^\circ$$

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{100}{\frac{Im}{\sqrt{2}}} = \frac{100\sqrt{2}}{Im}$$

$$\frac{X_L}{X_C} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{(R_1 + R_2)}{(X_L + X_C)} = \frac{60}{80}$$

$$\omega \Rightarrow 3\omega$$

$$\frac{X_L}{X_C} = \frac{3}{3} \quad \text{resonancija}$$

$$U = I \cdot Z = \frac{Im_1}{2 \cdot \sqrt{2}} \cdot \frac{60\sqrt{2}}{Im} = 30$$

$$115^2 = 100^2 + 30^2 + X^2$$

$$X = 48,29$$

$$12. u(t) = 40 \sin \omega t + 16 \sin 2\omega t$$

$$R = 1,33 \Omega$$

$$X_L = 1 \Omega$$

$$X_C = 4 \Omega$$

Ief.

$\omega$

$$U_{ef} = 20\sqrt{2}$$

$$Z_{uk} = 2,1 \angle 18,42^\circ \Rightarrow I_{ef} = 13,47 \angle -18,42^\circ$$

$2\omega$

$$U_{ef} = 3\sqrt{2}$$


$$\begin{aligned} X_L &= 2 \quad \text{y rez.} \\ X_C &= 2 \end{aligned}$$

$$13. R = 5 \Omega$$

$$\omega = 500$$

$$X_L = 2 \Omega$$

$$X_C = 3 \Omega$$

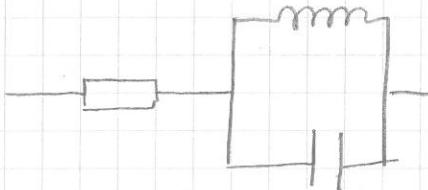

$$u(t) = 50 + 66,57 \sin(500t) + 50,5 \sin(1000t) V$$

istos smjerno

$$Z = 5 \Omega$$

$$I = 10 A$$

$$\omega = 500$$

$$Z = 5 + \frac{5}{3}i$$


$$I = 8,31 \angle 08^\circ$$

$$\omega = 1000$$

$$\begin{aligned} X_L &= 4 \\ X_C &= 4 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{paralelna rez} \\ \text{ne teče struja} \\ \text{oo otpor} \end{array} \right\}$$


$$I_{ef} = 13 A$$

## MASOVNÉ

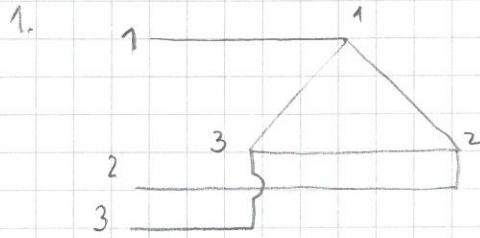

$$I_{12} = \frac{U_1 - U_2}{Z} = \frac{380 \angle 30^\circ}{30 - j60} = 3,8 \angle 66,86^\circ \quad P = U \cdot I \cdot \cos(\delta_u - \delta_i) = 1155,35$$
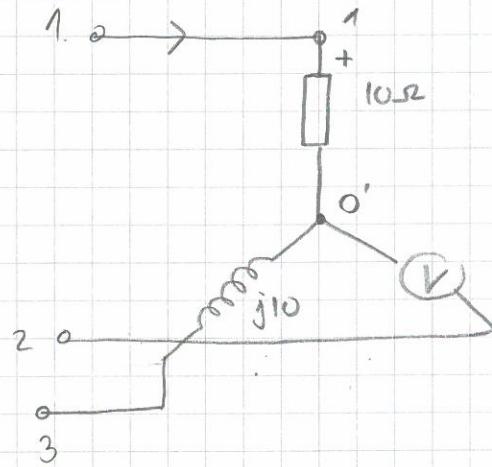
$$I_{23} = \frac{U_2 - U_3}{Z} = 3,8 \angle -53,13^\circ \quad P = U \cdot I \cdot \cos(\delta_u - \delta_i) = 1155,2$$




$$U_{13} = U_1 - U_3 = 400 \angle -30^\circ V$$

$$I_{13} = \frac{U_{13}}{10 + j10} = 20\sqrt{2} \angle -75^\circ A$$

$$P_{13} = P_1 - I_{13} \cdot 10 = \frac{400}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - 20\sqrt{2} \angle 75^\circ \cdot 10$$

$$= 315,47 \angle 60^\circ V$$

$$UV = P_{13} - P_2 = 546,41 V$$

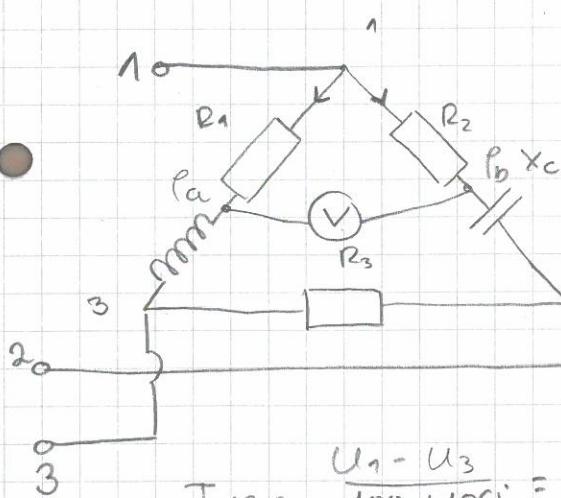

$$U_{13} = 381 V$$


$$I_{12} = \frac{U_1 - U_2}{R_2 - jX_C} = \frac{381 \angle 30^\circ}{200 - 200j} = 1,347 \angle 75^\circ A$$

$$P_b = P_1 - I_{12} \cdot R_2 = 300,2 \angle -60^\circ$$

$$I_{13} = \frac{U_1 - U_3}{100 + 100j} = \frac{380 \angle -30^\circ}{100 + 100j} = 2,637 \angle -75^\circ$$

$$P_A = P_1 - I_{13} \cdot R_1 = 300 \angle 60^\circ$$

$$UV = P_A - P_B = 519,62 V$$

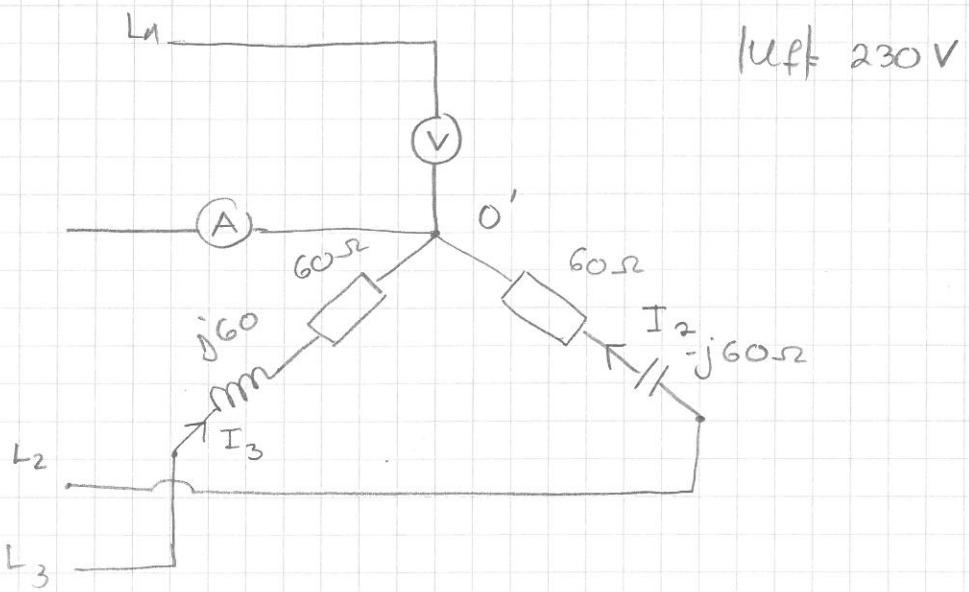


$$U_{L_3} - U_O = 230 \angle -240^\circ$$

$$U_{L_2} - U_O = 230 \angle -120^\circ$$


$$I_3 = \frac{U_{L_3}}{60 + j60} = 2,71 \angle 75^\circ$$

$$I_2 = \frac{U_{L_2}}{60 - j60} = 2,71 \angle -75^\circ$$

$$I_O = 1,4 \text{ A}$$


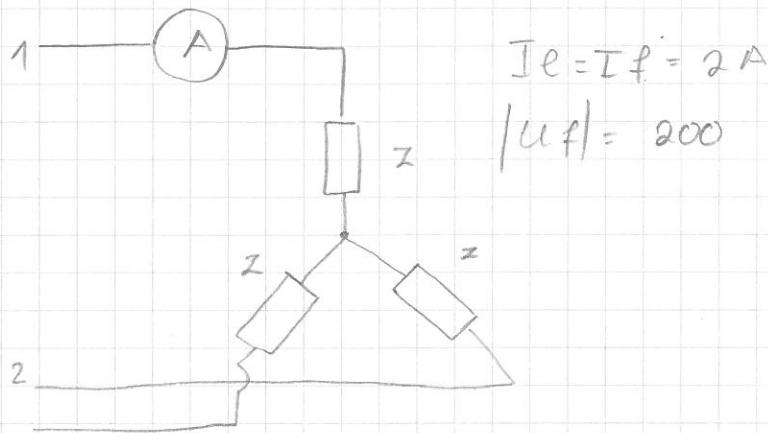

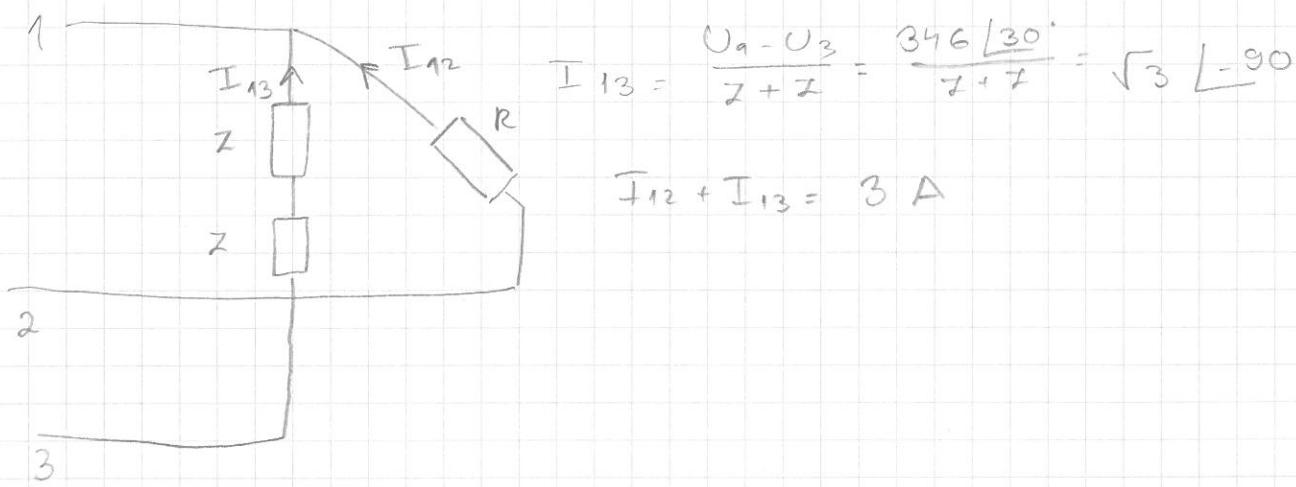
$$I_{12} = \frac{U_1 - U_2}{Z} = \frac{346 \angle 30^\circ}{100} = 2\sqrt{3} \angle 30^\circ$$



$$I_{13} = \frac{U_1 - U_3}{Z + Z} = \frac{346 \angle 30^\circ}{2 + 2} = \sqrt{3} \angle -90^\circ$$

$$I_{12} + I_{13} = 3 \text{ A}$$

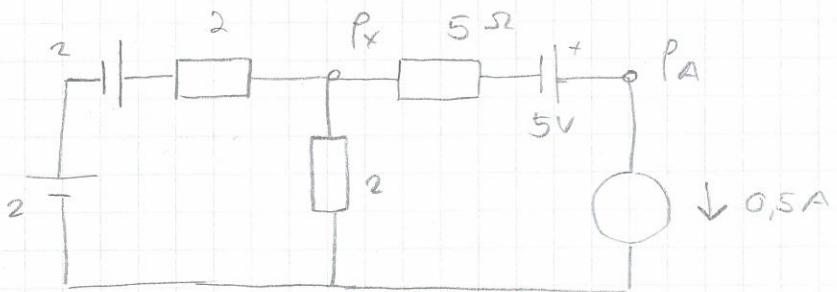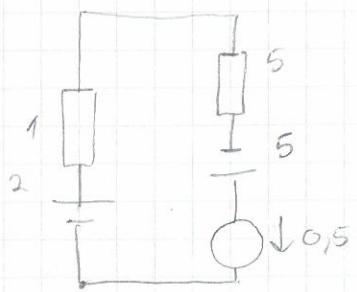

$$P_X = \frac{\frac{4}{2} - 0,5}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} : \frac{2 - 0,5}{1} = 1,5 \text{ V}$$

$$P_A = P_X + 0,5 \cdot 5 = 1,5 + 2,5 = 4 \text{ V}$$

$$U_{AB} = P_A - P_B = 4 - 0 = 4 \text{ V}$$